


تركيب CD-ROM خاص بالكمبيوتر للعمل في السيارة او في المنزل


تم تحميل هذا الكتاب من موقع كتب
www.kutub.info
للمزيد من الكتب في جميع مجالات التقنية ، تفضلوا بزيارتنا

وصف الدائرة:

دائرة إلكترونية تمكن محث القرص المرن CD-ROM المتصل مع الكمبيوتر للعمل في السيارة او في المنزل.
العنصر الأساسي في الدائرة هو منظم الجهد 5 فولت
أطراف الدخل والخرج لمنظم الجهد

مخطط الدائرة:

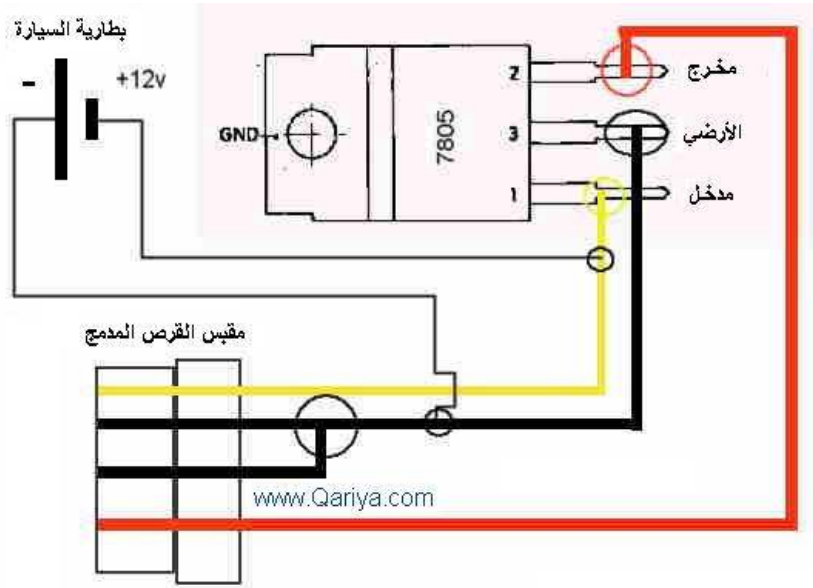

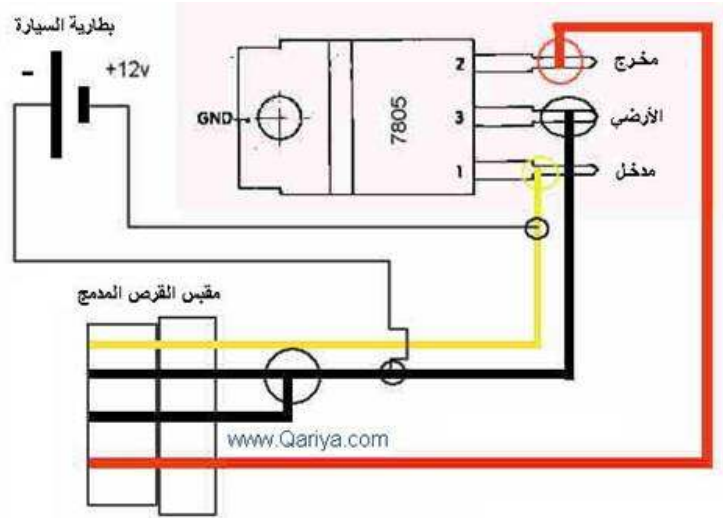

يتم توصيل الأرضي القادم من السيارة إلى الطرف الأوسط لمنظم الجهد 7805 وأيضا مع السلكيين الأسودين في منتصف مقبس التغذية للقرص المرن

بحذر .. لحم إطراف المنظم وبدون أن يبقى إي تلامس بين الأطراف

تستطيع استخدام واجهة مسجلة قديمة لتثبيت الـ CD-ROM

يركب جسم منظم الجهد مع مبدد حرارة مناسب ثم يتم توصيله إلى جسم الـ
CD-ROM

يتم اختبار الـ **CD-ROM** في البداية بواسطة سماعة أذن


إضافة فيوز مناسب " 2 أمبير " للحماية من أي خطأ أو قصر في الأطراف

وصل أطراف سماعة السيارة

النتيجة النهائية

عناصر الدائرة:

دائرة متكاملة LM7805

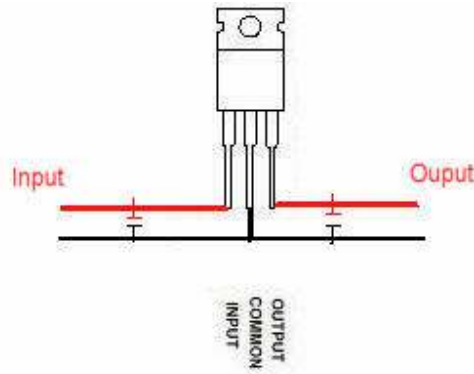

داتا شيت للدائرة المتكاملة لـ L78XX :

<http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/2143.pdf>

مصدر الصور : www.Qariya.com