

أسباب تلف العناصر الإلكترونية

تم تحميل هذا الكتاب من موقع كتب الحاسوب العربية

www.cb4a.com

للمزيد من الكتب في جميع مجالات الحاسوب والإلكترونيات تفضلوا بزيارتنا

عند اكتشاف بعض العناصر في الدوائر الإلكترونية يتبعن علينا عدم الإكتفاء باستبدال هذه العناصر بأخرى جديدة بل يجب التعرف على الأسباب المحتملة التي قد أدت إلى تلفها وبصفة عامة يمكن تقسيم أسباب تلف العناصر الإلكترونية كما يلى :

1-أسباب داخلية :

تتعلق بجودة تصنيع العنصر ذاته وبالتالي قدرته على الإستمرار في أداء وظائفه لفترة زمنية لا تقل عن عمره النظري أو الإفتراضي .

2-أسباب خارجية :

تتمثل في مجموعة الدوائر المساعدة والمحيطة بالعنصر والتي تقوم بتحديد قيم الجهد وشكل التيارات الواصلة إلى هذا العنصر وبالتالي تحديد نقطة تشغيله كما وردت في التصميم النظري لهذه الدائرة .

وكما نرى فإن من أساس الصيانة والإصلاح بالنسبة للدوائر الإلكترونية هو ضرورة تتبع ومعرفة الأسباب المحتملة لتلف العناصر الإلكترونية .

1-المقاومة الكربونية Carbon resistance

عند مرور تيار كبير في المقاومة الكربونية بحيث يتعدى قيمة القدرة المقننة Rating Power لعملها فإن المقاومة تحترق ويظهر هذا عليها بوضوح. في هذه الحالة قبل تغيير المقاومة بأخرى لها نفس القيمة ونفس قيمة القدرة يجب التأكد من عدم وجود قصر ShortCircuit بين طرف دخول التيار إلى هذه المقاومة وبين الأرضى وينتم ذلك باستخدام جهاز الأفوميتر بعد ضبطه على وضع الأوم .

2-مكثفات الربط Coupling Capacitor:-

عادة يكون تلف مكثفات الربط نتيجة عملها لمدة طويلة وتأثرها بارتفاع درجة الحرارة وفي هذه الحالة يكتفى بتغيير المكثف التالف بأخر له نفس القيمة .

3-المكثف الكميائى Chemied Capacitor:-

تتأثر المكثفات الكميائية بارتفاع درجة الحرارة وكذلك بارتفاع قيمة الجهد الواصل إليها . في هذه الحالة يتم تغيير المكثف التالف بأخر له نفس القيمة ونفس قيمة جهد التشغيل والذي نجده مدون على جسم المكثف ثم يتم قياس قيمة الجهد الواصل إليه أثناء التشغيل وذلك باستخدام جهاز الأفوميتر

بعد ضبطه على وضع قياس الجهد المستمر DC و اختيار مقاس الجهد المناسب .

4-ثنائي شبه الموصل لتوحيد التيار Semi-Conductor Rectification Diode

يحدث تلف ثنائية شبه الموصل عند مرور تيار كبير بها يتعدى القيمة المقصنة لتشغيلها . في هذه الحالة يتم فك الثنائيات من الدائرة المطبوعة ثم التأكد من عدم وجود قصر بين أصافر خرجها (الموجودة على الدائرة المطبوعة) وبين الأرضى . فإذا تأكدنا من عدم وجود قصر يتم تركيب ثنائية جديدة لها نفس الأرقام أو أرقام بديلة ثم نقوم بقياس جهد خرج الثنائيات أثناء عملها والتأكد من تطابقه مع القيمة المدونة على الدائرة النظرية .

5-ثنائي زنر Zener Diode :

يحدث تلف الزيبر عند زيادة الجهد الواصل إليه عن القيمة المسموح بها في هذه الحالة يتم تغيير الزيبر بأخر له نفس الرقم ثم التأكد من أن الجهد الواصل إليه يقع في حدود القيمة المسموح بها .

6-محول خفض أو رفع التيار :

تتأثر المحولات الكهربية بارتفاع درجة حرارتها أثناء التشغيل مما يؤدي إلى تلف عازل الملفات بها وبالتالي حدوث قصر بين ملفاتها . من ناحية أخرى عند حدوث ارتفاع مفاجئ في جهد مصدر التيار الكهربى فإن هذا قد يؤدي إلى إنصهار وبالتالي قطع في إحدى ملفات الملف الإبتدائى الواصل إلى المنبع في هذه الحالة يتبعين :

*فصل دخل المحول عن التيار الكهربى .

*فصل خرج المحول عن دائرة التوحيد .

*قياس قيمة مقاومات الملف الإبتدائى وكذلك الملفات الثانوية فإذا ثبنت وجود قصر Short أو قطع Open في إحدى الملفات يتم تغيير المحول بأخر له نفس الجهد والتيار المقصنة وذلك بعد إجراء الخطوات التالية :

-قياس جهد المنبع والتأكد من أن قيمته تقع في الحدود المسموحة .

-التأكد من عدم تلف ثنائية (أو قنطرة) التوحيد .

-التأكد من عدم تلف مكثف التتعيم الكيميائى .

-التأكد من عدم وجود قصر بين طرف خرج الجهد المستمر وبين الأرضى .

7-الترانزستور Transistor :

يحدث تلف الترانزستور إما بسبب العوامل الداخلية التي ذكرناها من قبل أو نتيجة لاختلال في جهود الانحياز الواصلة إليه عن طريق المقاومات المتصلة به . كذلك نجد أن حدوث قصر في دائرة حمل الترانزستور تؤدي أيضاً لتلفة في

هذه الحالة يجب فك أطراف الترانزستور وقياس المقاومة بين أطرافه باستخدام جهاز الأفوميتر حيث يجب أن تتطابق هذه القياسات مع قياسات الثنائيات الموضحة في الشكل . فإذا تأكدنا من تلف الترانزستور فيجب التأكد أولاً من سلامة عناصر دائرة الإنحياز الخاصة بهذا الترانزستور المستبدل له نفس الرقم أو الرقم البديل .

8-الدوائر المتكاملة :

عند ظهور أعراض ظاهرية للتلف على دائرة متكاملة في هذه الحالة يجب فحص دائرة حملها وكذلك عناصر دائرة الإنحياز لها والتأكد من عدم وجود قصر أو قطع في هذه الدوائر فإذا تأكدنا من ذلك فإنه من الراجح أن يكون سبب تلفها هو سبب داخلياً وعلينا باستبدالها بأخرى لها نفس الرقم .

كيف تنفذ البطاريات ؟

لنفرض أن لديك إثنين بهما ماء . أحدهما مملوء والأخر نصف مملوء وأنك أحضرت ماسورة بلاستيكية صغيرة لتصل بين الإثنين . ستلاحظ أن الماء سيمر من الإناء الم المملوء إلى الإناء النصف مملوء خلال الماسورة (وهذا هو التيار الكهربائي) وسيستمر ذلك حتى يتعادل الضغط على طرفى الأنبوب (فرق الضغط = 0) وهو ما يعادل فرق الجهد في البطارية وعندما يحدث الإنزان فإن البطارية قد ماتت .

والوحدة المستخدمة لقياس هذا الفرق في الجهد هو الفولت (وهو فرق الجهد اللازم لتحريك شحنة مقدارها واحد كيلوم لتبذل شغل مقداره واحد جول(JOULE)