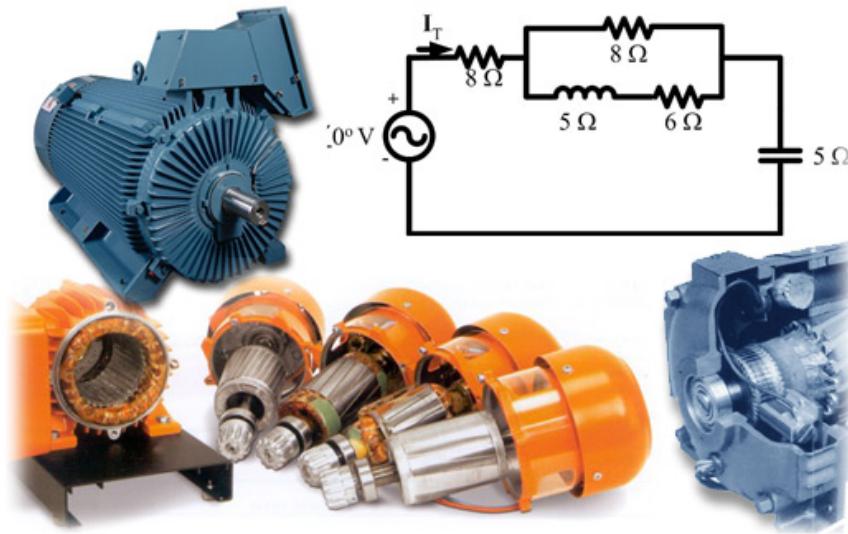




آلات ومعدات كهربائية

آلات التيار المتردد

٢٤١ كهر



الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية "آلات التيار المتردد" لمتدربى قسم "آلات ومعدات كهربائية" للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه: إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

هذه هي الحقيبة التدريبية السابعة في تخصص الآلات والمعدات الكهربائية، وهي تهدف إلى تعريف المتدرب بتركيب وأساسيات تشغيل وأداء آلات التيار المتردد الشائعة الاستخدام كالمحركات الحثية والآلات التزامنية، كذلك تهدف إلى تعريف المتدرب بتطبيقات هذه الآلات واستخداماتها في الصناعة، كما تهدف أيضاً إلى تدريب المتدرب على كيفية قياس الخواص الهامة لهذه الآلات وتحديد مدى تشغيلها وكذلك تدريبه على إجراء الحسابات المتعلقة بتلك الآلات وهذه الحقيبة تشتمل على أربع وحدات تدريبية، الثلاث الأولى منها خاصة بالمقرر النظري الذي يدرس للمتدرب في الفصل وهي كما يلي:

- الوحدة الأولى: المحركات الحثية ثلاثية الأوجه.
- الوحدة الثانية: المولدات التزامنية ثلاثية الأوجه.
- الوحدة الثالثة: المحركات التزامنية ثلاثية الأوجه.

وقد قسمت كل وحدة إلى عدد من الفصول ، كل فصل يختص بموضوع أو أكثر بالإضافة إلى عدد من الأمثلة الحسابية المحلولة حالاً تفصيلاً حول ذلك الموضوع ، كما يوجد في نهاية كل فصل مجموعة من الأسئلة والتمارين الخاصة بموضوع ذلك الفصل والتي تعتبر كوسيلة مراجعة وتثبيت للمعلومات التي درست للطالب في ذلك الفصل.

أما الوحدة الرابعة فهي خاصة بالتجارب العملية التي يجب على المتدرب أن يجريها أسبوعياً في المعمل. وهذه الوحدة لا تعتبر منهج تدريسي مستقل وإنما الغرض منها هو دعم ومساندة الوحدات النظرية الثلاث السابقة فهي تهدف إلى إثبات فرضيات أو ترسیخ مفاهيم معينة درسها المتدرب نظرياً حول تلك الأنواع من الآلات الكهربائية، كما يوجد في نهاية كل تجربة من التجارب العشر التي قدمت في هذه الوحدة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالتجربة ذاتها والتي تعتبر كمقاييس لمدى فهم واستيعاب المتدرب للتجربة.



آلات التيار المتردد

المحركات الحشية ثلاثية الأوجه

المحركات الحشية ثلاثية الأوجه

١

الجدارة: الإمام الشامل بتركيب وأساسيات تشغيل وأداء الحركات الحية ثلاثة الأوجه

الأهداف: عندما يكمل المتدرب هذه الوحدة يكون قد تمكن من تحقيق الأهداف والمهارات التالية:

الإمام بأنواع وتركيب الحركات الحية ثلاثة الأوجه.

١. الإمام بكيفية توليد المجال المغناطيسي الدوار في هذه الحركات.
٢. فهم نظرية عمل الحركات الحية ثلاثة الأوجه.
٣. الإمام بخواص الحركات الحية ثلاثة الأوجه وطبيعة عملها.
٤. الإمام بطرق عكس اتجاه دوران الحركات الحية ثلاثة الأوجه.
٥. إجراء الاختبارات الروتينية على هذه الحركات.
٦. حساب ثوابت الدائرة المكافئة لهذه الحركات.
٧. فهم المنحنيات الخاصة بأداء هذه الحركات.
٨. إجراء الحسابات المتعلقة بهذه الحركات مثل حساب القدرة والعزم والكتفاعة .
٩. الإمام بطرق بدء الحركة للحركات الحية ثلاثة الأوجه.
١٠. الإمام بكيفية تغيير سرعة دوران الحركات الحية ثلاثة الأوجه.

الوقت المتوقع للتدريب: ١٤ ساعة

الوسائل المساعدة: التجارب العملية من رقم ١ إلى ٧ في الوحدة التدريبية الرابعة من هذه الحقيقة

متطلبات الجدارة: يجب أن يكون المتدرب قد أتم دراسة الحقيقة التدريبية الرابعة في هذا التخصص (آلات التيار المستمر والمحولات)

هذه الوحدة مقسمة إلى أربعة فصول، كل فصل يختص بموضوع أو أكثر حول المحركات الحشية ثلاثية الأوجه وهي كما يلي:

الفصل الأول : التركيب ونظرية العمل.

الفصل الثاني: الدائرة المكافئة وكيفية تحديد عناصرها.

الفصل الثالث: القدرة و العزم.

الفصل الرابع: طرق بدء الحركة والتحكم في السرعة.

وفي نهاية كل فصل يوجد عدد من الأمثلة الحسابية المحلولة حلًّا تفصيلياً، بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة والتمارين التي تم اختيارها بعناية لتكون بمثابة قياس لفهم واستيعاب المتدرب لهذا الفصل.

الفصل الأول

التركيب ونظرية العمل

تمهيد:

المotor الحشّي متعدد الأوجه الذي قام باختراعه نيكولا تسلا عام ١٨٨٦م يعتبر المotor الأكثّر انتشاراً في عالم الصناعة هذا اليوم، ويقدر أن في مصانع أمريكا وحدها ما يزيد عن خمسين مليون مmotor من هذا النوع تعطي جميعها ما مقداره ١٥٠ مليون حصان ، ويعتقد أن هذا العدد يزداد بما يقارب مليون مmotor كل عام .


هذا الانتشار الواسع لهذا المmotor جاء نتيجةً لما يتمتع به من مزايا مثل: المتننة ، بساطة التركيب ، انخفاض الثمن مقارنة بالحركات الأخرى ، قلة الصيانة ، كما أنه يتوفّر بقدرات تتراوح من جزء من الحصان إلى أكثر من ١٠,٠٠٠ حصان ولا يحتاج إلى أي وسيلة إشارة بالإضافة إلى كفاءته العالية وبالجملة فإن مميزات تشغيله حسنة ومرضيه في الأعمال التي لا تتطلب تغيراً في السرعة.

ومما يعيّب هذا المmotor أنه ليس من السهل التحكم في سرعته كما أن تيار البداء لهذا المmotor عالي (٦ - أضعاف تيار الحمل الكامل) وكذلك معامل القدرة منخفض عند الأحمال الخفيفة.

ولكننا نجد أن مميزات هذا المmotor تفوق عيوبه في معظم التطبيقات الصناعية كما أنه وجد حديثاً وسائل تحكم إلكترونية أدت إلى التغلب على هذه العيوب.

تركيب المmotor الحشّي

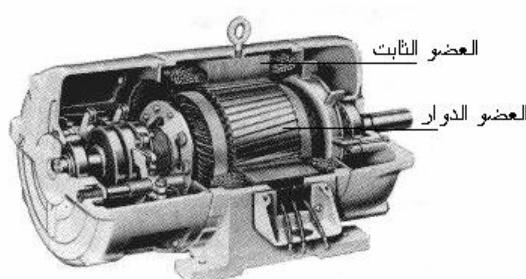المmotor الحشّي ثلاثي الأوجه Three Phase Induction Motor يتراكب من عضوين رئيسيين كأي مmotor آخر: هما العضو الثابت Stator والعضو الدوار Rotor ، انظر الشكل رقم (١ - ١).




شكل رقم ١ - ١: مقطع في مmotor حشّي

العضو الثابت:

العضو الثابت يتكون من شرائج متراصة من الحديد المغناطيسي تترواح سماكتها من ٠,٣ مم إلى ٦,٠ مم . حسب حجم المحرك . (شكل رقم ٢ - ١) ، ومعزولة عن بعضها بعازل كهربائي بحيث تكون مع بعضها جسماً أسطوانياً محفور بداخله عدد من المجاري وذلك لتركيب الملفات ، انظر شكل رقم (٢ - ١) .


الهدف من تصنيع العضو الثابت بهذه الطريقة هو تقليل حرارة الحديد الناتجة من التيارات الدوامية التي تكونت بسبب تعرض الحديد للمجال المغناطيسي المتغير داخل المحرك ، كما أنه يوجد في المحركات الكبيرة عادةً فتحات تهوية بين الشرائج في العضو الثابت . بعد اكتمال تصنيع العضو الثابت بهذه الطريقة يتم تقسيمه إلى العدد المطلوب من الأقطاب وتقسم المجاري في كل قطب على الأوجه الثلاثة ثم بعد ذلك يتم تركيب ملفات كل وجه في المجاري الخاصة به تحت كل قطب بحيث يفصل بين كل وجه وأخر ١٢٠ درجة كهربائية وفي نهاية عملية اللف يكون قد تم تركيب ثلاثة ملفات في العضو الثابت لكل ملء طرفان هذه الأطراف الستة يتم تغذية العضو الثابت من خلالها بعد توصيلها إما على شكل نجمة أو دلتا ، انظر الأشكال (٤ - ١ ، ٥ - ١) .

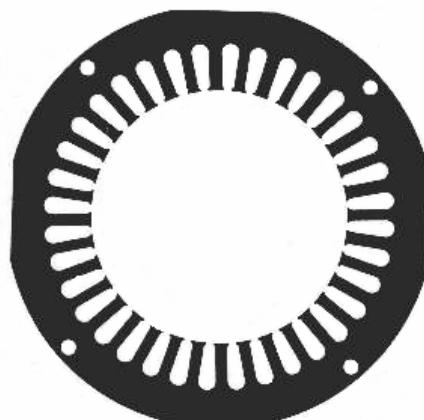


شكل رقم ٢ - ١ : شريحة عضو ثابت

العضو الدوار:

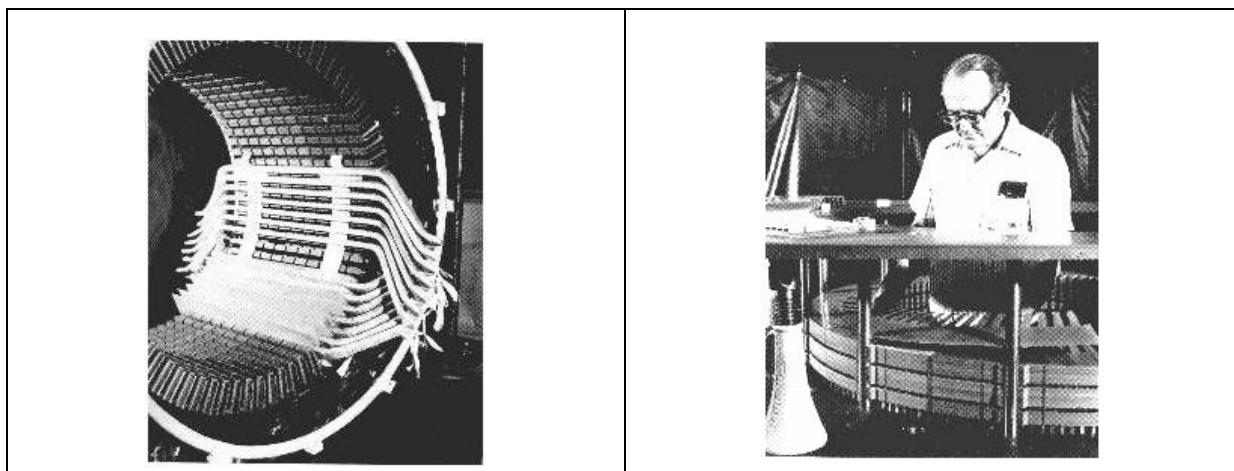
يوجد منه نوعان مختلفان في التركيب ومتقاربان في الخواص الكهربائية ، ويسمى المحرك عادةً باسم عضوه الدوار للتميز بين نوعيه وهما: العضو الدوار الملفوف أو ذو حلقات الانزلاق والعضو الدوار ذو القفص السنجابي.



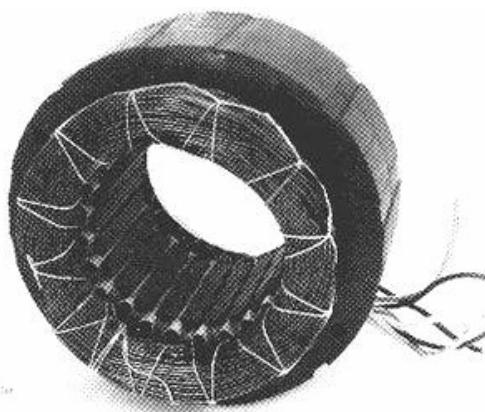شكل رقم ٣ - ١: العضو الثابت أتاء تركيب الشرائح وال ملفات ويلاحظ وجود فتحات للتهوية بين الشرائح



شكل رقم ٤ - ١: عضو ثابت مكتمل لمحرك صغير

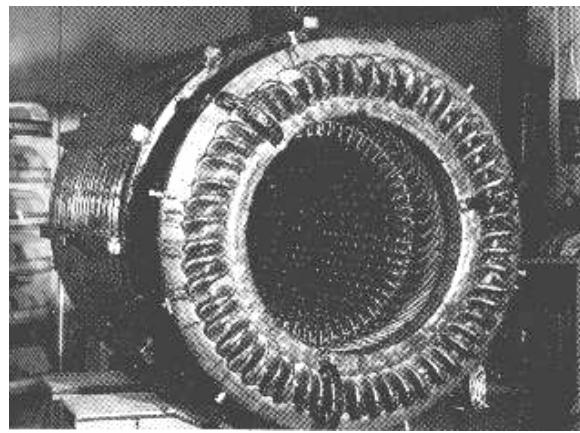


شكل رقم ٥ - ١: عضو ثابت مكتمل لمحرك كبير

العضو الدوار الملفوف (ذو حلقات الانزلاق):


العضو الدوار الملفوف Wound Rotor يتربّب من شرائط متراصّة من الحديد المغناطيسي المعزولة عن بعضها مركبة على عمود المحرك ومحفور عليها عدد من المجاري لتركيب الملفات ، شكل رقم (٦ - ١).

يُقسّم العضو الدوار إلى عدد من الأقطاب مساوي لأقطاب العضو الثابت الذي سيرتكب فيه وتقسام المجاري في كل قطب إلى ثلاثة أقسام كل قسم يركب فيه ملفات أحد الأوجه الثلاثة بحيث يكون بين كل وجه وأخر ١٢٠ درجة كهربائية ، عادة هذه الملفات الثلاثة توصل على شكل نجمة حيث تنصرّ ثلاثة أطراف مع بعضها داخل العضو الدوار بينما الثلثة الأخرى يتم توصيلها إلى ثلاث حلقات انزلاق Slip Rings مركبة على نفس العمود.

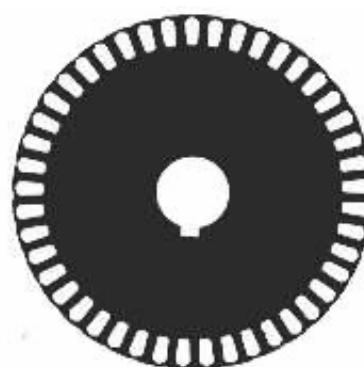من خلال حلقات الانزلاق وعن طريق فرش كربونية مماسة لحلقات الانزلاق أثناء الدوران يتم توصيل ملفات العضو الدوار إلى خارج المحرك وذلك من أجل التحكم في بدء دوران المحرك أو في تنظيم سرعته وذلك بتوصيل مقاومات خارجية بهذه الأطراف الثلاثة، لذلك فإن هذا النوع من المحركات يتميز بإمكانية تغيير خواص تشغيله على نطاق واسع عن طريق توصيل ملفات العضو الدوار بدائرة خارجية ، انظر شكل رقم (٧ - ١).




شكل رقم ٦ - ١: شريحة عضو دوار

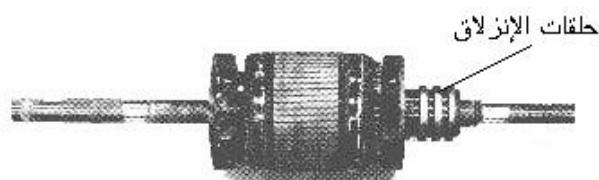


شكل رقم ٧ - ١: عضو دوار ملفوف (ذو حلقات انزلاق)

العضو الدوار ذو القفص السنجابي:

العضو الدوار ذو القفص السنجابي squirrel cage مشابة تماماً للعضو الدوار ذي حلقات الانزلاق من حيث التركيب الميكانيكي ولكن بدلاً من وضع ملفات في المجاري فإنه يوضع قضبان من النحاس أو الألミニوم وهذه القضبان مقصورة أطرافها مع بعض من الجهتين بحلقتين من نفس مادة القضبان . هذا النوع لا يقسم إلى عدد معين من الأقطاب وإنما يستطيع التكيف تلقائياً مع عدد الأقطاب والأوجه للعضو الثابت الذي سيركب فيه . وحيث أنه لا يوجد به حلقات انزلاق فإنه لا يمكن ربطه بدائرة خارجية وبالتالي لا يمكن تغيير خواص تشغيل هذا المحرك أو التحكم بسرعته ، انظر الأشكال (٨ ، ٩ ، ١٠) .

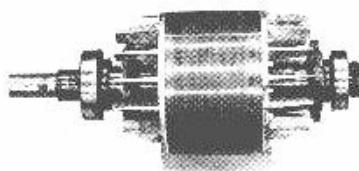

شكل رقم ٨ - ١: عضو دوار ذو قفص سنجابي

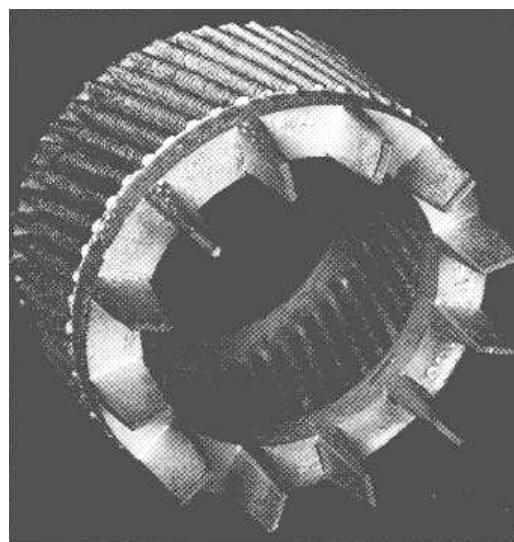

شكل رقم ٩ - ١: قضبان القفص السنجابي بعد إزالة الشرائح الحديدية

المجال المغناطيسي الدوار

حيث أن ملفات العضو الثابت موصولة إما على شكل نجمة أو دلتا ويوجد بين كل ملف وأخر زاوية فراغية قدرها 120° درجة فإنه عندما توصل هذه الملفات بمصدر جهد كهربائي ثلاثي الأوجه بين كل وجه وآخر 120° درجة فإنه سيمر في هذه الملفات تيارات متزنة بين كل تيار وأخر 120° درجة ، ونتيجة لمرور هذه التيارات بهذه الصفة في تلك الملفات التي يفصل بين كل ملف وأخر زاوية فراغية قدرها 120° درجة فإنه سينشاء في الثغراء الهوائية مجال مغناطيسي دوار منتظم ، انظر الشكل (١٠) - ١). هذا المجال المغناطيسي يدور بسرعة تسمى السرعة التزامنية Synchronous speed وتحسب من المعادلة التالية :

حيث :

ns : السرعة التزامنية .

f_s : تردد تيار العضو الثابت .

p : عدد أقطاب الآلة .

شدة هذا المجال المغناطيسي تتناسب طردياً مع تيار الوجه المار في العضو الثابت وعدد اللفات في العضو الثابت تحت كل قطب ، وتحسب من المعادلة التالية :



$$F_s = N_s \cdot I_s \quad (2 - 1)$$

حيث :


F_s : شدة المجال المغناطيسي في العضو الثابت .

N_s : عدد لفات العضو الثابت لكل قطب .

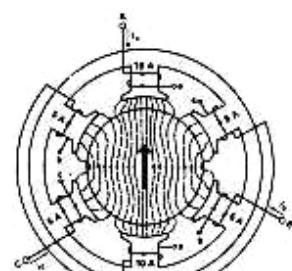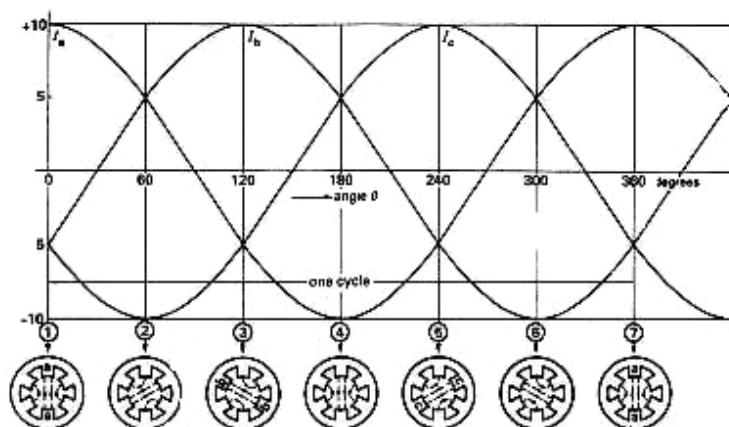
I_s : القيمة الفعالة لتيار الوجه في العضو الثابت .




عند الزاوية صفر

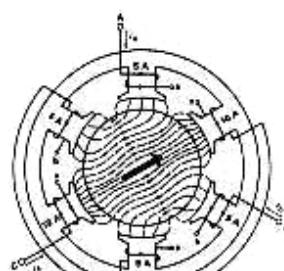


عند ٦٠ درجة

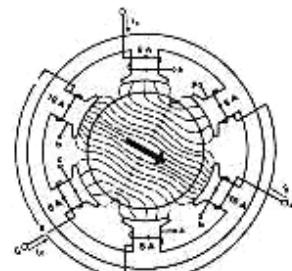


عند ١٢٠ درجة

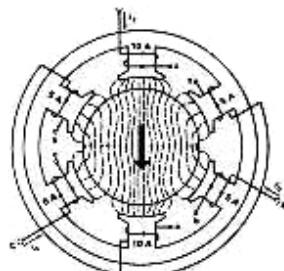

عند ١٨٠ درجة

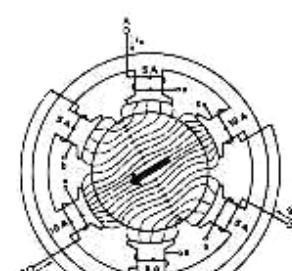

عند ٢٤٠ درجة

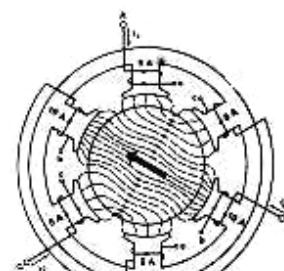

عند ٣٠٠ درجة

شكل رقم ١٠ - ١: رسم توضيحي للمجال المغناطيسي الدوار في مotor ذي ستة أقطاب

كيفية عمل المحرك الحثي ثلاثي الأوجه

عند توصيل أطراف العضو الثابت بمصدر الجهد فإنه سينشاء مجال مغناطيسي دوار ، هذا المجال المغناطيسي الدوار سيولد قوة دافعة كهربائية في أي موصل كهربائي يقع ضمن نطاق تأثيره وذلك طبقاً لظاهرة الحث الكهرومغناطيسي ، وحيث إن العضو الدوار يقع ضمن تأثير هذا المجال المغناطيسي الدوار فإنه سينشاء في موصلاته قوة دافعة كهربائية ثلاثية الأوجه ، وبمأن موصلات العضو الدوار مقصورة من الطرفين فإنه سيمر فيها تيارات ثلاثية الأوجه بين كل وجهه وأخر ١٢٠ درجة ومن ثم سيتولد مجال مغناطيسي دوار آخر في الشفرة الهوائية نتيجةً لمرور تيارات ثلاثية الأوجه في موصلات العضو الدوار. في هذه الحالة أصبح لدينا مجالان مغناطيسيان دواران الأول ناتج من العضو الثابت ويدور بالسرعة التزامنية (ns) والثاني ناتج من العضو الدوار ويدور بسرعة (n) بالنسبة للعضو الدوار . حيث n هي سرعة العضو الدوار. ويدور بالسرعة التزامنية (ns) بالنسبة للعضو الثابت. وحيث أن هذين المجالين المغناطيسيين يدوران بنفس السرعة والاتجاه فإنه سيتولد عزم فعال على العضو الدوار يؤدي إلى دورانه بنفس اتجاهه ودوران المجالين وذلك طبقاً لمبدأ إنتاج العزم Principle of Torque Production ، انظر شكل (١١ - ١) ، هذا العزم يتاسب طردياً مع شدة المجالين وجيب الزاوية δ_{sr} بينهما طبقاً للمعادلة التالية:

$$T \propto F_s \cdot F_r \cdot \sin(\delta_{sr}) \quad (3-1)$$

حيث:

T : العزم

F_s : شدة المجال المغناطيسي في العضو الثابت

F_r : شدة المجال المغناطيسي في العضو الدوار

δ_{sr} : الزاوية بين المجالين

بعدما يبدأ العضو الدوار بالتسارع فإن سرعة تعرض موصلاته لقطع خطوط المجال المغناطيسي الدوار ستقل كلما زادت سرعة العضو الدوار طبقاً للمعادلة التالية:


$$n_f = ns - n \quad (4-1)$$

حيث:

n_f : سرعة قطع خطوط المجال المغناطيسي لموصلات العضو الدوار

وبالتالي فإن القوة الدافعة الكهربائية المولدة في موصلات العضو الدوار ستقل مع ازدياد سرعة العضو الدوار وذلك لأن القوة الدافعة الكهربائية المولدة بسبب الحث الكهرومغناطيسي تتاسب طردياً مع السرعة النسبية بين الموصل والمجال الذي يتعرض له. وبالتالي فإن قيمة التيارات المارة في موصلات العضو الدوار ستقل وبالتالي شدة المجال المغناطيسي المولد منها ستقل ومن ثم يقل العزم المؤثر على العضو الدوار ، وهكذا حتى تصل سرعة العضو الدوار إلى سرعة قريبة من السرعة التزامنية. عندما تصل سرعة العضو الدوار إلى قرب السرعة التزامنية تكون التيارات المولدة في موصلات العضو الدوار صفراء وبالتالي يضعف المجال المغناطيسي الناشئ منها مما يؤدي إلى انخفاض العزم المؤثر على العضو الدوار. وعندما تستقر سرعة العضو الدوار فإن العزم المؤثر على العضو الدوار يكون مساوي لقوة الاحتكاك التي يتعرض لها العضو الدوار.

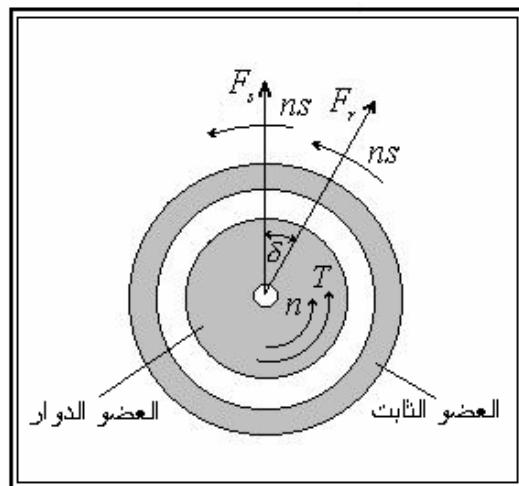عند تحميل المحرك تقل سرعة العضو الدوار وينتزع عن ذلك زيادة في سرعة قطع المجال المغناطيسي لموصلات العضو الدوار مما يؤدي إلى زيادة قيم التيارات المارة في موصلاته وبالتالي زيادة شدة المجال المغناطيسي الناشئ منها ومن ثم زيادة العزم المؤثر على العضو الدوار، ثم تستقر سرعة العضو الدوار عند سرعة جديدة وعندها يكون العزم المؤثر عليه مساوي لعزم الحمل المسلط عليه.



شكل رقم ١١ - ١: محاور المجالات المغناطيسية في المحرك الحثي

مفهوم الانزلاق

الجهد المولى في موصلات العضو الدوار يعتمد على السرعة النسبية بين العضو الدوار وسرعة المجال المغناطيسي الدوار الناتج من العضو الثابت ، فإذا كانت سرعة المجال المغناطيسي الدوار (السرعة التزامنية) هي ns والتي تحسب من المعادلة (١ - ١) ، وإذا كانت سرعة العضو الدوار هي n فإن السرعة النسبية بين سرعة العضو الدوار وسرعة المجال المغناطيسي الدوار هي الفرق بين السرعتين (n) وتسمى سرعة الانزلاق : Slip speed

$$n_{slip} = ns - n \quad (5-1)$$

حيث : n_{slip} تعني سرعة الانزلاق

وإذ نسبت سرعة الانزلاق إلى السرعة التزامنية للآلية نفسها فإنها تعطى عادةً هاماً ومفيداً جداً عند دراسة الآلات الحثية يسمى معامل الانزلاق Slip ويرمز له بالرمز (S) وتتراوح قيمته في المحركات الصغيرة ما بين ٠,٠١ إلى ٠,٠٢ وقد تصل إلى ٠,٠٥ في المحركات الكبيرة في حالة عدم التحميل وعند التحميل يتراوح الانزلاق من ٠,٠٣ إلى ٠,٠٥ ، ويمكن حسابه من المعادلة التالية :

$$S = \frac{ns - n}{ns} \quad (6-1)$$

يلاحظ أن قيمة الانزلاق لا تقل عن الصفر وذلك عندما يدور العضو الدوار بنفس السرعة التزامنية ولا تزيد عن الواحد وذلك عندما يكون العضو الدوار ثابت .
من الممكن حساب سرعة العضو الدوار بدلالة السرعة التزامنية والانزلاق وذلك بعد حل المعادلة (٦ - ١) كما يلي :

$$n = ns(1 - S) \quad (7-1)$$

تردد الجهد والتيارات في العضو الدوار

المotor الحشي يعمل طبقاً لنظرية الحث الكهرومغناطيسية حيث يتولد الجهد والتيار في العضو الدوار طبقاً لهذا المبدأ كما هو الحال في المحول ، لذلك فإنه أحياناً يسمى محول دوار، الابتدائي هو العضو الثابت والثانوي هو العضو الدوار ولكن لا يشبه المحول من حيث تردد الجهد والتيار في العضو الدوار (الثانوي). فعندما يكون العضو الدوار ثابت فإن تردد التيار المتولدة فيه هو نفسه تردد التيار في العضو الثابت (كالمحول تماماً) بينما إذا كان العضو الدوار يدور بالسرعة التزامنية فإن تردد التيار فيه يكون صفرأً.

إذن: ما هو تردد التيار في العضو الدوار عندما يدور بسرعة أقل من السرعة التزامنية ٦٦

عندما ($f_r = f_s$) فإن ($S = 1$) والتردد

وعندما ($f_r < f_s$) فإن ($S < 1$) والتردد

إذن : عند أي سرعة للعضو الدوار بين الصفر والسرعة التزامنية فإن تردد التيار في العضو الدوار سيتناسب طردياً مع الفرق بين السرعة التزامنية (ns) وسرعة العضو الدوار (n) ، بعدها الانزلاق هو الفرق بين هاتين السرعتين منسوباً إلى السرعة التزامنية (المعادلة ٦ - ١) فإنه يمكن التعديل عن تردد التيار في العضو الدوار بالمعادلة التالية :

أمثلة محلولة:

مثال (١ - ١):

محرك حثي ثلاثي الأوجه ذو أربعة أقطاب ملفاته موصولة على شكل نجمة يغذي من مصدر جهد ٢٤٠ V وتردد Hz ٥٠ ، فإذا كانت قيمة الانزلاق عند الحمل الكامل ٥٪ احسب ما يلي:

أ) السرعة التزامنية لهذا المحرك

ب) سرعة العضو الدوار عند الحمل الكامل

ج) تردد التيار في العضو الدوار عند الحمل الكامل

الحل:

أ) من المعادلة (١ - ١):

$$n_s = \frac{120}{p} f_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm}$$

ب) من المعادلة (٧ - ١):

$$n = n_s (1 - S) = 1500 (1 - 0.05) = 1425 \text{ rpm}$$

ج) من المعادلة (٨ - ١):

$$f_r = S \cdot f_s = 0.05 \times 50 = 2.5 \text{ Hz}$$

مثال (٢ - ١):

محرك ثلاثي الأوجه ذو أربعة أقطاب يعمل على مصدر تردد Hz ٦٠ ، وسرعته عند الحمل الكامل ١٧٤٠ دورة/دقيقة ، احسب سرعة الانزلاق ومعامل الانزلاق عند الحمل الكامل .

الحل:

أولاً: تحسب السرعة التزامنية من المعادلة (١ - ١):

$$n_s = \frac{120}{p} f_s = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ rpm}$$

سرعة الانزلاق عند الحمل الكامل تحسب من المعادلة (٥ - ١):

$$n_{slip} = n_s - n = 1800 - 1740 = 60 \text{ rpm}$$

معامل الانزلاق عند الحمل الكامل يحسب من المعادلة (٦ - ١):

$$S = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1800 - 1740}{1800} = 0.0333$$

مثال (٣ - ١) :

محرك حثي ذو ستة أقطاب يعمل على مصدر تردد ٥٠ Hz ، القوة الدافعة الكهربائية في العضو الدوار ترددتها ٢,٥ Hz ، احسب معامل الانزلاق وكذلك سرعة العضو الدوار.

الحل:

معامل الانزلاق يحسب من المعادلة (٨ - ١) :

$$S = \frac{f_r}{f_s} = \frac{2 \cdot 5}{50} = 0.05$$

لحساب سرعة العضو الدوار :

أولاً : تحسب السرعة التزامنية من المعادلة (١ - ١) :

$$n_s = \frac{120 f_s}{p} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm}$$

ثم تحاسب سرعة العضو الدوار من المعادلة (٧ - ١) :

$$n = n_s (S - 1) = 1000 (0.05 - 1) = 950 \text{ rpm}$$


أسئلة و تمارين

- ١- لماذا يصنع العضو الثابت أو الدوار من شرائح حديدية؟
- ٢- ما المقصود بالحث الكهرومغناطيسي؟
- ٣- ما المقصود بالتيرات الدوامية؟ وكيف تنشأ؟
- ٤- ما هي فائدة وجود حلقات الانزلاق؟
- ٥- ما هي الشروط الالزمة لتوليد مجال مغناطيسي دوار منتظم؟
- ٦- اشرح كيف يتولد عزم فعال يؤدي إلى دوران العضو الدوار
- ٧- هل يمكن للعضو الدوار أن تصل سرعته إلى السرعة التزامنية؟
- ٨- ما هو معامل الانزلاق؟
- ٩- محرك حشى ثلاثي الأوجه ذو قطبين يغذي من مصدر تردد 60 Hz ، احسب سرعة العضو الدوار إذا كان تردد تيرات في العضو الدوار 2 Hz
- ١٠- محرك حشى ثلاثي الأوجه ذو ثمانية أقطاب يعمل على مصدر تردد 50 Hz ، وسرعته عند الحمل الكامل 716 دورة / دقيقة ، احسب سرعة الانزلاق ومعامل الانزلاق عند الحمل الكامل.
- ١١- محرك حشى ذو أربعة أقطاب يعمل على مصدر تردد 60 Hz ، القوة الدافعة الكهربائية في العضو الدوار ترددتها 2.7 Hz ، احسب معامل الانزلاق وكذلك سرعة العضو الدوار.
- ١٢- محرك حشى ثلاثي الأوجه ذو قطبين ملفاته موصولة على شكل نجمة يغذي من مصدر جهد $V = 220$ وتردد 60 Hz ، فإذا كانت قيمة الانزلاق عند الحمل الكامل 0.05 احسب ما يلي:
 - أ) السرعة التزامنية لهذا المحرك
 - ب) سرعة العضو الدوار عند الحمل الكامل
 - ج) تردد التيرات في العضو الدوار عند الحمل الكامل

الفصل الثاني

الدائرة المكافئة

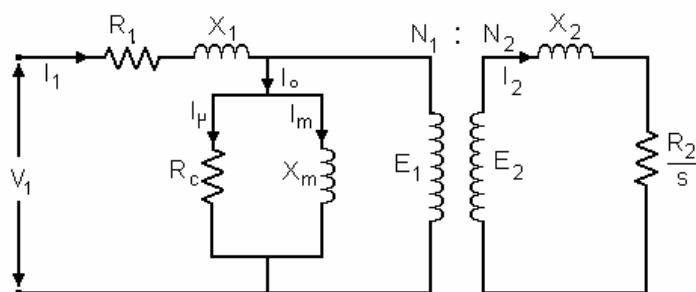الدائرة المكافئة Equivalent Circuit للمحرك الحثي ثلاثي الأوجه تشبه تماماً الدائرة المكافئة للمحول ، كما هو موضح في الشكل التالي:



شكل رقم ١٢ - ١: الدائرة المكافئة للمحرك الحثي ثلاثي الأوجه

حيث:

R_1, R_2 : مقاومة ملفات العضو الثابت والعضو الدوار لكل وجه

X_1, X_2 : الممانعة الحثية لملفات العضو الثابت والعضو الدوار لكل وجه


R_c : مقاومة تمثل المقاقيد الحديدية

X_m : المفاعة المغناطيسية

N_1, N_2 : عدد اللفات للعضو الثابت والعضو الدوار

ويتمكن أن ترسم الدائرة المكافئة بحيث تكون دائرة الثانوي منسوبة إلى الابتدائي للتخلص من

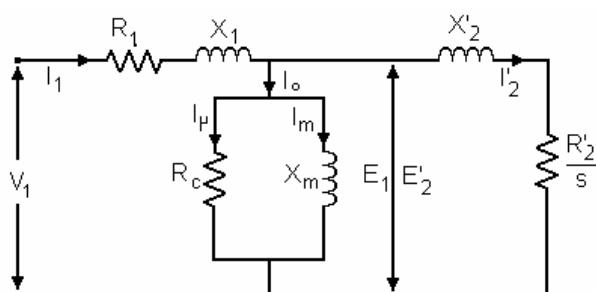الدائرة المغناطيسية كما هو موضح في الشكل التالي:



شكل رقم ١٣ - ١: الدائرة المكافئة للمحرك الحثي منسوبة إلى الابتدائي

حيث:

$$E'_2 = (N_1 / N_2) E_2$$

$$\frac{R'_2}{S} = \frac{R_2}{S} (N_1 / N_2)^2$$


$$X'_2 = X_2 (N_1 / N_2)^2$$

$$I'_2 = I_2 (N_2 / N_1)$$

كما أن مقاومة ملفات العضو الدوار ($\frac{R'_2}{S}$) يمكن تقسيمها إلى مقاومتين كما يلي:


$$\begin{aligned} \frac{R'_2}{S} &= \frac{R'_2}{S} + R'_2 - R'_2 \\ &= R'_2 + \frac{R'_2}{S} - R'_2 \\ &= R'_2 + R'_2 \left(\frac{1}{S} - 1 \right) \\ &= R'_2 + R'_2 \left(\frac{1-S}{S} \right) \end{aligned}$$

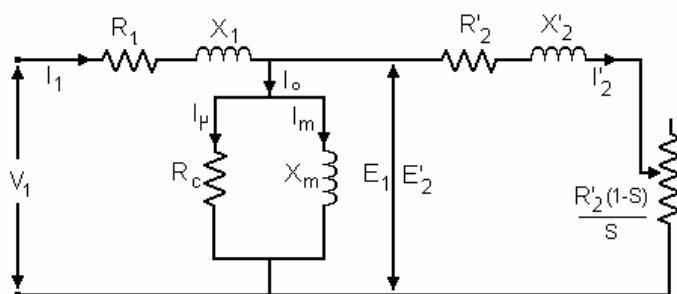وبالتالي يمكن إعادة رسم الدائرة المكافئة كما يلي:



شكل رقم ١٤ - ١: الدائرة المكافئة للمحرك الحثي في وضعها النهائي

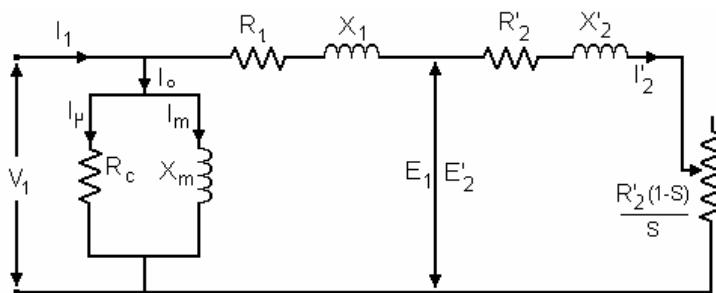ويمكن أيضاً الحصول على الدائرة المكافئة التقريبية عندما نهمل تيار اللاحمel (I_0) وذلك لأن قيمته صغيرة جداً عند مقارنتها بتيار الحمل (I). وعلى هذا الأساس يمكن نقل الفرع الممثل للدائرة المغناطيسية إلى جهة جهد الابتدائي (V_1) كما هو موضح في الشكل رقم (١٥ - ١).




شكل رقم ١٥ - ١: الدائرة المكافئة التقريبية للمحرك الحثي

ونتيجة لهذا التقرير يمكن أن نعتبر أن:

$$R_{eq} = R_1 + R'_2$$

$$X_{eq} = X_1 + X'_2$$

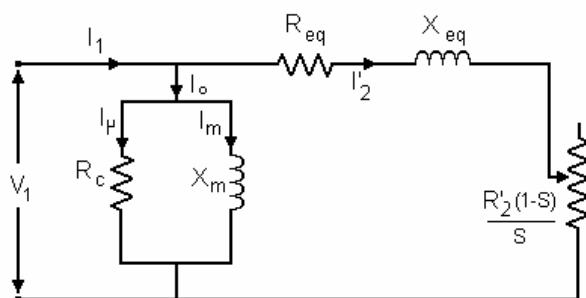وبالتالي يمكن إعادة رسم الدائرة المكافئة كما في الشكل التالي:



شكل رقم ١٦ - ١: الدائرة المكافئة التقريبية للمحرك الحثي

وبهذا التبسيط تصبح الدائرة المكافئة التقريبية للمحرك الحثي مشابهة تماماً للدائرة المكافئة التقريبية للمحول، حيث تعتبر المقاومة $(R_2 - \frac{S}{S})$ حملاً للمحول ، والقدرة المفقودة في هذه المقاومة تمثل القدرة الميكانيكية الناتجة من المحرك.

يلاحظ أن الدائرة المكافئة التقريبية للمحرك الحثي ثلاثي الأوجه أعلاه تعبر عن وجه واحد من أوجه المحرك الثلاثة وذلك للتشابه التام بين الأوجه الثلاثة ، فليس هناك ما يدعو إلى تكرارها ثلاث مرات ، ولكن عند إجراء الحسابات على هذه الدائرة يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار حيث تحتاج بعض الكميات إلى ضربها بعد الأوجه أو بجذر ثلاثة حسب طريقة توصيل ملفات المحرك.

تعيين ثوابت الدائرة المكافئة التقريبية

تعتبر الدائرة المكافئة للمotor الحثي أداةً مفيدةً جداً لتحديد استجابة المحرك عند التغير في الأحمال ، وإذا أردنا تطبيقها على آلة حقيقية فإن ذلك يتطلب تحديد قيم ثوابت الآلة ($R_1, R_2, X_1, X_2, R_c, X_m$). ولكي يتم تحديد قيم هذه الثوابت يتوجب القيام بعدد من الاختبارات في المعمل. هذه الاختبارات مشابهة تماماً لاختبارات الدائرة المفتوحة والدائرة المقصورة التي تجري عادةً على المحول.


اختبار عدم الحمل : No load Test

في هذا الاختبار يوصل المحرك كما هو موضح في الشكل رقم (١٧ - ١) ثم يسلط الجهد المقنن على أطراف المحرك ويترك العضو الدوار يدور بحرية تامة بدون أي حمل ، بعد ذلك تسجل قراءات الأجهزة كما يلي:

$$P = W_1 + W_2$$

$$I_o = \frac{A_1 + A_2 + A_3}{3}$$

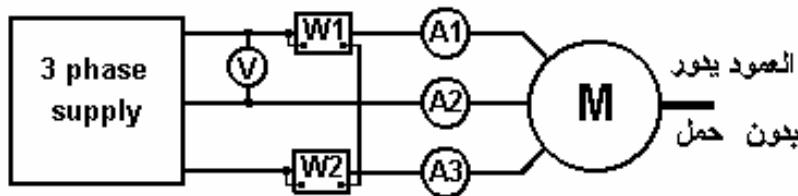مع ملاحظة أن قيم الجهد والتيار المقنن هي للخط وأن القدرة المقننة تمثل تقريراً المقاديد الحديدية (المقاديد الثابتة).



شكل رقم ١٧ - ١: اختبار عدم الحمل للمحرك الحشى ثلاثي الأوجه

حيث إن العضو الدوار يدور بدون حمل فهذا يعني أن سرعة دورانه مساوية تقريرياً للسرعة التزامنية مما يعني أن الانزلاق صغير جداً ($S < 0.001$) أو لنقل أنه يساوي صفر تقريرياً. وعنده التعويض عن قيمة الانزلاق في هذه الحالة في المقاومة $R_2' = R_2 \left(\frac{1-S}{S} \right)$ في الدائرة المكافئة نجد أن قيمة هذه المقاومة تصل إلى ما لانهاية ($= \infty = \frac{1-0}{0}$) وهذا يعني أن الدائرة المكافئة أصبحت مفتوحة من جهة الثانوي.

ولذلك فإن هذا الاختبار يمكن أن يسمى اختبار الدائرة المفتوحة أسوأ بالمحول. بما أن جهة الثانوي أصبحت مفتوحة فهذا يعني أن تيار الاختبار سيمر من خلال R_c , X_m فقط. لذلك يمكن من نتائج هذه التجربة وبعد إجراء حسابات بسيطة تحديد قيم R_c , X_m كما يلي مع الأخذ بالاعتبار طريقة توصيل ملفات المحرك هل هي على شكل نجمة أو دلتا.

من الدائرة المكافئة في الشكل رقم (١٦ - ١):

$$R_c = \frac{V_1}{I_\mu}, \quad X_m = \frac{V_1}{I_m}$$

حيث V_1 هو جهد الوجه

من المخطط الاتجاهي (شكل رقم ١٨ - ١) يمكننا إيجاد قيم I_m , I_μ بدالة I_o كما يلي:

$$I_\mu = I_o \cos \theta$$

$$I_m = I_o \sin \theta$$

حيث :


$$\cos \theta = \frac{P}{3V_1 I_o} \quad (9-1)$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{P}{3V_1 I_o} \right) \quad (10-1)$$

وبالتالي يمكن إيجاد قيم R_c , X_m كما يلي:

$$R_c = \frac{V_1}{I_o \cos \theta} \quad (11 - 1)$$
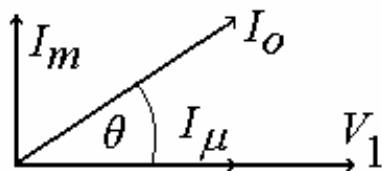
$$X_m = \frac{V_1}{I_o \sin \theta} \quad (12 - 1)$$



شكل رقم ١٨ - ١: المخطط الاتجاهي في حالة اللاحمل


اختبار عدم الحركة : Locked Rotor Test

في هذا الاختبار يوصل المحرك كما هو موضح في الشكل رقم (١٩ - ١) ولكن العضو الدوار يمنع من الحركة بأي وسيلة مناسبة ، بعد ذلك يزداد الجهد المسلط على أطراف المحرك تدريجياً حتى يصل التيار المار في ملفات المحرك إلى القيمة المقننة عند الحمل الكامل وذلك لأن توصيل المحرك على الجهد المقنن سوف يتسبب بمرور تيار كبير جداً قد يتلف ملفات المحرك ، بعد ذلك تسجل قراءات الأجهزة كما يلي:

$$P = W_1 + W_2$$

$$I_1 = \frac{A_1 + A_2 + A_3}{3}$$

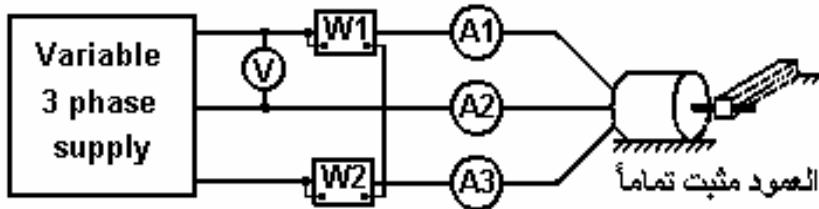مع ملاحظة أن قيم الجهد والتيار المقروءة هي للخط وأن القدرة المقروءة تمثل تقريراً المفائقين النحاسية (المفائق المترقبة).



شكل رقم ١٩ - ١: اختبار عدم الحركة للمحرك الحشى ثلاثي الأوجه

حيث أن العضو الدوار ثابت في هذه الحالة فإن ذلك يعني أن الانزلاق مساوي للواحد ($S=1$) وعند التعويض عن قيمته في المقاومة $R_2' = \frac{1-S}{S} R_2$ في الدائرة المكافئة نجد أن قيمة هذه المقاومة أصبحت صفرًا ($=0$) وهذا يعني أن الدائرة المكافئة أصبحت مقصورة من جهة الثانوي ، ولذلك فإن هذا الاختبار يسمى أحياناً اختبار الدائرة المقصورة.

بما أن جهة الثانوي أصبحت مقصورة فهذا يعني أن تيار الاختبار سيمر من خلال R_{eq} , X_{eq} فقط. أي أن ($I_1=I_2$) ، لذلك يمكن من نتائج هذه التجربة وبعد إجراء حسابات بسيطة تحديد قيم R_{eq} , X_{eq} كما يلي ، مع الأخذ بالاعتبار طريقة توصيل ملفات المحرك هل هي على شكل نجمة أو دلتا.


$$R_{eq} = \frac{P}{3I_1^2} \quad (13 - 1)$$

$$Z_{eq} = \frac{V_1}{I_1} \quad (14 - 1)$$

$$X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} \quad (15 - 1)$$

اختبار التيار المستمر : DC Test

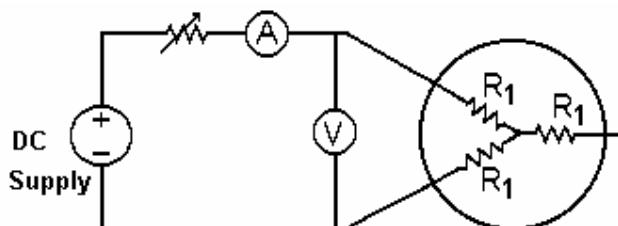هذا الاختبار يجري من أجل قياس مقاومة ملفات العضو الثابت R وذلك بتوصيل ملفات المحرك كما هو موضح في الشكل رقم (٢٠ - ١).




شكل رقم ٢٠ - ١: دائرة قياس مقاومة العضو الثابت

في هذا الاختبار يزداد الجهد تدريجياً حتى يصل التيار المار في ملفات المحرك إلى القيمة المقصنة وذلك لكي ترتفع درجة حرارة ملفات كما هو الحال في وضع التشغيل الطبيعي ، وذلك لأن المقاومة تتغير بتغيير درجة الحرارة ثم تسجل بعد ذلك قيمة الجهد والتيار وتحسب المقاومة كما يلي:

$$2 R_1 = \frac{V_{DC}}{I_{DC}}$$

$$R_1 = \frac{V_{DC}}{2 I_{DC}} \quad (16 - 1)$$

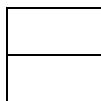ويفضل أن يؤخذ تأثير الخاصية القشرية skin effect بالاعتبار.



أمثلة محلولة

مثال (٤ - ١):

نتائج تجربتي عدم الحمل وعدم الحركة لمحرك حثي ثلاثي الأوجه ملفاته موصولة على شكل نجمة كما يلي:

تجربة عدم الحركة	تجربة عدم الحمل
$V_L = ٣٠ V$	$V_L = ٢٢٠ V$
$P = ١٥٠٠ W$	$P = ٦٠٠ W$
$I_L = ٥٠ A$	$I_L = ٢٠ A$

احسب مكونات الدائرة المكافئة التقريبية لهذا المحرك.

الحل:

أولاً: من نتائج تجربة عدم الحمل نستطيع حساب قيم R_c , X_m كما يلي:

بما أن ملفات المحرك موصولة على شكل نجمة

إذن :

$$V_1 = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{220}{\sqrt{3}} = 127 \quad V$$

$$I_o = I_L = 20 \quad A$$

باستخدام المعادلات من (٩ - ١٢) إلى (١ - ١٢) نجري الحسابات التالية:

$$\cos \theta = \frac{P}{3V_1 I_o} = \frac{600}{3 \times 127 \times 20} = 0.0787$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.0787) = 85.48^\circ$$

$$R_c = \frac{V_1}{I_o \cos \theta} = \frac{127}{20 \times 0.0787} = 80.68 \quad \Omega$$

$$X_m = \frac{V_1}{I_o \sin \theta} = \frac{127}{20 \sin(85.48)} = 6.37 \quad \Omega$$

ثانياً: من نتائج تجربة عدم الحركة نستطيع حساب قيم R_{eq} , X_{eq} كما يلي:
بما أن ملفات المحرك موصولة على شكل نجمة

إذن :

$$V_1 = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{30}{\sqrt{3}} = 17.32 \quad V$$

$$I_1 = I_L = 50 \quad A$$

باستخدام المعادلات من (١٣ - ١٥) إلى (١ - ١٥) نجري الحسابات التالية:

$$R_{eq} = \frac{P}{3I_2^2} = \frac{1500}{3 \times 50^2} = 0.2 \quad \Omega$$

$$Z_{eq} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{17.32}{50} = 0.3464 \quad \Omega$$

$$X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2}$$

$$= \sqrt{(0.3464)^2 - (0.2)^2} = 0.2828 \quad \Omega$$

مثال (٥ - ١):

محرك حشي ثلاثي الأوجه ملفاته موصولة على شكل دلتا ، أجريت له اختبارات تحديد عناصر الدائرة المكافئة فأعطى النتائج التالية:

اختبار الدائرة المقصورة	اختبار الدائرة المفتوحة	اختبار التيار المستمر
$V_L = ٣٩,٣ V$	$V_L = ١٢٧ V$	$V_{DC} = ١٩ V$
$I_L = ٣٤,٦٤ A$	$I_L = ٧,٥٣ A$	$I_{DC} = ٢٠ A$
$P = ١٢٦٥ W$	$P = ١٧٩ W$	

احسب مكونات الدائرة المكافئة إذا كان $X_1 = X_2$

الحل:

أولاً: من اختبار التيار المستمر

في حالة اختبار التيار المستمر توصل الملفات على شكل نجمة وتحسب قيمة R من المعادلة (١٦ - ١)

كما يلي:

$$R_1 = \frac{V_{DC}}{2I_{DC}} = \frac{19}{2 \times 20} = 0.475 \quad \Omega$$

ثانياً: من نتائج اختبار الدائرة المفتوحة (عدم الحمل) نستطيع حساب قيم R_c , X_m كما يلي:
بما أن ملفات المحرك موصولة على شكل دلتا
إذن :

$$V_1 = V_L = 127 \text{ V}$$

$$I_o = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{7.53}{\sqrt{3}} = 4.347 \text{ A}$$

باستخدام المعادلات من (٩ - ١٢) إلى (١ - ١٢) نجري الحسابات التالية:

$$\cos\theta = \frac{P}{3V_1 I_o} = \frac{179}{3 \times 127 \times 4.347} = 0.108$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.108) = 83.8^\circ$$

$$R_c = \frac{V_1}{I_o \cos\theta} = \frac{127}{4.347 \times 0.108} = 270.78 \quad \Omega$$

$$X_m = \frac{V_1}{I_o \sin\theta} = \frac{127}{4.347 \sin(83.8)} = 29.435 \quad \Omega$$

ثالثاً: من نتائج اختبار الدائرة المقصورة (عدم الحركة) نستطيع حساب قيم R_{eq} , X_{eq} كما يلي:
بما أن ملفات المحرك موصولة على شكل دلتا
إذن :

$$V_1 = V_L = 39.3 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{34.64}{\sqrt{3}} = 20 \text{ A}$$

باستخدام المعادلات من (١٣ - ١٥) إلى (١ - ١٥) نجري الحسابات التالية:

$$R_{eq} = \frac{P}{3I_2^2} = \frac{1265}{3 \times 20^2} = 1.054 \quad \Omega$$

$$Z_{eq} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{39.3}{20} = 1.965 \quad \Omega$$

$$\begin{aligned} X_{eq} &= \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} \\ &= \sqrt{(1.965)^2 - (1.054)^2} = 1.658 \quad \Omega \end{aligned}$$

بما أن:

$$R_{eq} = R_1 + R_2'$$

$$R_1 = 0.475 \quad \Omega$$

إذن:

$$R_2' = R_{eq} - R_1 = 1.054 - 0.475 = 0.579 \quad \Omega$$

بما أن:

$$X_1 = X_2'$$

$$X_{eq} = X_1 + X_2'$$

إذن:

$$X_1 = X_2' = \frac{X_{eq}}{2} = \frac{1.658}{2} = 0.829 \quad \Omega$$

أسئلة و تمارين

- ١- لماذا اختبار عدم الحمل يسمى أحياناً اختبار الدائرة المفتوحة؟
- ٢- لماذا اختبار عدم الحركة يسمى أحياناً اختبار الدائرة المقسورة؟
- ٣- لماذا تحدد R_c, X_m باستخدام اختبار عدم الحمل وليس اختبار عدم الحركة؟
- ٤- لماذا تحدد R_{eq}, X_{eq} باستخدام اختبار عدم الحركة وليس اختبار عدم الحمل؟
- ٥- لماذا يسلط الجهد تدريجياً على المحرك في اختبار عدم الحركة؟
- ٦- ما هي الخاصية القشرية skin effect؟
- ٧- محرك حشى ثلاثي الأوجه HP ٥ ذو أربعة أقطاب ، عند إجراء تجربتي اللاحمل والقصر له أعطى النتائج التالية:
 تجربة عدم الحمل ٢٢٠ V, ٣٨٦ A, ٥٥٠ W
 تجربة القصر ٣٥ V, ١٢٩ A, ٤٩٠ W
 فإذا كانت ملفات المحرك موصله على شكل دلتا احسب مكونات الدائرة المكافئة لهذا المحرك
- ٨- محرك حشى ثلاثي الأوجه قدرته KW ٢٩.٨٤ ملفاته موصلة على شكل Δ عند اختباره أعطى النتائج التالية :
 تجربة عدم الحمل ٤١٥ V, ٢١ A, ١٢٥٠ W
 تجربة عدم الحركة ١٠٠ V, ٤٥ A, ٢٧٣٠ W
 أحسب مكونات الدائرة المكافئة التقريبية لهذا المحرك.
- ٩- محرك حشى ثلاثي الأوجه قدرته HP ٢٠ ملفاته موصلة على شكل Y عند إجراء تجربتي اللاحمل والقصر له أعطى النتائج التالية :
 تجربة اللاحمل ٣٨٠ V, ١٦.٥ A, ١٠٥٠ W
 تجربة القصر ٨٦ V, ٣٢ A, ١٨٥٤ W
 أحسب مكونات الدائرة المكافئة لهذا المحرك إذا كان $X_1 = X_2$ & $R_1 = R_2$

الفصل الثالث

القدرة والعزم

أولاً: القدرة في المحرك الحشى ثلاثي الأوجه

عادةً ما يوصف المحرك الحشى ثلاثي الأوجه بأنه محول دوار ، الدخل قدره كهربائية في شكل جهد وتيارات ثلاثية الأوجه والخرج هو قدره كهربائية تؤخذ من ملفات الثانوى (في المحول) ، بينما في المحرك الحشى تكون ملفات الثانوى (العضو الدوار) مقصورة و بالتالى لا تعطى قدره كهربائية و إنما تعطى قدره ميكانيكية تظهر على العمود. العلاقة بين القدرة الكهربائية الداخلة و القدرة الميكانيكية الخارجة موضحه في الشكل رقم (٢١ - ١) الذي يصف كيفية انسياپ القدرة داخل المحرك.

القدرة الداخلة إلى العضو الثابت تعتمد قيمتها على الحمل المحمول به المحرك و المتمثل بالتيار و معامل القدرة . وتعطى من المعادلة التالية:

$$P_1 = 3V_1I_1\cos\theta \quad (17-1)$$

حيث :

V_1 : جهد الوجه للعضو الثابت

I_1 : تيار الوجه للعضو الثابت

θ : الزاوية بين الجهد والتيار وجيـب تمامـها هو معـامل الـقدرة

هذه القدرة الداخلة P سيفقد منها جزء في مقاومة ملفات العضو الثابت R على شكل حرارة وتسمى مفـاـقـيد نـاحـسـيـة في العـضـوـ الثـابـتـ وتحـسبـ منـ المعـادـلـةـ التـالـيـةـ :

$$P_{Cu1} = 3I_1^2R_1 \quad (18-1)$$

الجزء المتبقى من القدرة الداخلة P سيفقد جزء منها في القلب الحديدي للعضو الثابت وذلك بسب وجود التـيـارـاتـ الدـوـامـيـةـ وظـاهـرـةـ التـخـلـفـ المـغـناـطـيـسـيـ وتسـمـىـ مـفـاـقـيدـ حـدـيـدـيـةـ P_{Core} ، هذه القدرة المفقودة

تمثلها مقاومة R_c في الدائرة المكافئة. مجموع هذان النوعان من المفaciid في العضو الثابت (المفaciid النحاسية في R و المفaciid الحديدية في R_c) تسمى مفaciid العضو الثابت ويرمز لها بالرمز P_{St} .

$$P_{St} = P_{Cu1} + P_{Core} \quad (19 - 1)$$

الجزء المتبقى من القدرة الداخلية P سينتقل عبر الثغرة الهوائية إلى العضو الدوار وتسمى القدرة المنتقلة عبر الثغرة الهوائية من العضو الثابت إلى العضو الدوار ويرمز لها بالرمز P_g

$$P_g = P_1 - P_{St} \quad (20 - 1)$$

ويمكن حسابها أيضاً من المعادلة التالية:

$$P_g = 3I_2'^2 \frac{R_2'}{S} \quad (21 - 1)$$

هذه القدرة الداخلية إلى العضو الدوار P_g سيفقد جزء منها في مقاومة ملفات العضو الدوار على شكل حرارة و تسمى مفaciid نحاسية في العضو الدوار وتحسب من المعادلة التالية:

$$P_{Cu2} = 3I_2'^2 R_2' \quad (22 - 1)$$

الجزء المتبقى من القدرة الداخلية إلى العضو الدوار يتحول من قدره كهربائية إلى قدره ميكانيكية ويسمي القدرة الميكانيكية المتحولة ويرمز لها بالرمز P_m وتحسب من المعادلة التالية:

$$P_m = P_g - P_{Cu2} \quad (23 - 1)$$


المقاومة $(\frac{1-S}{S}) R_2'$ في الدائرة المكافئة هي التي تمثل القدرة الميكانيكية المتحولة وبالتالي يمكن حساب القدرة الميكانيكية المتحولة أيضاً من المعادلة التالية:

$$P_m = 3I_2'^2 R_2' \frac{(1-S)}{S} \quad (24 - 1)$$

القدرة الميكانيكية المتحولة P_m سيفقد جزء منها بسبب الاحتراك الذي يتعرض له العضو الدوار مع الهواء و حوامل العمود. مفأيد الاحتراك هذه يرمز لها بالرمز P_F . وبالتالي فإن القدرة الميكانيكية الخارجية P_2 هي الجزء المتبقى من القدرة الميكانيكية المتحولة بعد خصم القدرة المفقودة بسبب الاحتراك كما يلي:

$$P_2 = P_m - P_F \quad (25 - 1)$$

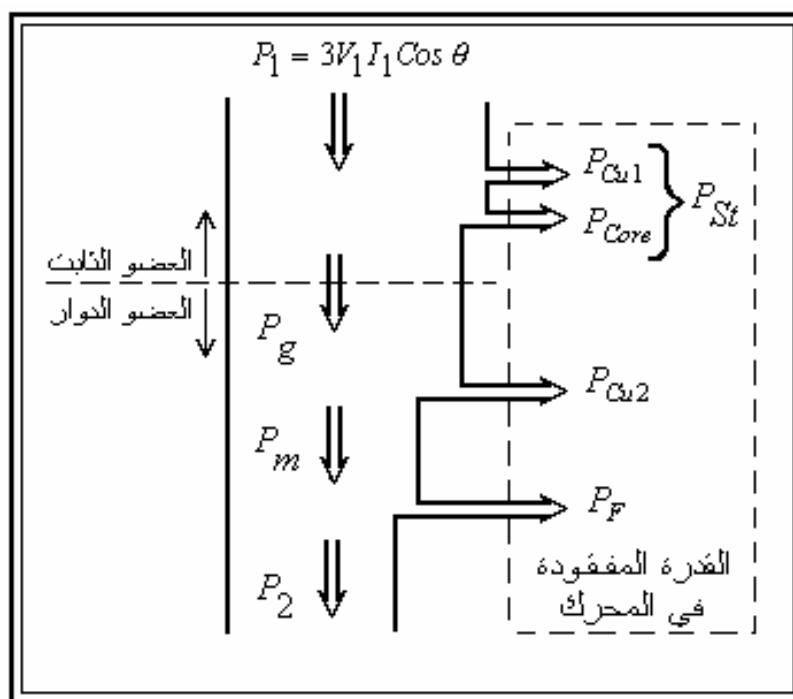الشكل رقم (٢١ - ١) يلخص كيفية انتقال القدرة داخل المحرك الحثي ثلاثي الأوجه.



شكل رقم ٢١ - ١: مخطط سريان القدرة داخل المحرك الحثي ثلاثي الأوجه

يلاحظ أن المفأيد الحديدية في العضو الدوار مهملة وذلك لقلتها. ما هو سبب قلة المفأيد الحديدية في العضو الدوار ؟

من المعادلات (٢١ - ٢٤)، (٢٢)، (١ - ٢١) يمكن لنا إجراء المقارنة التالية:

P_g	P_m	P_{Cu}
$3I_2'^2 \frac{R_2'}{S}$	$3I_2'^2 R_2' \frac{(1-S)}{S}$	$3 I_2'^2 R_2'$

نلاحظ من المقارنة أعلاه أنه عند ضرب P_g بالانزلاق S فإننا نحصل على P_{Cu} .

إذن:

$$P_{Cu} = SP_g \quad (26 - 1)$$

وكذلك عند ضرب P_g بمعامل (١ - S) فإننا نحصل على P_m

إذن:

$$P_m = (1 - S)P_g \quad (27 - 1)$$

يتضح من هذا أن معامل الانزلاق S يلعب دوراً هاماً جداً في تحديد نسبة المفائق النحاسية في العضو الدوار ، فعند زيادة الانزلاق تزداد المفائق النحاسية في العضو الدوار وبالتالي يجب أن يكون الانزلاق صغيراً بقدر الإمكان لكي تقل المفائق النحاسية في العضو الدوار وبالتالي تزداد كفاءة المحرك.

أمثلة محلولة :

مثال ٦ - ١:

محرك حثي ثلاثي الأوجه ذو ستة أقطاب يعمل على مصدر جهد ٧٤٠ V وتردد ٦٠ Hz فإذا كانت القدرة الداخلة إلى العضو الدوار ٨٠ kw وتردد التيار في العضو الدوار ١٦٧ Hz

احسب ما يلي:

- أ) الانزلاق
- ب) سرعة العضو الدوار
- ج) القدرة الميكانيكية المتحولة
- د) القدرة المفقودة في العضو الدوار
- ه) مقاومة ملفات العضو الدوار لكل وجه إذا كان التيار المار في ملفات العضو الدوار ٦٥ A

الحل:

أ) من المعادلة (٨ - ١)

$$S = \frac{F_r}{F_s} = \frac{1.67}{50} = 0.0334$$

ب) نحسب أولاً السرعة التزامنية من المعادلة (١ - ١):

$$n_s = \frac{120 f_s}{p} = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm}$$

ثم نوجد سرعة العضو الدوار من المعادلة (٧ - ١):

$$n = n_s (1 - S) = 1000 (1 - 0.0334) = 966.6 \text{ rpm}$$

ج) من المعادلة (٢٧ - ١)

$$P_m = (1 - S) P_g = (1 - 0.0334) \times 80 = 77.33 \text{ kw}$$

د) من المعادلة (٢٦ - ١)

$$P_{Cu\ 2} = SP_g = 0.0334 \times 80 = 2.67 \text{ kw}$$

هـ) من المعادلة (٢٢ - ١) نستطيع إيجاد مقاومة ملفات العضو الدوار كما يلي:

$$R_2' = \frac{P_{Cu\ 2}}{3 I_2'^2} = \frac{2670}{3 \times (65)^2} = 0.21 \Omega$$

مثال (٧ - ١) :

محرك حسي ثلاثي الأوجه ذو ثمانية أقطاب يتغذى من مصدر تردد ٥٠ Hz ويدور بسرعة ٧٣٢ rpm فإذا كانت القدرة الداخلة إلى المحرك ٤٠ kw و مفائد العضو الثابت ١ و المفائد الميكانيكية بسبب الاحتكاك ٢ kw احسب ما يلي:

- أ) معامل الانزلاق
- ب) القدرة الميكانيكية الخارجة بالحصان
- ج) المفائد النحاسية في العضو الدوار
- د) كفاءة المحرك

الحل:

أ) نحسب أولاً السرعة التزامنية من المعادلة (١ - ١) :

$$n_s = \frac{120 f_s}{p} = \frac{120 \times 50}{8} = 750 \text{ rpm}$$

ثم نحسب الانزلاق من المعادلة (٦ - ١) :

$$S = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{750 - 732}{750} = 0.024$$

ب) بتبع مسار انتقال القدرة داخل المحرك في الشكل (٢١ - ١) نستطيع إيجاد القدرة الميكانيكية الخارجة كما يلي:

$$P_g = P_1 - P_{St} = 40 - 1 = 39 \text{ kw}$$

$$p_m = (1 - S)p_g = (1 - 0.024) \times 39 = 38.064 \text{ kw}$$

$$P_2 = P_m - P_F = 38.064 - 2 = 36.064 \text{ kw}$$

$$P_2 (\text{hp}) = \frac{36.064}{0.746} = 48.343 \text{ hp}$$

ج) من المعادلة (٢٦ - ١) :

$$P_{Cu\ 2} = SP_g = 0.024 \times 39 = 0.936 \text{ kw}$$

د) كفاءة المحرك تحسب كما يلي:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 = \frac{36.064}{40} \times 100 = 90.16 \%$$

ثانياً: العزم في المحرك الحشى ثلاثي الأوجه

العزم أو عزم الدوران (Torque) هو القوة المؤثرة تأثيراً إلتوائياً على جسم ما فينتج عنها دوران ذلك الجسم حول مركزه ، ويقاس بوحدة نيوتن متر Nm ، هذا هو التعريف العام للعزم.

أما العزم الذي يؤثر على العمود في المحرك الحشى ثلاثي الأوجه فهو حاصل قسمة القدرة الميكانيكية المتحولة P_m على السرعة الزاوية لدوران العمود طبقاً للمعادلة التالية:

$$T = \frac{P_m}{\omega} \quad \text{Nm} \quad (28 - 1)$$

حيث ω هي السرعة الزاوية للعمود.

وحيث أن السرعة الزاوية للعمود متغيرة بتغير الحمل ، لذلك يفضل استخدام السرعة التزامنية الزاوية بدلاً منها ، ولكن نستخدم معها القدرة المنتقلة خلال الثغرة الهوائية P_g بدلاً من استخدام القدرة الميكانيكية المتحولة P_m طبقاً للمعادلة التالية:

$$T = \frac{P_g}{\omega_s} \quad \text{Nm} \quad (29 - 1)$$

حيث ω_s هي السرعة الزاوية للمجال المغناطيسي الدوار وتحسب من المعادلة التالية:

$$\omega_s = \frac{2\pi ns}{60} \quad \text{rad/sec.} \quad (30 - 1)$$

بالرجوع إلى المعادلة رقم (21 - 1) والمعادلة (30 - 1) والتعويض عنهما في المعادلة (29 - 1) يمكن أن نعبر عن العزم كما يلي:

$$T = \frac{P_g}{\omega_s} = \frac{3 I_2'^2 R_2' / S}{2 \pi ns / 60}$$

وبعد قليل من الترتيب تصبح المعادلة السابقة كما يلي:

$$T = K \cdot I_2'^2 \cdot \frac{R_2'}{S} \quad \text{Nm} \quad (31 - 1)$$

حيث:

$$K = \frac{3 \times 60}{2 \pi ns} \quad (32 - 1)$$


بالرجوع إلى الدائرة المكافئة التقريبية في الشكل (١٥ - ١) يمكن أن يوجد التيار I_2' كما يلي:

$$I_2' = \frac{V_1}{Z_{eq}} = \frac{V_1}{\sqrt{(R_1 + R_2'/S)^2 + X_{eq}^2}} \quad (33 - 1)$$

بالتعويض عن قيمة التيار I_2' في المعادلة رقم (٣١ - ١) يصبح العزم كما يلي:


$$T = K \cdot \frac{V_1^2}{(R_1 + R_2'/S)^2 + X_{eq}^2} \cdot \frac{R_2'}{S} \quad (34 - 1)$$

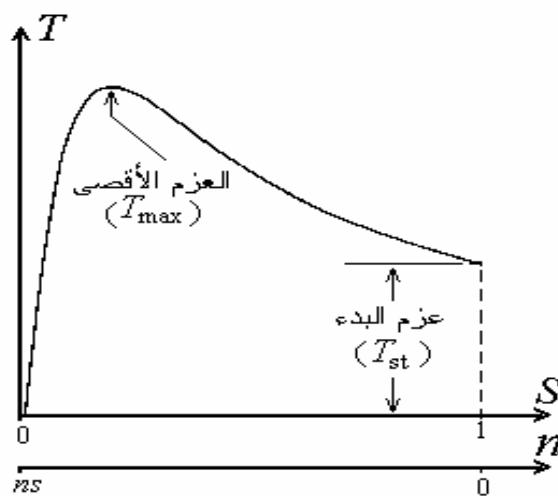هذه المعادلة (٣٤ - ١) تمثل العلاقة بين الانزلاق والعزم ومنها يمكن حساب العزم عند أي قيمة للانزلاق. عند رسم العلاقة بين (العزم/الانزلاق) في المعادلة (٣٤ - ١) فإننا نحصل على منحنى مشابه للمنحنى الموضح في الشكل التالي:



شكل رقم ٢٢ - ١: العلاقة بين (العزم/الانزلاق) أو (العزم / السرعة)

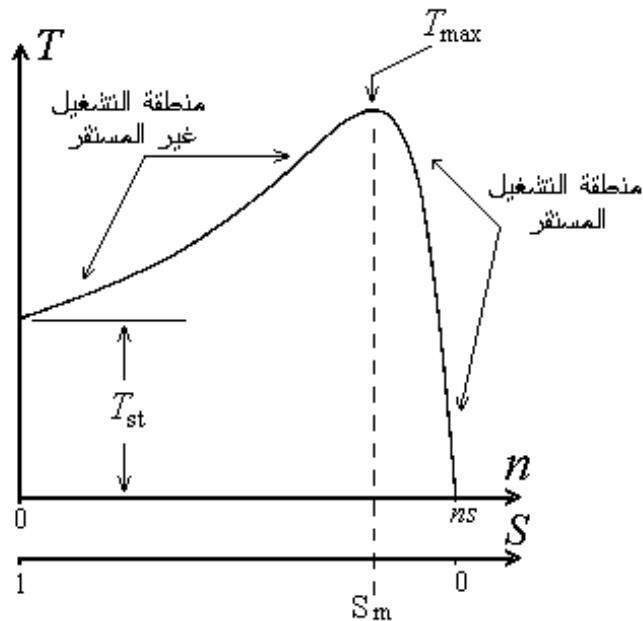يلاحظ في المنحنى أعلاه أن محور الانزلاق في الوضع الطبيعي بينما محور السرعة معكوس ، لذلك يفضل إعادة رسم المنحنى معكوساً لكي يتاسب مع محور السرعة كما هو موضح في الشكل التالي:



شكل رقم ٢٣ - ١: العلاقة بين (العزم/الانزلاق) أو (العزم / السرعة)

منحنى (السرعة/العزم) الموضح في الشكل رقم (٢٣ - ١) ينقسم إلى منطقتين: الأولى منطقة التشغيل غير المستقر وهي المنطقة التي تسبق موضع العزم الأقصى ، في هذه المنطقة لا يستطيع المحرك إدارة أي حمل مهما كان وإذا حدث أن حمل المحرك في هذه المنطقة فإنه سوف يتباطئ حتى يتوقف عن الدوران. المنطقة الأخرى هي منطقة التشغيل المستقر وهي المنطقة التي بعد موضع العزم الأقصى ، في هذه المنطقة يستطيع المحرك إدارة الحمل المقيد له ، عادةً يكون عزم الحمل الكامل الكامل مساوياً تقريباً لنصف العزم الأقصى للمحرك بشرط أن لا يزيد عن عزم البدء ، وفي حالة كون عزم الحمل أكبر من عزم البدء فإن المحرك لا يستطيع بدء الدوران ، لذلك ينصح في هذه الحالة بدء تشغيل المحرك بحمل خفيف وبعد أن يصل إلى منطقة التشغيل المستقر تضاف بقية الأحمال.

التحكم في موضع العزم الأقصى:

معادلة العزم (٣٤ - ١) تعتبر دالة رياضية بدلالة الانزلاق (S) ، القيمة العظمى لها (T_{max}) يتغير موضعها بتغير ثوابت الدائرة المكافئة الداخلة فيها ، وإذا أردنا إيجاد قيمة الانزلاق الذي تتحقق عنده القيمة العظمى لهذه الدالة فإن ذلك ممكناً ، وذلك بعد مفاضلتها ثم مساواتها بالصفر كما يلي :


قبل إجراء عملية التفاضل يفضل إهمال معواقة العضو الثابت للتبسيط ليصبح المعادلة كما يلي:

$$T(S) = K \cdot \frac{V_1^2}{(R'_2/S)^2 + X'_2^2} \cdot \frac{R'_2}{S} \quad (35 - 1)$$

بعد مفاضلة المعادلة (٣٥ - ١) بالنسبة للانزلاق ثم مساواتها بالصفر نحصل على قيمة الانزلاق الذي يتحقق عنده العزم الأقصى للمحرك كما يلي:

$$S_m = \frac{R'_2}{X'_2} \quad (36 - 1)$$

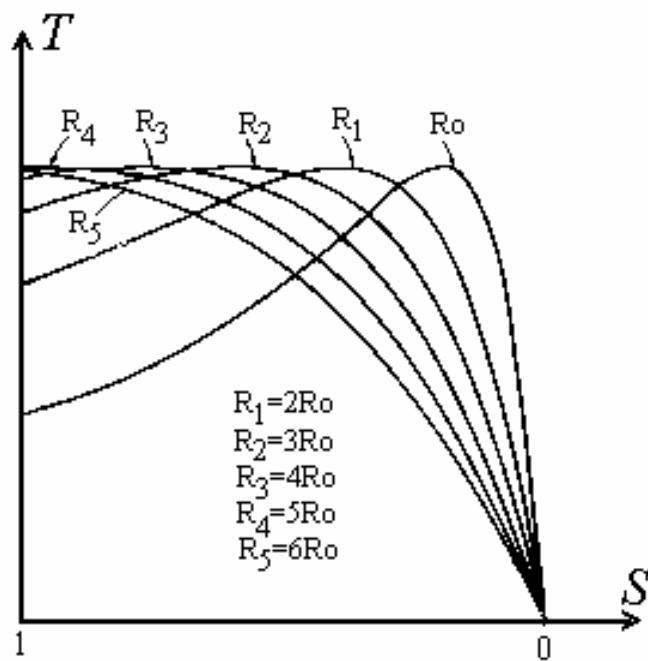إذن: موضع العزم الأقصى (T_{max}) يمكن أن يتغير وذلك بتغيير النسبة (R'_2/X'_2)، ويمكن تحقيق ذلك عملياً بإضافة مقاومة موصله على التوالي مع ملفات العضو الدوار الملفوف (ذو حلقات الانزلاق) وبالتالي يتغير موضع العزم الأقصى للمحرك بتغيير قيمة S_m كما هو موضح في الشكل التالي:



شكل رقم ٢٤ - ١ : تأثير تغيير مقاومة العضو الدوار على موضع العزم الأقصى

ويمكن أيضاً من المعادلة (٣٥ - ١) حساب قيمة العزم الأقصى للمحرك وذلك عندما ننقل موضع العزم الأقصى إلى لحظة البدء أي أن ($S_m = 1 \& R'_2 = X'_2$) فتصبح المعادلة كما يلي:

$$T_{\max} = K \cdot \frac{V_1^2}{2X'_2} \quad (37-1)$$

حساب عزم البدء:

يلاحظ من الشكل رقم (٢٤ - ١) أن عزم البدء يزداد كلما زادت مقاومة ملفات العضو الدوار، أي أنه يمكن التحكم بقيمة عزم البدء وذلك بتغيير قيمة مقاومة ملفات العضو الدوار R'_2 وذلك بإضافة مقاومة موصولة على التوازي مع ملفات العضو الدوار كما هو واضح من المنحنيات في الشكل رقم (٢٤ - ١). أما قيمة عزم البدء فيمكن إيجادها مباشرة من المعادلة (٣٤ - ١) عندما يكون ($S=1$) كما يلي:

$$T_{Start} = K \cdot \frac{V_1^2}{(R_1 + R'_2)^2 + X_{eq}^2} \cdot R'_2 \quad (38-1)$$

أمثلة محلولة:

مثال (٨ - ١):

محرك حثي ثلاثي الأوجه ملفاته موصولة على شكل دلتا يتغذى من مصدر جهد ٧٤٠٠ V عناصر الدائرة المكافئة له كما يلي:

$$R_1 = 0.4 \Omega \quad R'_2 = 0.6 \Omega$$

$$X_1 = 1.0 \Omega \quad X'_2 = 1.0 \Omega$$

إذا كانت السرعة التزامنية لهذا المحرك ١٨٠٠ rpm وسرعة العضو الدوار عند الحمل الكامل ١٧١٠ rpm، احسب ما يلي:

- أ) تيار الحمل الكامل
- ب) عزم الحمل الكامل
- ج) تيار البدء
- د) عزم البدء
- هـ) أقصى عزم للمحرك وعند أي انزلاق يحدث

الحل:

بما أن ملفات المحرك موصولة على شكل دلتا فإن:

$$V_1 = V_L = 240 \text{ V}$$

أ) لحساب تيار الحمل الكامل أو عزم الحمل الكامل يجب أولاً أن نحسب الانزلاق الذي يحدث عنده الحمل الكامل كما يلي:

$$S = \frac{ns - n}{ns} = \frac{1800 - 1710}{1800} = 0.05$$

في الدائرة المكافئة التقريبية يعتبر أن $I_2' \approx I_1'$ وبالتالي يمكن حساب تيار الحمل الكامل من المعادلة (٣٣ - ١) كما يلي:

$$\begin{aligned} I_1 \approx I_2' &= \frac{V_1}{\sqrt{(R_1 + R_2'/S)^2 + X_{eq}^2}} \\ &= \frac{240}{\sqrt{(0.4 + 0.6/0.05)^2 + (1+1)^2}} = 19.11 \text{ A} \end{aligned}$$

ب) عزم الحمل الكامل يحسب بعد إيجاد التيار من المعادلة (٣١ - ١) كما يلي:

$$K = \frac{3 \times 60}{2\pi ns} = \frac{3 \times 60}{2\pi \times 1800} = 0.0159$$

$$\begin{aligned} T &= K \cdot I_2'^2 \cdot \frac{R_2'}{S} \\ &= 0.0159 \times (19.11)^2 \times \frac{0.6}{0.05} = 69.74 \text{ Nm} \end{aligned}$$

ج) تيار البدء يحسب من معادلة (٣٣ - ١) عندما $S=1$ كما يلي:

$$\begin{aligned} I_1 \approx I_2' &= \frac{V_1}{\sqrt{(R_1 + R_2'/S)^2 + X_{eq}^2}} \\ &= \frac{240}{\sqrt{(0.4 + 0.6/1)^2 + (1+1)^2}} = 107.33 \text{ A} \end{aligned}$$

د) عزم البدء يحسب مباشرة من المعادلة (٣٨ - ١) أو باستخدام المعادلة (٣١ - ١) بعد التعويض عن قيمة تيار البدء في الفقرة (ج) والتعويض عن الانزلاق بالواحد كما يلي:

$$T = K \cdot I_2'^2 \cdot \frac{R_2'}{S}$$

$$= 0.0159 \times (107.33)^2 \times 0.6 = 109.9 \text{ Nm}$$

ه) العزم الأقصى يحسب مباشرة من المعادلة (٣٧ - ١) ، أما الانزلاق الذي يحدث عنده هذا العزم فيحسب من المعادلة (٣٦ - ١) كما يلي:

$$T_{\max} = K \cdot \frac{V_1^2}{2X_2'} = 0.0159 \times \frac{(240)^2}{2 \times 1} = 457.92 \text{ Nm}$$

$$S_m = \frac{R_2'}{X_2'} = \frac{0.6}{1} = 0.6$$

أسئلة و تمارين

- ١- هل زيادة أو نقص معامل الانزلاق يؤثر على كفاءة المحرك؟ وكيف ذلك؟
- ٢- لماذا المفائق الحديدية في العضو الدوار مهملة؟
- ٣- هل زيادة المفائق النحاسية في العضو الدوار يؤثر على سرعة المحرك؟ وكيف ذلك؟
- ٤- ما المقصود بعزم الدوران Torque ؟
- ٥- ما المقصود بالسرعة الزاوية؟
- ٦- كيف يمكن التحكم في موضع العزم الأقصى للمotor؟
- ٧- كيف يمكن التحكم في عزم البداء؟
- ٨- هل التحكم في موضع العزم الأقصى يؤثر على كفاءة المحرك؟ وكيف ذلك؟

- ٩- محرك حثي ثلاثي الأوجه سرعته التزامنية 1000 rpm يعطي قدره ميكانيكية متغيرة قدرها 5 hp عندما تكون سرعة العضو الدوار 935 rpm ، احسب القدرة الداخلية إلى هذا المحرك إذا كانت مفقودات العضو الثابت 400 W .

- ١٠- محرك حثي ثلاثي الأوجه ذو ستة أقطاب يتغذى من مصدر جهد $V = 500 \text{ V}$ وتردد $f = 60 \text{ Hz}$ ، يعطي قدره ميكانيكية خارجة قدرها 20 hp عندما تكون سرعته 1140 rpm ، فإذا كانت مفائق الاحتكاك 1 hp ، احسب ما يلي:
 - أ) معامل الانزلاق
 - ب) المفائق النحاسية في العضو الدوار
 - ج) القدرة الداخلية إلى المحرك إذا كانت مفائق العضو الثابت 1500 W
 - د) تيار الخط الداخل إلى المحرك إذا كان معامل القدرة 0.86

- ١١- إذا كانت القدرة الكهربائية الداخلية إلى محرك حثي ثلاثي الأوجه ذو أربعة أقطاب هي $KW = 200$ عندما تكون سرعته 1710 rpm ويتجدد على مصدر جهد $V = 400 \text{ V}$ وتردد $f = 60 \text{ Hz}$ فإذا كانت مفائق العضو الثابت 2 KW و المفائق الميكانيكية 6 KW ، احسب ما يلي:
 - أ) معامل الانزلاق

ب) القدرة الميكانيكية المتحولة

ج) المفائق النحاسية في العضو الدوار

د) كفاءة المحرك

١٢ - محرك حشي ثلاثي الأوجه ذو أربعة أقطاب يعمل على مصدر جهد ٢٢٠ V وتردد ٥٠ Hz ،

سرعة المحرك ١٤٤٠ rpm عند معامل قدره ٠.٨ مختلف ، القدرة الخارجية منه ١٠.٨ KW ، فإذا

كانت مفائق العضو الثابت W ١٠٦٠ و المفائق الميكانيكية W ٣٩٠ احسب ما يلي:

أ) المفائق النحاسية في العضو الدوار .

ب) تردد التيارات في العضو الدوار .

ج) تيار الخط .

د) كفاءة المحرك

١٣ - محرك حشي ثلاثي الأوجه ذو أربعة أقطاب يعمل على مصدر جهد ٢٢٠ V وتردد ٦٠ Hz ،

سرعة المحرك ١٧١٠ rpm عند معامل قدره ٠.٨٣ مختلف ، القدرة الخارجية منه ١١ KW ، فإذا

كانت مفائق العضو الثابت W ١١٠٠ و المفائق الميكانيكية W ٤٢٠ احسب ما يلي:

أ) المفائق النحاسية في العضو الدوار

ب) تردد التيارات في العضو الدوار

ج) تيار الخط

١٤ - محرك حشي ثلاثي الأوجه ذو ثمانية أقطاب يعمل على مصدر جهد ٢٨٠ V وتردد ٦٠ Hz ،

إذا كانت سرعة المحرك عند الحمل الكامل ٨٦٤ rpm ، القدرة الداخلة إليه ١٠ KW

وكانت مفائق العضو الثابت W ٦٠٠ و المفائق الميكانيكية W ٣٥٠ احسب ما يلي:

أ) المفائق النحاسية في العضو الدوار .

ب) كفاءة المحرك .

ج) عزم المحرك عند الحمل الكامل .

١٥ - محرك حسي ثلاثي الأوجه ذو أربعة أقطاب يعمل على مصدر جهد ٣٨٠ V وتردد ٦٠ Hz ،

عناصر الدائرة المكافئة لهذا المحرك كما يلي:

$$R_1 = 0.12 \Omega$$

$$R_2' = 0.16 \Omega$$

$$X_1 = 0.45 \Omega$$

$$X_2' = 0.52 \Omega$$

فإذا كانت ملفات المحرك موصولة على شكل نجمة احسب ما يلي:

أ) تيار البدء .

ب) عزم البدء .

ج) العزم الأقصى للمotor وعند أي انزلاق .

د) كم عزم البدء عند إضافة مقاومة قيمتها ١ Ω الى كل وجه من أوجه العضو الدوار

١٦ - محرك حسي ثلاثي الأوجه ملفاته موصولة على شكل دلتا يتغذى من مصدر جهد ٣٨٠ V ،

عناصر الدائرة المكافئة له كما يلي:

$$R_1 = 0.4 \Omega , R_2' = 0.6 \Omega$$

$$X_1 = 0.82 \Omega , X_2' = 0.86 \Omega$$

فإذا كانت السرعة التزامنية لهذا المحرك ١٥٠٠ rpm وسرعة العضو الدوار عند الحمل

الكامل ١٤٤٠ rpm ، احسب ما يلي:

أ) عزم الحمل الكامل

ب) عزم البدء

١٧ - محرك حسي ثلاثي الأوجه ذو أربعة أقطاب يعمل على مصدر جهد ٣٨٠ V وتردد ٦٠ Hz ،

عناصر الدائرة المكافئة لهذا المحرك كما يلي:

$$R_1 = 0.12 \Omega$$

$$R_2' = 0.16 \Omega$$

$$X_1 = 0.45 \Omega$$

$$X_2' = 0.52 \Omega$$

فإذا كانت ملفات المحرك موصولة على شكل نجمة احسب ما يلي:

أ) تيار البدء

ب) عزم البدء


ج) العزم الأقصى للمotor وعند أي انزلاق

الفصل الرابع

طرق بدء الحركة والتحكم في السرعة

طرق بدء الحركة

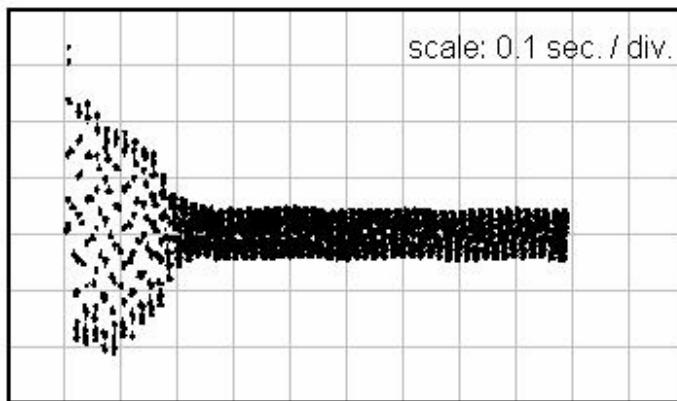بالرجوع إلى الدائرة المكافئة نجد أن المقاومة $(R_2 \frac{1-S}{S})$ تعتمد على قيمة الانزلاق ، وحيث إن قيمة الانزلاق تكون متساوية للواحد عند بدء تشغيل المحرك ، فهذا يعني أن المقاومة $(R_2 \frac{1-S}{S})$ أصبحت مقصورة عند البدء لأن $(0 = R_2 \frac{1-1}{1})$ وهذا يعني أن تيار البدء أصبح عالي جداً. (تيار البدء عادةً يتراوح من ٦ إلى ٨ أضعاف تيار الحمل الكامل) ، انظر الشكل رقم (٢٥ - ١).



شكل رقم ٢٥ - ١: تيار البدء لمحرك صغير (الصورة بواسطة الأوسيلسكوب)

هذا التيار العالي عند البدء يتسبب في وجود بعض المشاكل مثل:

- ١ - رفع درجة حرارة ملفات المحرك مما يؤدي مع التكرار إلى انهيار عزليها .
- ٢ - التأثير على وسائل توصيل الكهرباء إلى المحرك كالكياابل والقواطع وأجهزة الحماية .
- ٣ - حدوث هبوط في جهد الأجهزة المشتركة مع المحرك في نفس الخط .


لذلك لابد من اتخاذ بعض التدابير للتقليل من قيمة تيار البدء خصوصاً في الحركات الكبيرة.

فيما يلي عدة طرق لتقليل تيار البدء جميعها تعتمد على المعادلة (١ - ٣٩) وذلك إما بتقليل البسط (الجهد) أو بزيادة المقام (معاوقات العضو الثابت أو الدوار).

$$I_{Start} = \frac{V_1}{\sqrt{(R_1 + R'_2)^2 + X_{eq}^2}} \quad (39 - 1)$$


١- توصيل مقاومات على التوالي مع ملفات العضو الثابت :

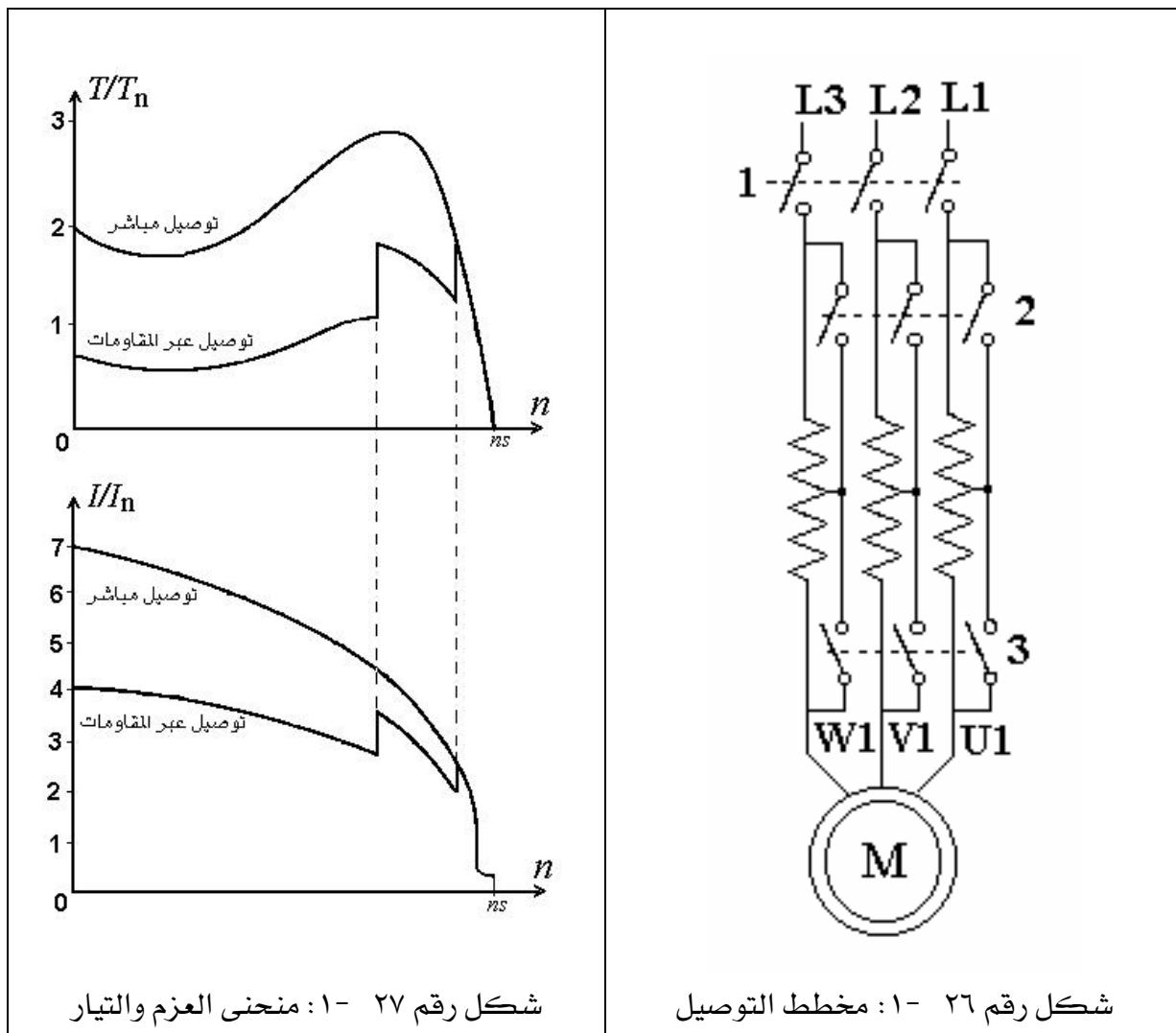إن توصيل مقاومات على التوالي مع ملفات العضو الثابت يؤدي إلى تقليل الجهد المسلط على العضو الثابت وبالتالي يقل تيار البدء طبقاً للمعادلة (٣٩ - ١) ، ثم بعد اجتياز فترة البدء يمكن إلغاء هذه المقاومات تدريجياً. عيب هذه الطريقة هو زيادة المفاسيد النحاسية مما يجعلها غير مناسبة للاستخدام خصوصاً مع المحركات الكبيرة انظر الأشكال (٢٦ - ١) و (٢٧ - ١).




٢- باستخدام محول ذاتي:

في هذه الطريقة يتم توصيل أطراف العضو الثابت إلى محول ذاتي ثلاثي الأوجه بحيث يخفي الجهد المسلط على ملفات العضو الثابت إلى قيمة تتناسب مع تيار البدء المسموح به ، وبعد اجتياز المحرك لفترة البدء يتم تسليط جهد المصدر كاملاً على ملفات العضو الثابت وذلك بفصل المحول. هذه الطريقة مثالية جداً حيث لا يوجد فيها أي قدره مفقودة. كما أنها تعتبر الخيار الأفضل للمحركات التي تم توصيل ملفاتها داخلياً من قبل المصنع على شكل نجمة. انظر الأشكال (٢٨ - ١) و (٢٩ - ١).

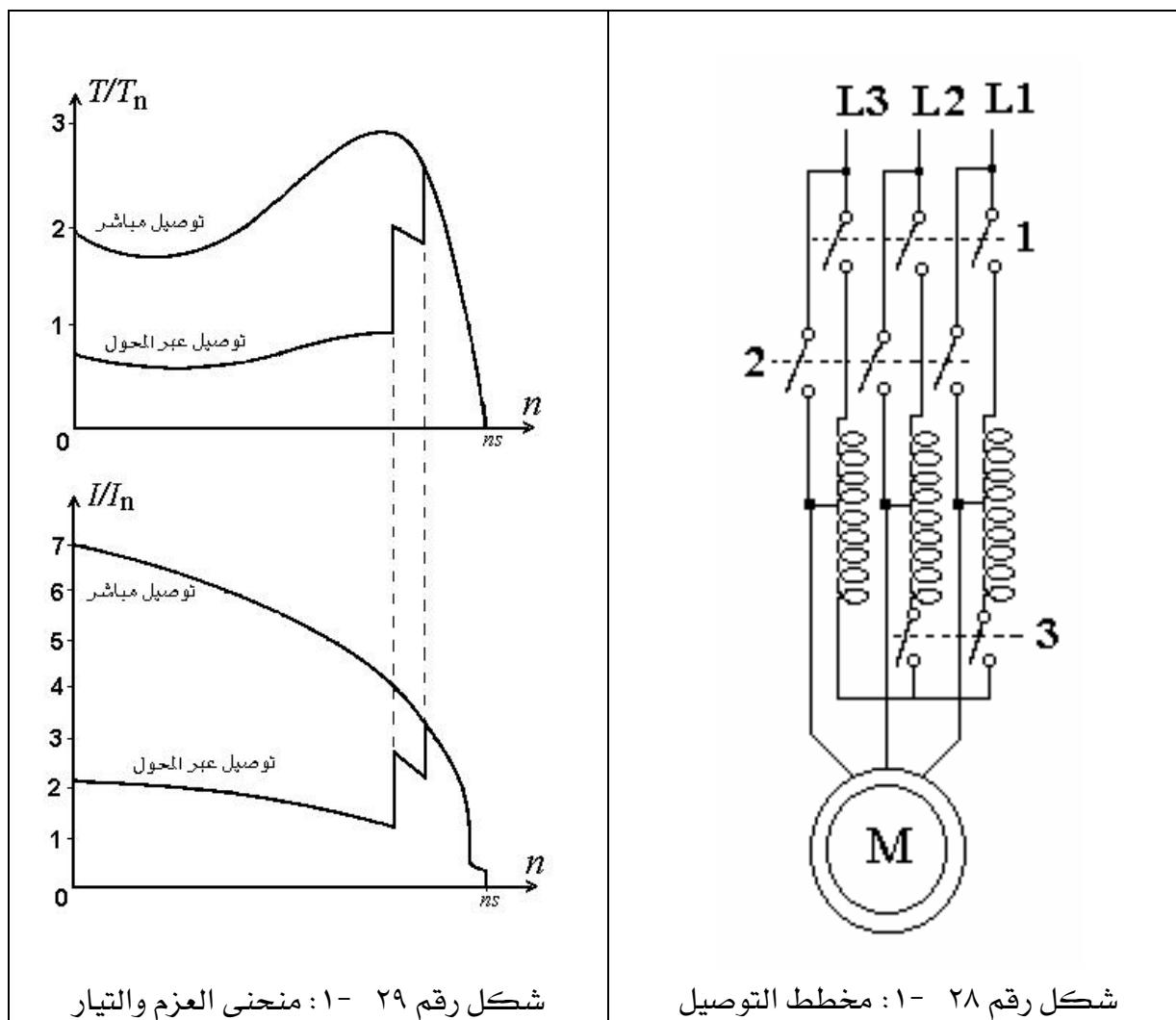


٣- طريقة تغيير توصيل ملفات العضو الثابت من نجمة إلى دلتا:

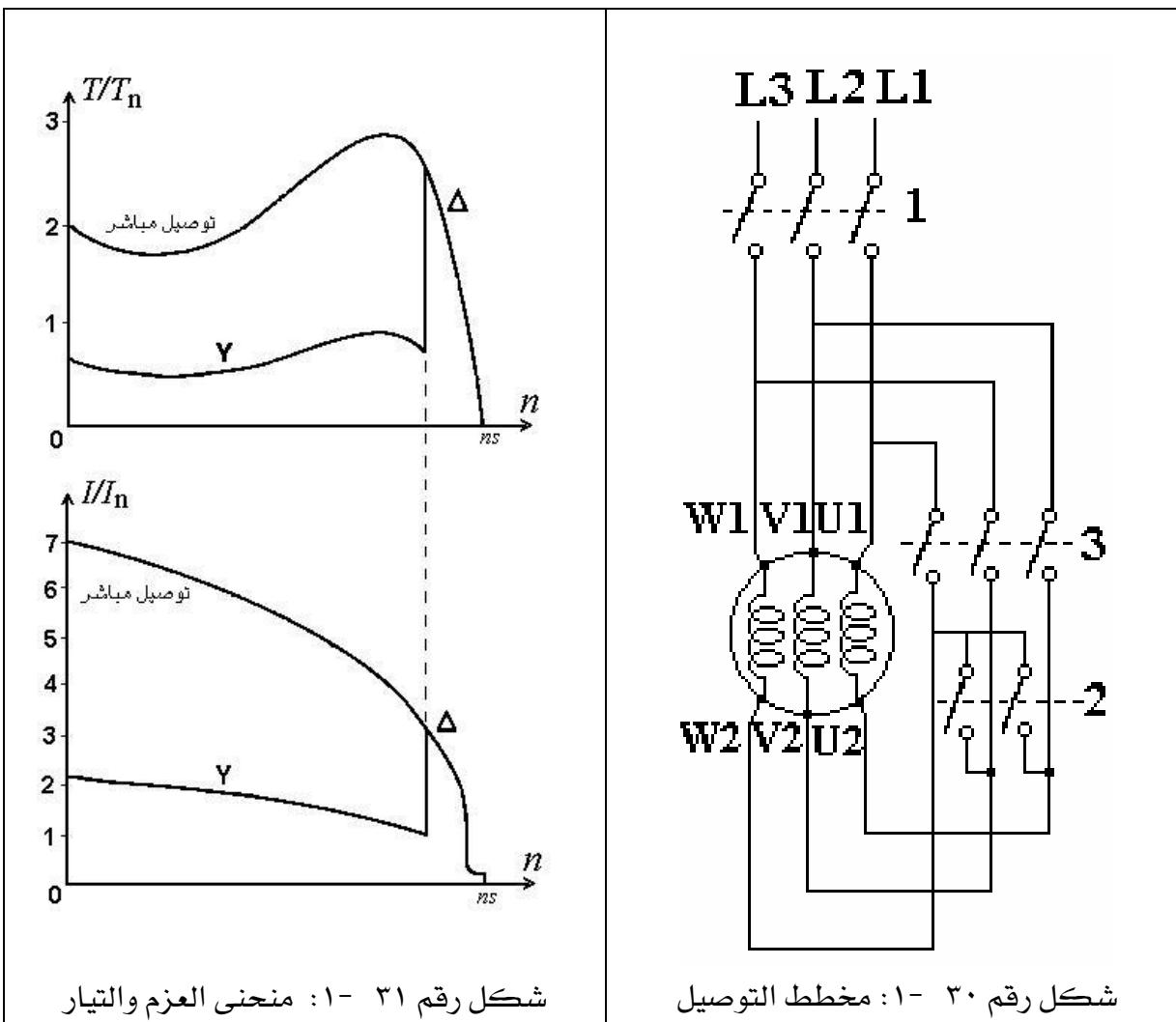هذه الطريقة مناسبة للحركات ذات الستة أطراف والتي توصل ملفاتها على شكل دلتا أثناء التشغيل العادي حيث توصل ملفات العضو الثابت عند البدء على شكل نجمة ونتيجةً لذلك فإن جهد الوجه سيقل إلى $(1/\sqrt{3})$ من جهد المصدر وينخفض تيار الخط إلى $(1/3)$ التيار المار في حالة التوصيل على شكل دلتا ، وبعد أن يجتاز المحرك فترة البدء يتم إعادة توصيل الملفات على شكل دلتا ، انظر الأشكال (٣٠ - ١) و (٣١ - ١).



٤- إضافة مقاومات موصلة على التوالي مع ملفات العضو الدوار:


هذه الطريقة خاصة فقط بالمحرك ذي حلقات الانزلاق حيث يمكن توصيل مقاومات على التوالي مع ملفات العضو الدوار وبالتالي فإن تيار البداء يقل نتيجة لزيادة المقام في المعادلة (٣٩ - ١)، وبعد أن يجتاز المحرك فترة البداء يتم إزالة هذه المقاومات تدريجياً وذلك لتجنب زيادة المفائقيد في دائرة العضو الدوار. هذه الطريقة تعتبر الأفضل للمحركات ذات حلقات الانزلاق، كما أنها تزيد من عزم البداء للمحرك وذلك لأن مقاومة البداء تضاف إلى R' وبالتالي فإن الانزلاق الذي يحدث عنده أعلى عزم يزداد وبالتالي ينتقل موضع العزم الأقصى إلى الأمام مما يعني الزيادة في عزم البداء للمحرك، انظر الأشكال (٢٣ - ١) و (٢٤ - ١).

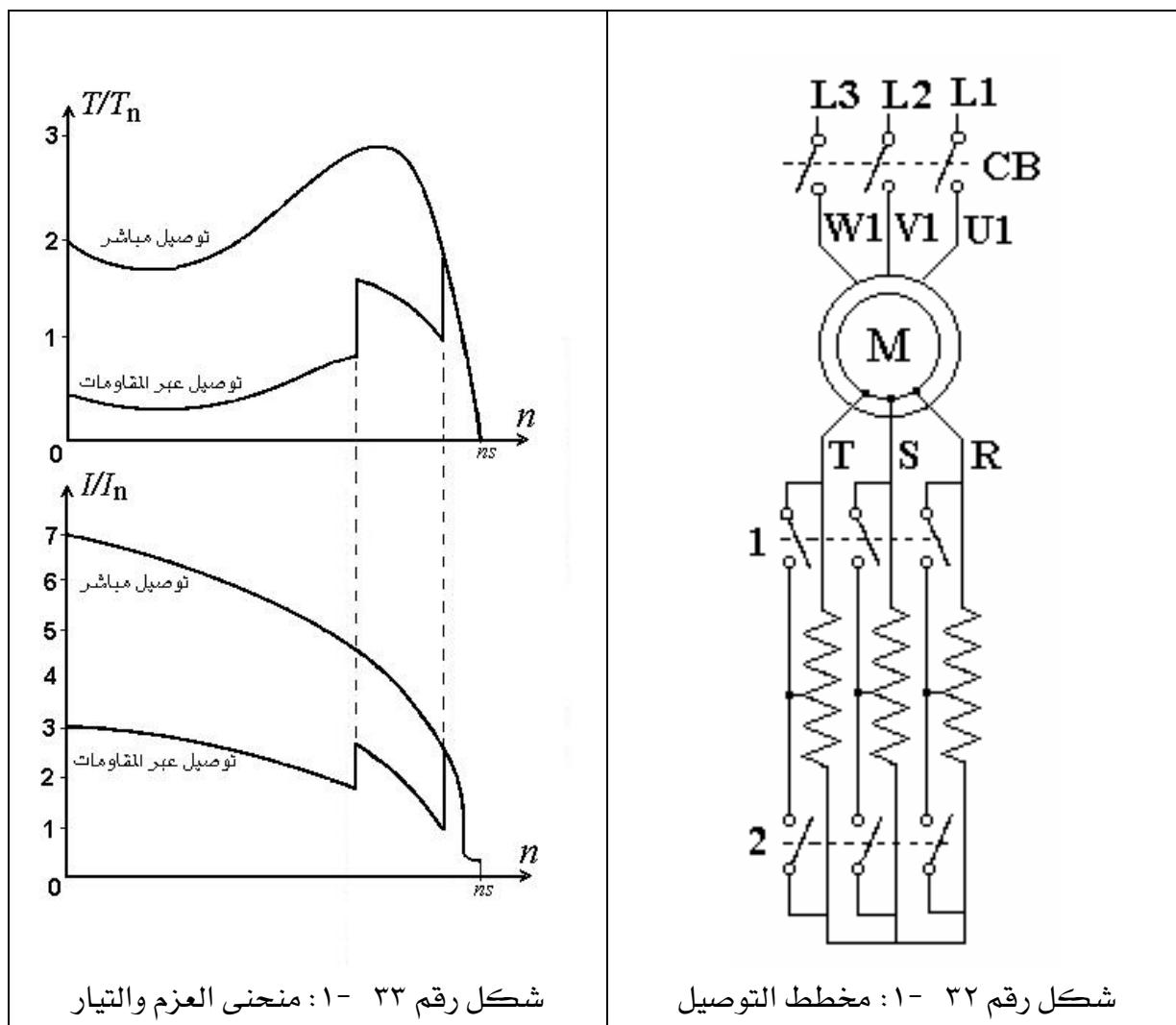

٥ - باستخدام أجهزة بดء إلكترونية:

ظهرت حديثاً أجهزة بدء المحركات الكهربائية تستخدم تقنية إلكترونيات القدرة ، هذه الأجهزة تعتمد على مبدأ التحكم الدقيق والناعم في الجهد مع مراقبة التيار في نفس الوقت وبالتالي تجعل التيار ثابت طيلة فترة البدء مع عزم مستقر. هذه الطريقة تعتبر الأفضل وذلك لأنها توفر للmotor تسارع ناعم بدون وقفات أو قفزات مفاجئة أو تذبذب أو إجهاد ميكانيكي كما هو الحال في الطرق التقليدية ، كما أن هذه الأجهزة تتتوفر فيها جميع أنواع الحماية التي يتطلبها motor عادةً مما يعني توفير ثمن أجهزة الحماية مقابل ارتفاع ثمن الجهاز، كما أنها أيضاً تتحكم بعملية إيقاف أو تباطؤ motor عند الإيقاف.

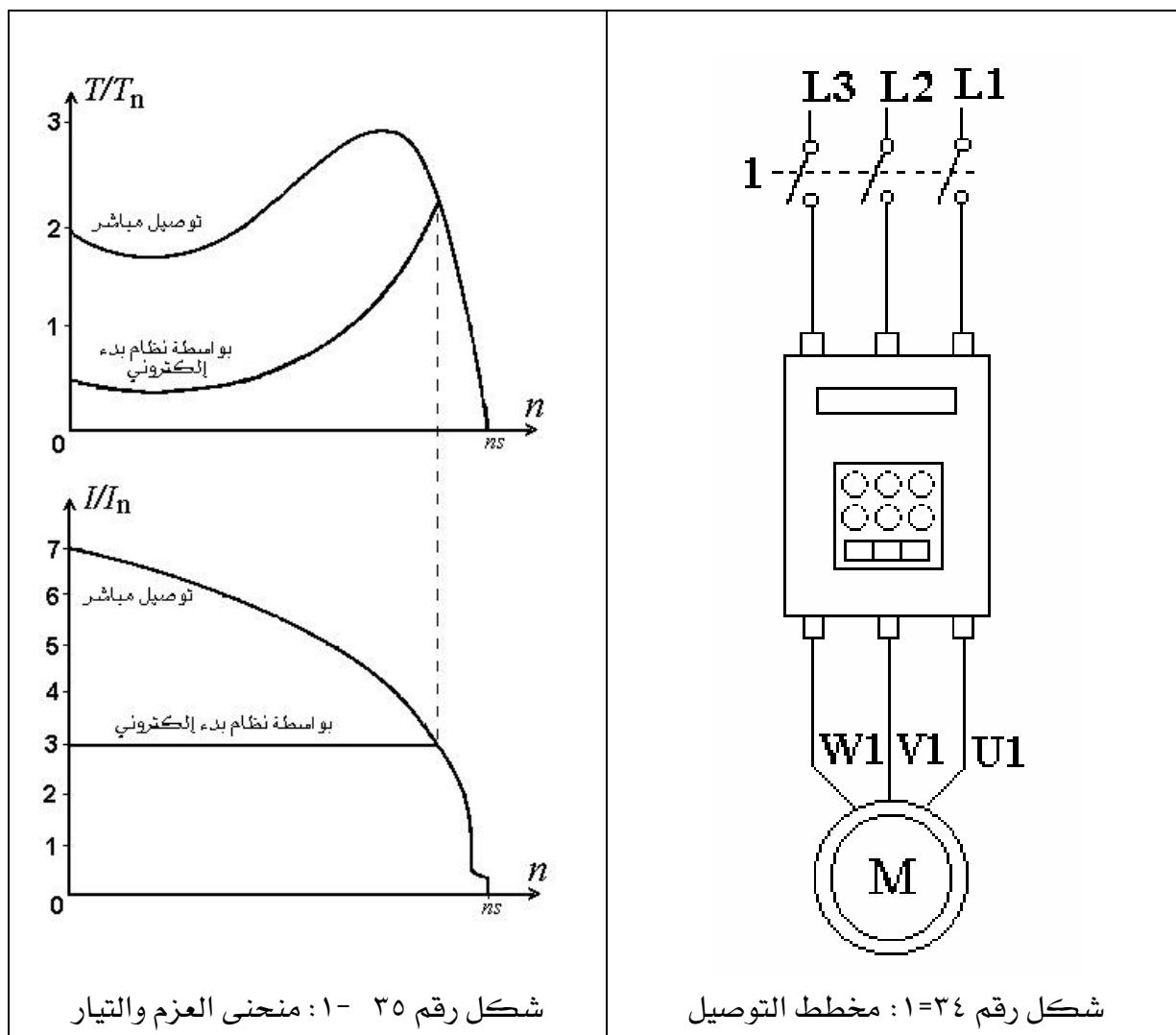هذه الأجهزة تتتوفر بقدرات تصل إلى ٥٠٠ kw، انظر الأشكال (٣٤ - ١) و (٣٥ - ١).



التحكم في السرعة

المotor الحشي ثلاثي الأوجه يعتبر هو المotor المثالي للتطبيقات التي لا تتطلب تغييرًا في السرعة وذلك لأن سرعته ثابتة تقريبًا عند قيمة أقل من السرعة التزامنية بقدر بسيط . وعندما يتغير الحمل تتغير سرعته بشكل طفيف. ، ولذلك فهو يعتبر مmotor ذو سرعة ثابتة تقريبًا. ونظراً لوجود بعض التطبيقات التي تتطلب تحكمًا في السرعة أمكن التحكم المحدود في سرعته بعدد من الطرق. بالرجوع إلى المعادلة رقم (٧ - ١) نجد أن سرعة العضو الدوار يمكن التحكم بها إما بتغيير الانزلاق أو بتغيير السرعة التزامنية، والسرعة التزامنية يمكن أن تتغير إما بتغيير عدد الأقطاب أو بتغيير تردد المصدر وذلك طبقاً للمعادلة رقم (١ - ١). وبناءً عليه يمكن التحكم في سرعة المotor الحشي ثلاثي الأوجه بإحدى ثلاثة طرق: تغيير الانزلاق أو تغيير عدد الأقطاب أو تغيير تردد المصدر.

١- تغيير قيمة الانزلاق:


هذه الطريقة تستخدم فقط مع المركبات ذات حلقات الانزلاق وذلك بتوصيل مقاومات على التوالى مع ملفات العضو الدوار ، انظر الشكل رقم (٣٢ - ١). إن أي تغيير في مقاومة ملفات العضو الدوار سيؤدي إلى تغيير موضع العزم الأقصى طبقاً للمعادلة رقم (٣٦ - ١) وبالتالي تغير السرعة مع تغيير الانزلاق طبقاً للمعادلة رقم (٧ - ١).

هذه الطريقة تعطي تحكم محدود في السرعة و يحبد أن لا يزيد عن ١٥٪ من السرعة التزامنية وذلك لأن زيادة هذه المقاومة يؤدي إلى زيادة المفاسيد النحاسية في العضو الدوار وبالتالي قلة كفاءة المmotor.


٢- تغيير عدد الأقطاب:

يمكن تغيير عدد أقطاب العضو الثابت في المmotor الحشي ذي القفص السننجابي وذلك بإعادة توصيلها بطريقة مختلفة بحيث نحصل على نصف عدد الأقطاب أو الضعف ، بهذه الطريقة يصبح لدينا سرعتان تزامنيتان الواحدة نصف الأخرى . فإذا كانت الأقطاب الأساسية أربعة كما هو موضح في الشكل رقم (٣٦ - ١) يمكن إعادة التوصيل بحيث تصبح ثمانية أقطاب كما هو موضح في الشكل رقم (٣٧ - ١). إذا كانت هذه الطريقة لا تعطي السرعة المطلوبة فإنه بالإمكان وضع طبقتان منفصلتان من الملفات في العضو الثابت كل طبقة ذات عدد من الأقطاب مختلف عن الآخر ، مثلاً يمكن أن تكون الطبقة الأولى ذات ثمانية أقطاب بينما الثانية تكون ذات ستة أقطاب، كما أنه بالإمكان دمج الطريقتين معاً لحصول على مmotor ذو أربع سرعات.

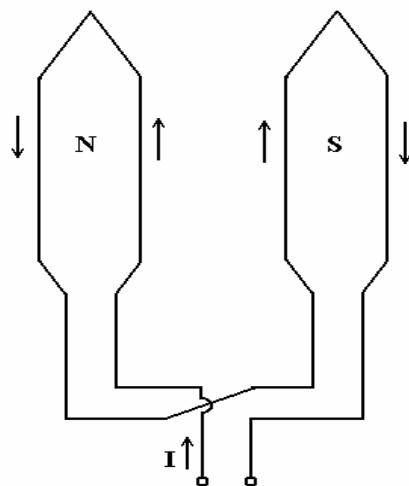هذه الطريقة غير مناسبة للمحرك ذي العضو الدوار الملفوف لأن ذلك يستدعي إعادة توصيل ملفات العضو الدوار لكي تصبح متساوية ملفات العضو الثابت كلما أردنا تغيير السرعة وهذا غير مناسب. بينما العضو الدوار ذي القفص السنجمابي يتلاءم تلقائياً مع أي عدد موجود من الأقطاب في العضو الثابت.



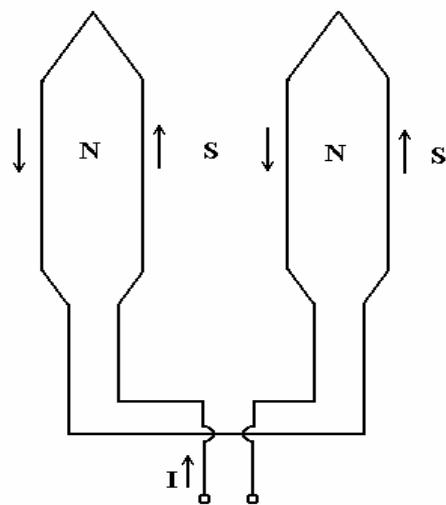شكل رقم ٣٦ - ١: توصيل الملفات على شكل قطبين



شكل رقم ٣٧ - ١: توصيل الملفات على شكل أربعة أقطاب


٢- تغيير تردد المصدر:

السرعة التزامنية للمحرك الحشى ثلاثي الأوجه يمكن التحكم بها عن طريق التحكم في تردد مصدر الجهد المغذي لملفات العضو الثابت. وهذا يتطلب وجود مصدر جهد ثلاثي الأوجه ذو تردد قابل للتغيير. هذا النوع من المصادر هي عبارة عن أجهزة تحكم إلكترونية ذات قدرات عالية تقوم بتحويل

القدرة الدالة ذات التردد الثابت إلى تيار مستمر ومن ثم تحويل هذا التيار المستمر إلى تيار متعدد ثلاثي الأوجه عند التردد المطلوب.

كما أن الجهد الخارج يضبط بحيث يكون متناسب مع التردد المطلوب وذلك للحفاظ على قيمة ثابتة للفيض المغناطيسي في الثغراء الهوائية. مثل هذه الأجهزة تكون عادةً مكلفة ولا يلجأ إليها إلا في التطبيقات التي تحتاج تحكم دقيق في السرعة.

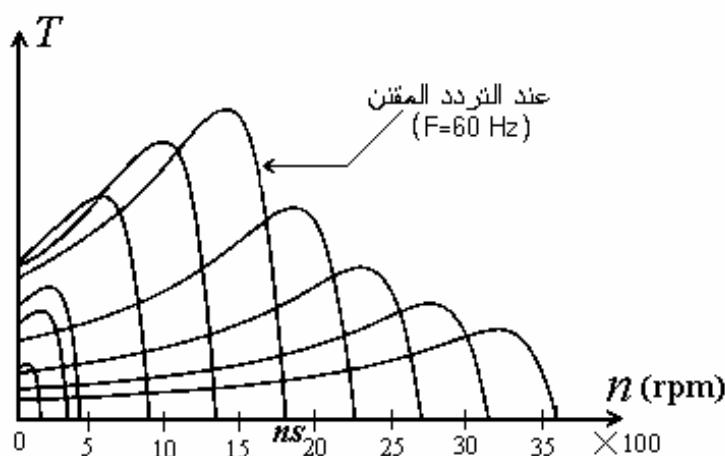الشكل رقم (٣٨ - ١) يوضح منحنيات (العزم/السرعة) لمحرك ذي أربعة أقطاب عند ترددات مختلفة، ويلاحظ أن العزم يزداد عند انخفاض التردد وذلك بسبب زيادة الجهد والعكس يحدث عند زيادة التردد وذلك للمحافظة على كمية ثابتة للفيض المغناطيسي في الثغراء الهوائية.



شكل رقم ٣٨ - ١ : منحنيات (العزم/السرعة) لمحرك ذي أربعة أقطاب عند ترددات مختلفة

أسئلة وتمارين

- ١- لماذا تيار البدء يكون عاليًا في الحركات الحية؟
- ٢- لا يحبذ توصيل مقاومات على التوالي مع ملفات العضو الثابت من أجل تقليل تيار البدء، لماذا؟
- ٣- ما هي مميزات استخدام المحول الذاتي في عملية البدء؟
- ٤- ما هي مواصفات المحرك الذي يمكنه البدء بطريقة (Y / Δ)؟
- ٥- لماذا إضافة مقاومة إلى ملفات العضو الدوار يؤدي إلى تقليل تيار البدء؟
- ٦- ما هي مميزات أجهزة البدء الإلكترونية؟
- ٧- اشرح كيف يمكن التحكم في سرعة المحرك عن طريق إضافة مقاومة إلى دائرة العضو الدوار
- ٨- كيف يمكن الحصول على محرك حتى ذي أربع سرعات؟
- ٩- لماذا يجب تغيير الجهد عند تغيير تردد المصدر من أجل التحكم في سرعة المحرك؟
- ١٠- فيما يلي اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل إما بكتابه معادلة أو رسم منحنى:
 - أ) إذا زاد تحميل المحرك فإن الانزلاق (يقل / يزداد)
 - ب) إذا زيدت مقاومة العضو الدوار فإن تيار البدء (يقل / يزداد)
 - ج) إذا زيدت مقاومة العضو الدوار فإن سرعة المحرك (تقل / تزداد)
 - د) إذا قل الانزلاق فإن القدرة المفقودة في العضو الدائر (تقل / تزداد)
 - ه) إذا قل تردد المصدر فإن سرعة المجال المغناطيسي الدوار (تقل / تزداد)
 - و) إذا زاد الانزلاق فإن تردد التيار داخل ملفات العضو الدوار (يقل / يزداد)
 - ز) إذا زادت سرعة المحرك فإن قيم التيار داخل ملفات العضو الدوار (تقل / تزداد)
 - ح) إذا زد عدد أقطاب العضو الثابت فإن سرعة المجال المغناطيسي الدوار (تقل / تزداد)

الوحدات التدريبية في هذه الحقيبة

الوحدة الأولى: الحركات الحية ثلاثة الأوجه

الوحدة الثانية: المولدات التزامنية ثلاثة الأوجه

الوحدة الثالثة: الحركات التزامنية ثلاثة الأوجه

الوحدة الرابعة: التجارب العملية



آلات التيار المتردد

المولدات التزامنية ثلاثية الأوجه

الجدارة: الإمام الشامل بتركيب وأساسيات تشغيل وأداء المولدات التزامنية ثلاثة الأوجه

الأهداف: عندما يكمل المتدرب هذه الوحدة يكون قد تمكن من تحقيق الأهداف والمهارات التالية:

لإمام بأنواع وتركيب الآلات التزامنية.

١. الإمام بنظرية عمل المولدات التزامنية.
٢. الإمام بكيفية ضبط جهد وتردد المولدات التزامنية.
٣. إجراء الحسابات الفنية المتعلقة بتشغيل المولدات التزامنية ثلاثة الأوجه.
٤. إجراء الاختبارات الروتينية على المولدات التزامنية ثلاثة الأوجه.
٥. تحديد عناصر الدائرة المكافئة للمولدات التزامنية.
٦. حساب القدرة والعزم والكافأة للمولدات التزامنية.
٧. حساب معامل تنظيم الجهد للمولدات التزامنية.
٨. إجراء عملية ربط للمولد التزامني بالشبكة العامة.
٩. استنتاج وفهم المنحنيات المميزة لهذه المولدات.
١٠. رسم المخطط الاتجاهي وكيفية استخدامه للتحكم في هذه المولدات.

الوقت المتوقع للتدريب: ٨ ساعات

الوسائل المساعدة: التجارب العملية رقم ٨ ورقم ٩ في الوحدة التدريبية الرابعة من هذه الحقيبة

متطلبات الجدارة: يجب أن يكون المتدرب قد أتم دراسة الوحدة التدريبية الأولى في هذه الحقيبة (المحركات الحثية ثلاثة الأوجه)

هذه الوحدة مقسمة إلى فصلين، كل فصل يختص بموضوع أو أكثر حول المولدات التزامنية ثلاثة الأوجه وهي:

الفصل الأول : التركيب ونظرية العمل – الدائرة المكافئة – المنحنيات المميزة

الفصل الثاني: القدرة والعزم – التشغيل المتوازي

وفي نهاية الفصل الثاني أدرج عدد من الأمثلة الحسابية المحلولة حلاً مفصلاً بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة والتمارين التي أدرجت في نهاية كل فصل والتي تم اختيارها بعناية لتكن بمثابة قياس لفهم واستيعاب المتدرب لهذا الفصل.

الفصل الأول

التركيب - نظرية العمل - الدائرة المكافئة - المنحنيات المميزة

تمهيد

أن أكثر من ٩٨٪ من الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم يتم توليدها باستخدام الآلة التزامنية فهي الأكثر استخداماً لغرض تحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية، والآلة التزامنية كما أنها تستخدم كمولد تزامني تستخدم أيضاً كمحرك تزامني «كما سيأتي في الوحدة القادمة» وقد اكتسبت هذه التسمية (التزامنية) بسبب التزامن أو التوافق التام بين سرعة دوران المجال المغناطيسي والعضو الدوار ولذلك تسمى بالآلة التزامنية أو التوافقية.

تركيب الآلة التزامنية ثلاثة الأوجه

كأي آلة كهربائية تتربّع الآلة التزامنية Synchronous Machine من عضويين : عضو ثابت وعضو دوار أحدهما يحمل ملفات إنتاج الطاقة الكهربائية ويسمى المنتج Armature والأخر يحمل ملفات المجال المغناطيسي ، ويفضل أن تكون ملفات إنتاج الطاقة الكهربائية مركبة على العضو الثابت بينما تكون ملفات المجال المغناطيسي مركبة على العضو الدوار وذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي :

- ١ - التيار المسحوب من الآلة كبير لذا يفضل أن يؤخذ مباشرةً وليس عن طريق حلقات انزلاق
- ٢ - التخلص من حلقات الانزلاق أو تقليلها إلى ٢ بدلاً من ٦ حلقات
- ٣ - سهولة تبريد ملفات إنتاج الطاقة الكهربائية عندما تكون ثابتة
- ٤ - حماية ملفات إنتاج الطاقة الكهربائية من قوة الطرد المركزية بسبب وزنها الكبير

لذا فإننا في دراستنا لهذه الآلة سنختار العضو الثابت لحمل ملفات إنتاج الطاقة الكهربائية بينما ملفات المجال المغناطيسي ستكون من نصيب العضو الدوار.


العضو الثابت:

العضو الثابت يكون مشابه تماماً للعضو الثابت في المحرك الحثي ثلاثي الأوجه من حيث التركيب وطريقة اللف بحيث يخرج في النهاية ستة أطراف يمكن توصيلها على شكل نجمة أو دلتا. للتفاصيل يراجع تركيب العضو الثابت للمotor الحثي ثلاثي الأوجه في الوحدة الأولى.


العضو الدوار:

العضو الدوار يحمل ملفات المجال المغناطيسي ويغدو بتيار مستمر عن طريق حلقتى انزلاق وحيث أن التيار المار في ملفات العضو الدوار تيار مستمر لذا لا يلزم تصنيع العضو الدوار على شكل شرائط حديدية بل يصنع من حديد مصمت وذلك لعدم وجود تيارات دوامية في هذه الحالة ، أما طريقة اللف فهى مشابهة لطريقة لف أقطاب العضو الثابت في آلات التيار المستمر بحيث يحمل كل قطب ملف واحد ثم توصل ملفات الأقطاب على التوالى وفي النهاية يخرج طرفان إلى حلقتى الانزلاق لتغذية الملفات بالتيار المستمر. وهناك نوعان من العضو الدوار هما :

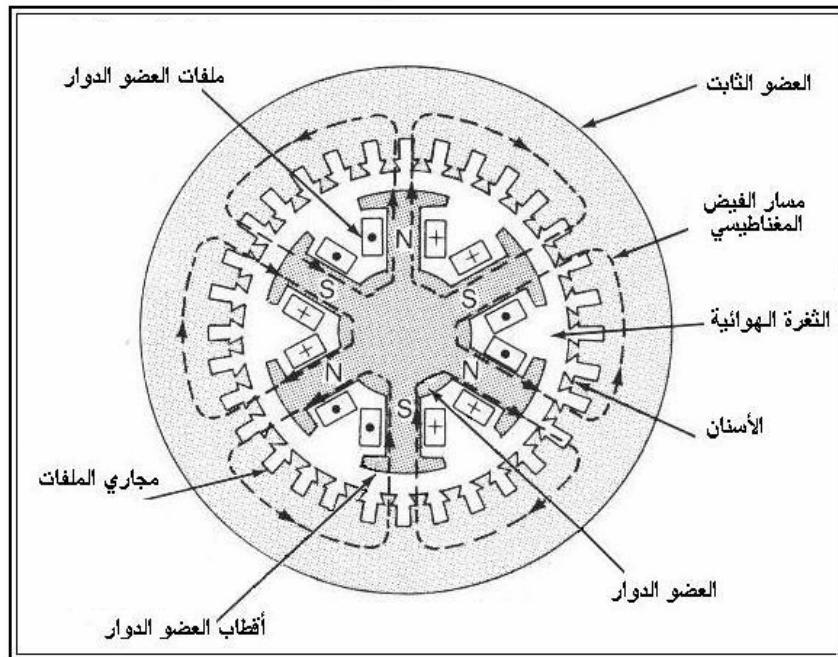- ١ - عضو دوار ذو أقطاب بارزة Salient Pole Rotor يستخدم مع الآلات التزامنية ذات السرعات المنخفضة مثل الآلات المركبة على مساقط المياه و ذلك لأن سرعتها عادةً تقل عن ١٠٠٠ لفة بالدقيقة انظر شكل رقم (١ - ٢) وشكل رقم (٢ - ٢).




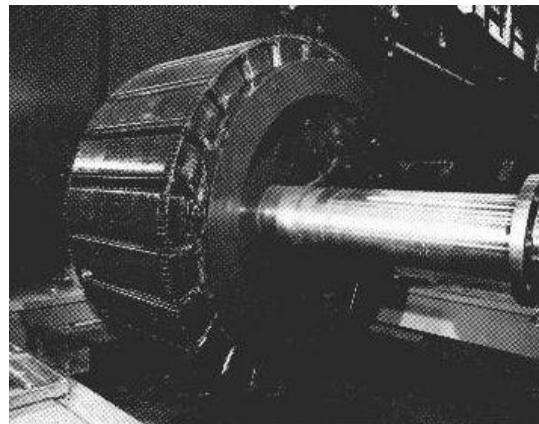شكل رقم ١ - ٢ : آلة تزامنية ذات عضو دوار ذو أقطاب بارزة




شكل رقم ٢-٢: عضو دوار ذو أقطاب بارزة

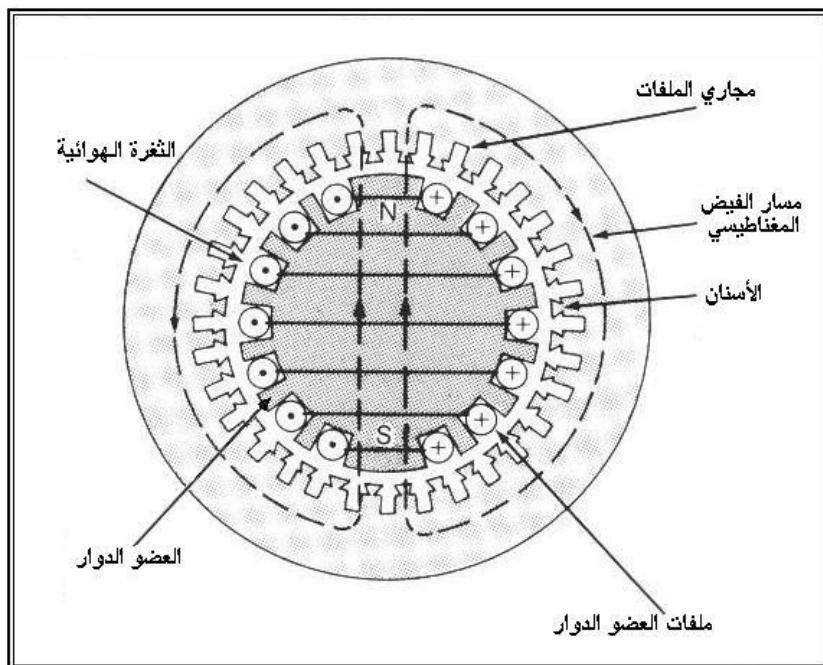٢ - عضو دوار أسطواني Cylindrical Rotor و يستخدم مع الآلات التزامنية ذات السرعات العالية التي تدار بواسطة توربينات غازية أو بخارية حيث تكون السرعة إما ١٥٠٠ ، ١٨٠٠ ، ٣٠٠٠ أو ٣٦٠٠ لفة بالدقيقة حسب التردد المطلوب وعدد الأقطاب. ويلاحظ أنه يجب أن يكون عدد أقطاب العضو الدوار مساوياً لعدد الأقطاب في العضو الثابت ، انظر شكل رقم (٣-٢) وشكل رقم (٤-٢).



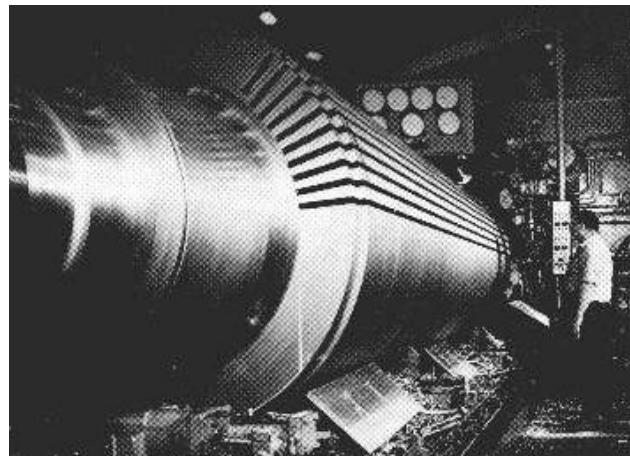شكل رقم ٣-٢: آلة تزامنية ذات عضو دوار أسطواني



شكل رقم ٤ : عضو دوار أسطواني

كيفية عمل المولد التزامني

في البدء يدار العضو الدوار للألة التزامنية بواسطة وسيلة تدوير مناسبة (محرك ديزل - توربينة غازية أو بخارية أو مائية) وعندما تصل سرعة العضو الدوار إلى السرعة التزامنية يتم تغذية ملفات العضو الدوار بالتيار المستمر بواسطة مولد خاص مركب على نفس العمود يسمى المثير Exciter أو عن طريق حلقات انتلاق إن كان من مولد خارجي ، وبالتالي ينتج في الثغرة الهوائية مجال مغناطيسي دوار يدور بنفس سرعة العضو الدوار (السرعة التزامنية) ولذلك سميت هذه الآلة بالألة التزامنية.

هذا المجال المغناطيسي الدوار سيقطع ملفات العضو الثابت ويولد فيها قوة دافعة كهربائية متداوبة طبقاً لمبدأ الحث الكهرومغناطيسي. هذه القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في المنتج (العضو الثابت) ستكون قوة دافعة كهربائية ثلاثة الأوجه بين كل وجه وأخر ١٢٠ درجة وذلك لأن العضو الثابت يحمل ثلاثة ملفات بين كل ملف وأخر زاوية فراغية قدرها ١٢٠ درجة ، وتعتمد كمية القوة الدافعة الكهربائية على شدة المجال المغناطيسي وسرعة العضو الدوار ، وحيث أن سرعة العضو الدوار يجب أن تكون ثابتة للحصول على تردد ثابت ، لذا فإن الخيار الوحيد للتحكم بمقدار القوة الدافعة الكهربائية هو التحكم بشدة المجال المغناطيسي وذلك بتغيير قيمة التيار المستمر الداخل إلى ملفات العضو الدوار. تردد القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في المنتج يعتمد على سرعة العضو الدوار وعدد الأقطاب ويعحسب من المعادلة التالية :

$$f = \frac{n \cdot P}{120} \quad (1 - 2)$$

أما القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في ملفات المنتج لكل وجه فتعطى من المعادلة التالية:

$$E_{ph} = \sqrt{2} \cdot \pi \cdot f \cdot \phi \cdot T_{ph} \cdot k_W \quad (2 - 2)$$

حث:

التردد : f

ϕ : شدة الفيض المغناطيسي

$$T_{ph} : \text{عدد اللفات في كل وجه}$$

(١) k_W : معامل اللف

الدائرة المكافئة للألة التزامنية

إن وجود ثغرة هوائية غير منتظمة في الآلة التزامنية ذات الأقطاب البارزة سيضفي بعض التعقيد على الدائرة المكافئة للآلية التزامنية لذا فإننا هنا سنفترض أن الثغرة الهوائية منتظمة أي أنها سنسخدم نموذج الآلة التزامنية ذات العضو الدوار الأسطواني ، كما أن هذا الافتراض يعطي نتائج مقبولة في حالة الآلة التزامنية ذات الأقطاب البارزة عندما تعمل في حالة الاستقرار steady state. إن الجهد المولد في ملفات المنتج E_{ph} والمعطى بالمعادلة (٢-٢) يعتبر هو الجهد الداخلي للمولد ولا يظهر على أطراف المنتج إلا في حالة عدم مرور تيار في ملفات المنتج (حالة عدم التحمل) ، أما في حالة تحميل المولد فإنه سيظهر جهد آخر مختلف على أطراف المنتج يسمى الجهد الخارجي V_{ph} .

لماذا الجهد الخارجي لا يساوى الجهد الداخلى في حالة التحميل وما هي العلاقة بينهما ؟

الإجابة على هذا السؤال تقود إلى استنتاج نموذج للدائرة المكافأة للمولد التزامني.

يوجد عدد من العوامل التي تسبب الاختلاف بين E_{ph} و V_{ph} عند التحميل أهمها ما يلى:

١- تشهو الفيض المغناطيسي في الثغرة الهرأئية يسبب مزود تيارات في ملفات المنت

١- تشوه الفيصل المغناطيسي في الثغرة الهوائية بسبب مرور تيارات في ملفات المنتج وهو ما يسمى

بظاهره رد فعل المنتج . Armature Reaction

٢- وجود مقاومة للفات المنتج .

٣- وجود ممانعة حثية ذاتية لملفات المنتج .


ما هو رد فعل المنتج؟

عند تحميل الآلة التزامنية سيمر في كل وجه من أوجه العضو الثابت تيار كهربائي، وحيث إن ملفات العضو الثابت رتبت بحيث يفصل بين كل وجه وأخر زاوية فراغية مقدارها ١٢٠ درجة فإن التيارات المارة في هذه الأوجه سيفصل بين كل تيار وأخر زاوية طور مقدارها ١٢٠ درجة، ونتيجة لمرور هذه التيارات مجتمعة بهذه الصفة سيتولد مجال مغناطيسي دوار في العضو الثابت يدور بنفس سرعة واتجاه المجال المغناطيسي الدوار الناتج من ملفات العضو الدوار، هذا المجال المغناطيسي الجديد هو رد فعل المنتج كنتيجة لمرور تيارات كهربائية في ملفاته أثناء التحميل.

إذن: المجال المغناطيسي المؤثر في الثغرة الهوائية هو محصلة المجالين المتولدين من العضو الدوار والعضو الثابت ، وكما أن المجال المغناطيسي المتولد من العضو الدوار سينتتج جهداً في ملفات العضو الثابت هو E_{ph} ، كذلك المجال المغناطيسي الناتج بسبب رد فعل المنتج سينتتج جهداً في ملفات العضو الثابت هو E_{AR} ، ولذا فإن الجهد الذي سيظهر على أطراف المولد V_{ph} هو محصلة هذين الجهدتين أو لنقل هو الجهد المتولد بسبب محصلة الفيصل المغناطيسي في الثغرة الهوائية B_{Total} ، انظر الشكل (٥ - ٢).

$$B_{Total} = B_R + B_S \quad (3 - 2)$$
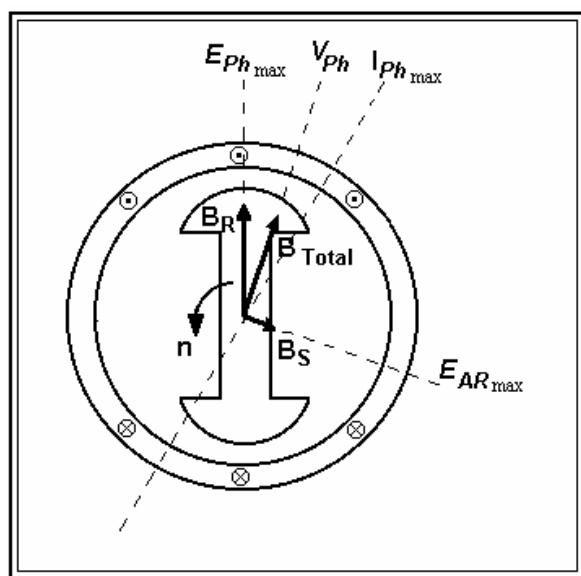
$$V_{ph} = E_{ph} + E_{AR} \quad (4 - 2)$$



شكل رقم ٥ - ٢: المجالات المغناطيسية المؤثرة في المولد التزامني أثناء التحميل


في الشكل (٥ - ٢) نجد أن التيار I_{Ph} نتج بسبب تحمل الآلة بحمل حثي وذلك لأنه مختلف عن الجهد E_{Ph} بزاوية ما ، هذا التيار بدوره أوجد المجال المغناطيسي B_S الذي بدوره أنتج جهداً في ملفات المنتج هو E_{AR} ، هذا الجهد E_{AR} الناتج بسبب رد فعل المنتج يتاسب طردياً مع التيار المسبب له كما أنه مختلف عنه بزاوية قدرها ٩٠ درجة ، وبناءً عليه نستطيع أن نعبر عن هذا الجهد المولود بسبب رد فعل المنتج بما يلي:

$$E_{AR} = -jXI_{Ph} \quad (5 - 2)$$

وبعد التعويض في المعادلة (٤ - ٢) نجد أن :

$$V_{Ph} = E_{Ph} - jXI_{Ph} \quad (6 - 2)$$

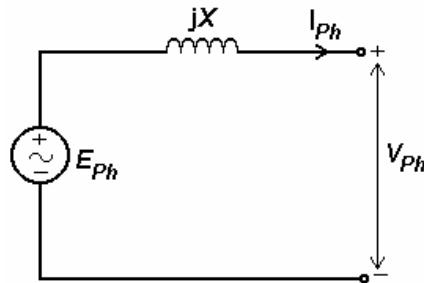المعادلة (٦ - ٢) يمكن أن نمثلها بالدائرة التالية:



شكل رقم ٦ - ٢: دائرة تمثيل المعادلة (٦ - ٢)

إذن : الجهد المولود بسبب رد فعل المنتج يمكن التعبير عنه بمحاثة موصولة على التوالي مع مصدر الجهد الداخلي.

بالإضافة إلى تأثير رد فعل المنتج أيضاً هناك تأثير للمقاومة و المفاعة الحثية الذاتية للفلات المنتج . فإذا اعتبرنا أن مقاومة ملفات المنتج هي R_A و المفاعة الحثية الذاتية للفلات المنتج هي X_A ، فإن جهد أطراف المولد يصبح كما يلي:

$$V_{Ph} = E_{Ph} - jXI_{Ph} - jX_A I_{Ph} - R_A I_{Ph} \quad (7 - 2)$$


من أجل تبسيط المعادلة (٧ - ٢) يمكننا دمج المقاولة الحثية الذاتية لملفات المنتج (X_A) مع المقاولة الحثية التي تمثل رد فعل المنتج (X) لتصبح مقاولة حثية واحدة تسمى المقاولة التزامنية (X_S).).

$$X_S = X + X_A \quad (8 - 2)$$

وبالتالي يصبح جهد أطراف المولد كما يلي:


$$V_{Ph} = E_{Ph} - jX_S I_{Ph} - R_A I_{Ph} \quad (9 - 2)$$

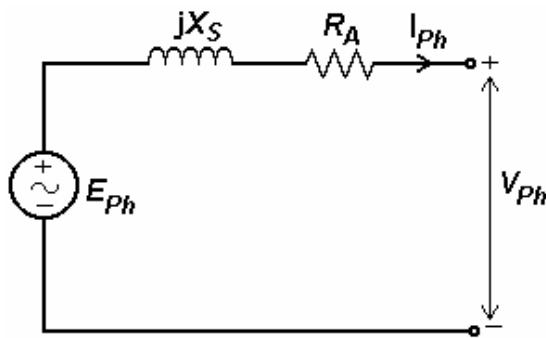المعادلة (٩ - ٢) هي المعادلة النهائية التي يحسب منها جهد أطراف المولد لكل وجه ، من هذه المعادلة يمكننا أن نرسم الدائرة المكافئة للآلية التزامنية كما هو موضح في الشكل (٧ - ٢) مع ملاحظة أنها تمثل وجه واحد فقط من أوجه المنتج وذلك للتشابه التام بين الأوجه الثلاثة.



شكل رقم ٧ - ٢ : الدائرة المكافئة للآلية التزامنية

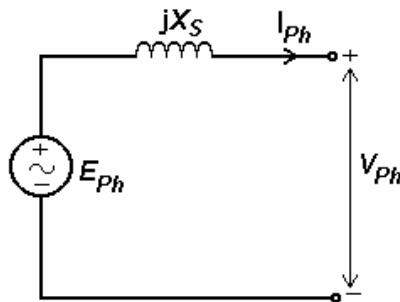الشكل (٧ - ٢) يمثل الدائرة المكافئة النهائية للآلية التزامنية ذات العضو الدوار الأسطواني ، كما أنه يمكن تبسيط هذه الدائرة وذلك بإهمال مقاومة ملفات المنتج نظراً لقلتها مقارنة بمقاييس المقاولة التزامنية خصوصاً في الآلات الكبيرة فتصبح الدائرة المكافئة التقريبية كما هو موضح في الشكل (٨ - ٢).




شكل رقم ٨ - الدائرة المكافئة التقريرية

وفي هذه الحالة يحسب جهد الأطراف لـ كل وجه كما يلي:

$$V_{Ph} = E_{Ph} - jX_S I_{Ph} \quad (10-2)$$

المخطط الاتجاهي للألة التزامنية

بما أن الجهد والتيارات المولدة في الآلة التزامنية هي كميات اتجاهية (ذات مقدار وزاوية) لذلك يستحسن رسم هذه الكميات مع بعضها بشكل إتجاهي لنحصل على ما يسمى بالمخطط الاتجاهي Phasor Diagram للألة التزامنية. هذا المخطط الاتجاهي يعتبر أداة هامة جداً بالنسبة للألة التزامنية لأن بواسطته يسهل فهم ودراسة وتحليل أداء الآلة التزامنية ، فمثلاً الشكل رقم (٩ - ٢) يوضح المخطط الاتجاهي المصاحب للمعادلة رقم (٩ - ٢) في ثلاث حالات تحميل للألة التزامنية (حمل مادي - حمل ثقي - حمل سعوي) ، ويلاحظ أن جهد الأطراف يعتبر هو مرجع جميع القيم في المخطط الاتجاهي وهو أيضاً محصلة جميع الجهدود داخل الآلة وهذا مطابق تماماً للدائرة المكافئة في الشكل رقم (٧ - ٢). حاول القيام برسم المخطط الاتجاهي المصاحب للدائرة المكافئة في الشكل رقم (٨ - ٢) في حالات التحميل الثلاث.

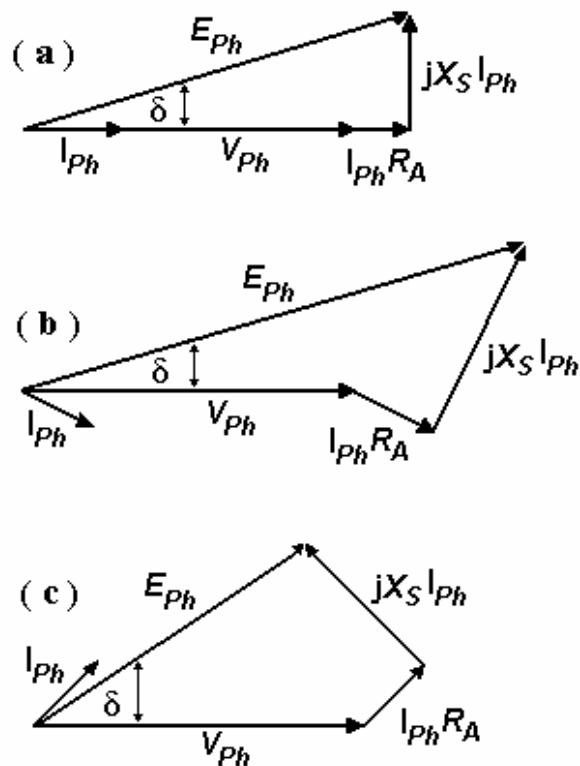

شكل رقم ٩-٢: المخطط الاتجاهي للآلية التزامنية عندما يكون معامل القدرة واحد (a) ، عندما يكون معامل القدرة مختلف (b) ، عندما يكون معامل القدرة متقدم (c)


اختبارات الآلة التزامنية

الآلية التزامنية كغيرها من الآلات يجرى عليها الاختبارين الشهيرين (اختبار عدم الحمل واختبار القصر) وذلك لتحديد المنحنيات المميزة للآلية وحساب عناصر الدائرة المكافئة.


أولاً: اختبار عدم الحمل (الدائرة المفتوحة Open Circuit)

في هذا الاختبار تترك أطراف المنتج مفتوحة وتدار الآلة حتى تصل إلى سرعتها التزامنية ومن ثم يزداد تيار المجال تدريجياً ابتداءً من الصفر، هذه الزيادة في تيار المجال تؤدي إلى زيادة الفيض المغناطيسي وبالتالي زيادة الجهد المولد على أطراف المنتج المفتوحة وتسجل قيم التيار والجهد في جدول ثم ترسم العلاقة بينهما كما هو موضح في الشكل رقم (١١-٢)، هذه العلاقة تسمى

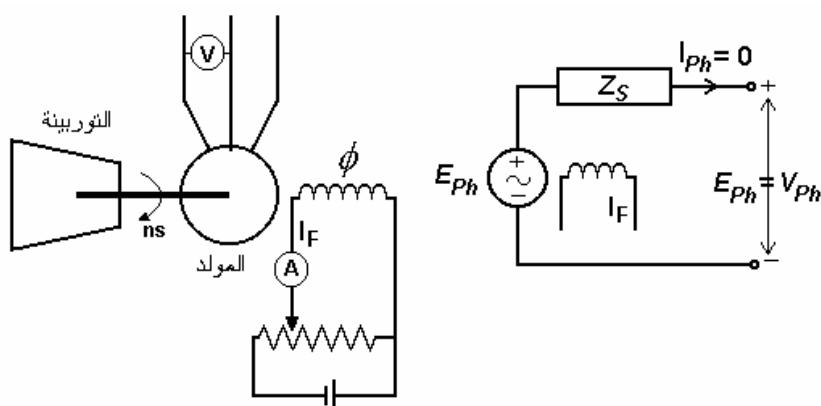منحنى المغناطة Open Circuit Magnetization Curve أو منحنى الدائرة المفتوحة المُميّز Rاجع الأشكال (١٠ - ١١ ، ٢- ٢) Characteristic (O.C.C)



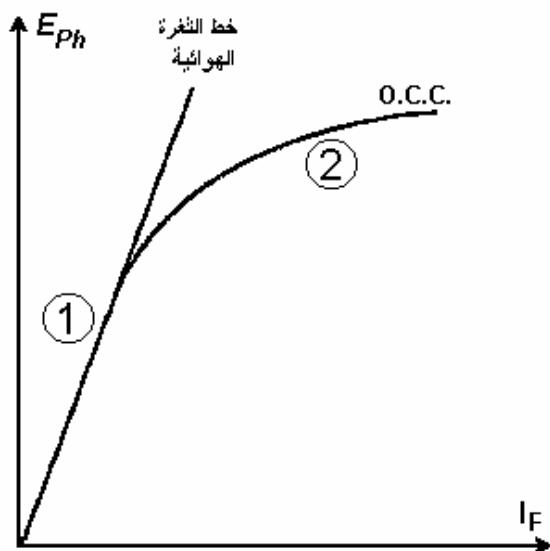شكل رقم ١٠ - ٢: الآلة التزامنية أثناء اختبار عدم الحمل




شكل رقم ١١ - ٢: منحنى الدائرة المفتوحة للآلية التزامنية


يلاحظ من المنحنى السابق أنه ينقسم إلى منطقتين واضحتين في المنطقة رقم (١) الفيض المغناطيسي منخفض ولذا فإن ممانعة الحديد تكون صغيرة جداً وهذا يعني أن الممانعة الموجودة هي ممانعة الهواء فقط وهذا يؤدي إلى أن الجهد يتغير تغيراً خطياً مع تيار المجال في هذه المنطقة ، امتداد المنحنى في هذه المنطقة هو الخط الفاصل بين المنطقتين ويسمى خط الثفرة الهوائية ، في المنطقة رقم (٢) يزداد الفيض المغناطيسي مما يؤدي إلى زيادة ممانعة الحديد . أي أن الحديد بدأ يصل إلى حالة التشبع . مما يؤدي إلى تناقص معدل الارتفاع في جهد أطراف المنتج مقابل تيار المجال كما هو ملاحظ من المنحنى.

ثانياً: اختبار القصر Short Circuit Test

في هذا الاختبار تقصير أطراف المنتج الثلاثة مع بعضها وتدار الآلة حتى تصل إلى السرعة التزامنية ثم يزداد تيار المجال تدريجياً وتسجل قيمة تيار المنتج وقيمة تيار المجال المقابلة في جدول ثم ترسم العلاقة بينهما كما هو موضح في الشكل رقم (١٣ - ٢) ، هذه العلاقة تسمى منحنى القصر المميز Short Circuit Characteristic (S.C.C) ويجب أن لا يترك تيار القصر يزداد عن القيمة المقننة لتيار الحمل الكامل ، راجع الأشكال (١٢ - ٢ - ١٣).

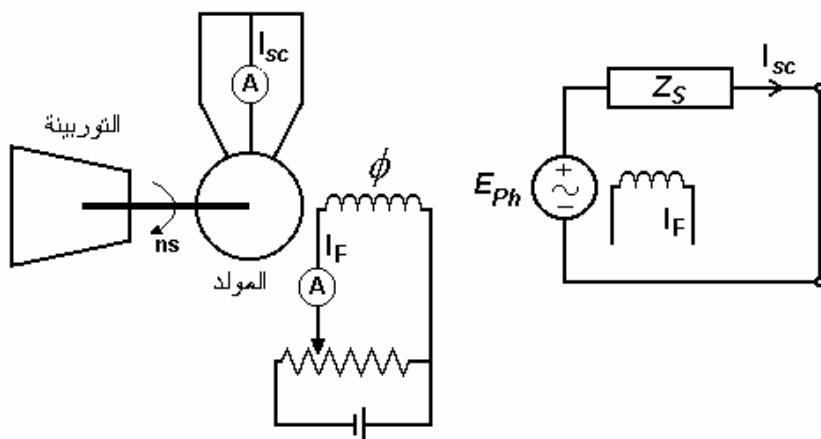

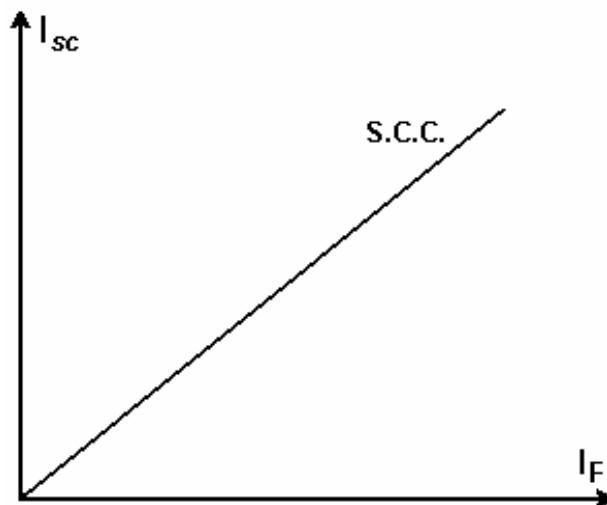شكل رقم ١٢ - ٢ : الآلة التزامنية أثناء اختبار الدائرة المقصورة



شكل رقم ١٣ - منحنى الدائرة المقصورة للة التزامنية

حساب المفاعة التزامنية باستخدام منحني الدائرة المفتوحة (O.C.C) والقصر (S.C.C).

يمكن حساب المفاعة التزامنية (X_S) للة التزامنية باستخدام منحنى الدائرة المفتوحة (O.C.C) ومنحنى الدائرة المقصورة (S.C.C) كما يلي:


١- عند كل قيمة من قيم تيار المجال (I_F) تحسب (Z_S) من المعادلة التالية:

$$Z_S = \frac{E_{Ph}}{I_{SC}} \quad I_F \text{ is constant}$$

٢- تحسب (X_S) من المعادلة التالية:

$$X_S = \sqrt{Z_S^2 - R_A^2} \quad (11-2)$$

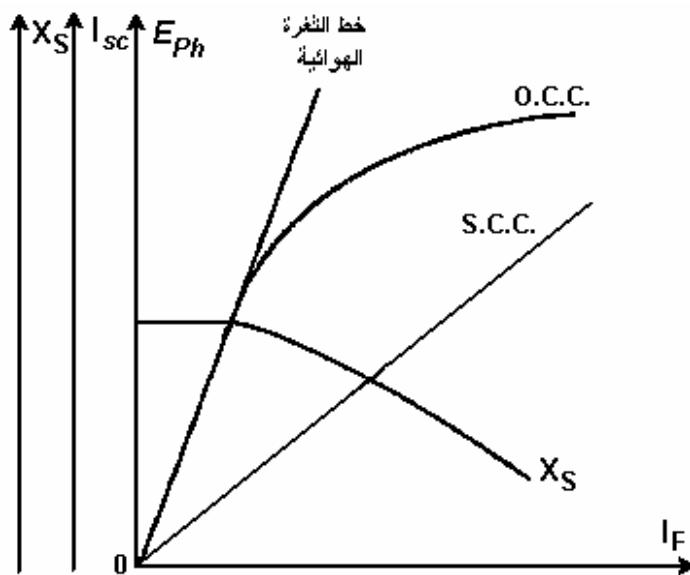حيث R_A هي مقاومة ملفات المنتج ويمكن قياسها مباشرة باستخدام الأوميتر. يمكن أيضاً أن ترسم العلاقة بين X_S , I_F كما هو موضح في الشكل رقم (١٤ - ٢)، ويلاحظ أن قيمة X_S تكون ثابتة في منطقة التغير الخطي لمنحنى الدائرة المفتوحة(O.C.C) وتقل كلما زادت الممانعة المغناطيسية للحديد.



شكل رقم ١٤ - ٢: المفاعة التزامنية لآلية التزامنية بدلالة تيار المجال

معامل تنظيم الجهد

يعتبر معامل تنظيم الجهد Voltage Regulation من المعاملات الهامة في الآلة التزامنية وذلك لأنّه يعطي فكرة واضحة عن مدى التغير الذي يحدث في قيمة الجهد على أطراف الآلة عند تحميل الآلة أو عندما تتغير الأحمال بشكل كبير ، كما أنه يعتبر مؤشر جيد للدلالة على المولد الأفضل عند المقارنة بين المولدات. ويعرف بأنه التغير في جهد الأطراف من حالة عدم الحمل إلى حالة الحمل الكامل منسوباً إلى قيمة الجهد في حالة الحمل الكامل.

ويعبر عنه رياضياً كما يلي:

$$VR = \frac{E_{Ph} - V_{Ph}}{V_{Ph}} \times 100 \quad (12 - 2)$$

وهناك عدة طرق تستخدم لتعيين معامل تنظيم الجهد تعتمد على نوعيه البيانات المتوفّرة عن الآلة والتي تكون عادةً إما نتائج اختبارات أجريت على الآلة أو بيانات التصميم.

أسئلة وتمارين

- ١- من أين اكتسبت الآلة التزامنية تسميتها؟
- ٢- كيف يمكن التحكم بمقدار القوة الدافعة الكهربائية المولدة في ملفات المنتج؟
- ٣- هل من المناسب زيادة القوة الدافعة الكهربائية المولدة في ملفات المنتج عن طريق زيادة سرعة الدوران؟
- ٤- كيف يمكن التحكم في تردد الآلة التزامنية؟
- ٥- ما لمقصود برد فعل المنتج؟
- ٦- ما هي المفاعلة التزامنية؟
- ٧- ارسم الدائرة المكافئة التقريبية للآلة التزامنية ، واذكر الأساس الذي تم عليه التقرير؟
- ٨- ارسم المخطط الاتجاهي للآلة التزامنية المصاحب للدائرة المكافئة التقريبية في حالة كون معامل القدرة مساو للواحد ومتخلف ومتقدم
- ٩- ما لمقصود بالتشبع المغناطيسي في الحديد؟
- ١٠- إلى أي مدى يمكن زيادة تيار المجال في اختباري عدم الحمل و الدائرة المقصورة؟
- ١١- ما هو معامل تنظيم الجهد؟
- ١٢- ما هي أهمية معرفة معامل تنظيم الجهد للمولد؟
- ١٣- أيهما أفضل للمولد أن يكون معامل تنظيم الجهد له كبير أم صغير؟

الفصل الثاني

القدرة والعزم – التشغيل المتوازي


القدرة والعزم في الآلة التزامنية

القدرة الفعالة الخارجية من المولد التزامني تعطى من المعادلة التالية:

$$P = 3V_{Ph}I_{Ph}\cos\theta \quad (13 - 2)$$

حيث: θ هي الزاوية بين الجهد والتيار وجب تمامها هو معامل القدرة

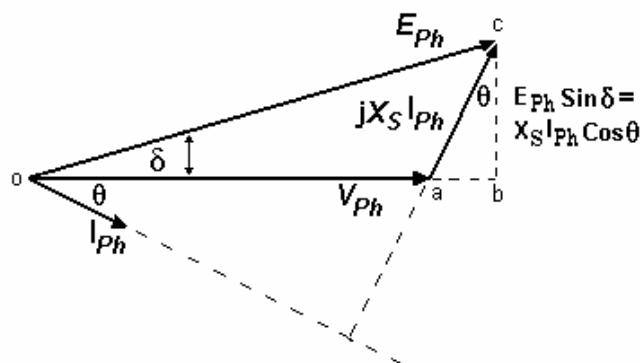إذا أهملنا مقاومة ملفات المنتج R_A وذلك لصغر قيمتها عندما تقارن بالتفاعلية التزامنية X_S كما في الشكل (٢-٨) فإننا نستطيع إيجاد معادلة مهمة جداً لحساب القدرة الخارجية من الآلة التزامنية. لكي نجد هذه المعادلة نستعين بالمخطط الاتجاهي المُعبر عن هذه الحالة والموضح في الشكل (٢-١٥)



شكل رقم ٢-١٥: المخطط الاتجاهي للمولد التزامني في حالة إهمال R_A

نلاحظ في المخطط الاتجاهي أعلاه أن المستقيم bc يمكن أن يعبر عنه بـ $(E_{Ph}\sin\delta)$ أو b ($X_S I_{Ph}\cos\theta$) وذلك لكونه ضلع مشترك في المثلثين obc ، abc وبالتالي فإن:


$$I_{Ph}\cos\theta = \frac{E_{Ph}\sin\delta}{X_S}$$

وبعد التعويض في المعادلة (١٣ - ٢) تصبح معادلة القدرة كما يلي:

$$P = \frac{3V_{Ph}E_{Ph}\sin\delta}{X_S} \quad (14 - 2)$$

معادلة القدرة (١٤ - ٢) يمكن أن نرسم منها العلاقة بين P و δ كما هو موضح في الشكل (١٦ - ٢)، العلاقة (١٤ - ٢) توضح أن القدرة الخارجة من المولد التزامني تعتمد على الزاوية δ بين V_{Ph} و E_{Ph} ، هذه الزاوية δ تسمى زاوية الحمل أو زاوية العزم Torque angle ، كما يلاحظ أيضاً أن أكبر قدره ممكن أن تؤخذ من المولد نظرياً هي عندما تكون قيمة الزاوية δ تسعةون درجة ، أي أن $(\sin\delta=1)$ وبالتالي:
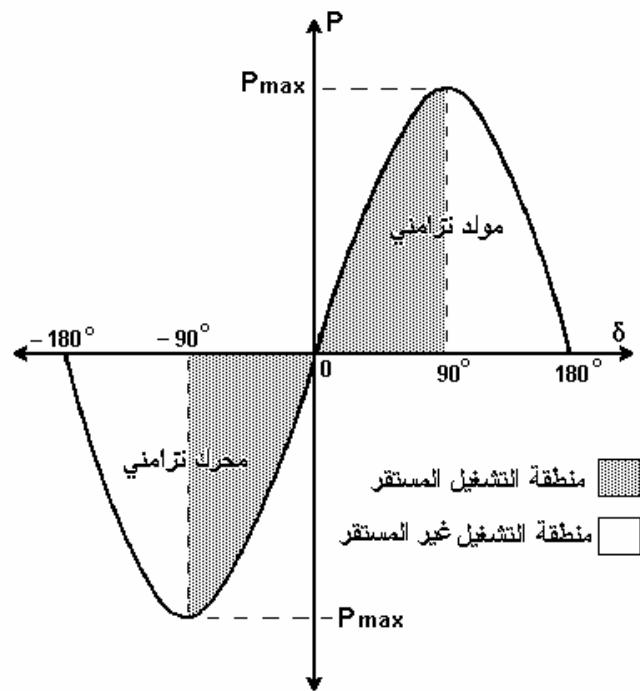
$$P_{max} = \frac{3V_{Ph}E_{Ph}}{X_S} \quad (15 - 2)$$



شكل رقم ١٦ - ٢: القدرة في الآلة التزامنية بدلالة زاوية الحمل δ

منطقة التشغيل الآمن أو المستقر للآلة التزامنية هي عندما تكون ($\delta > 90^\circ$) في حالة التشغيل كمولد أو عندما تكون ($\delta < 90^\circ$) في حالة التشغيل كمحرك كما هو موضح في الشكل (١٦ - ٢).

العزم المولود داخل الآلة التزامنية يمكن إيجاده من المعادلة (١٤ - ٢) بعد قسمتها على السرعة الزاوية للعضو الدوار كما يلي:

$$T = \frac{3V_{Ph}E_{Ph}\sin\delta}{\omega_m X_S} \quad (16 - 2)$$

تشغيل المولدات التزامنية على التوازي

من النادر جداً أن يوجد مولد وحيد يغذى حمل مستقل ماعدا في حالات خاصة كالمولدات المعدة لأعمال الطوارئ. عادةً يوجد في كثير من التطبيقات أكثر من مولد مربوطة على التوازي مع بعضها لإمداد الأحمال بالقدرة المطلوبة، وأقرب مثال على ذلك نجده في أي منطقة من مناطق المملكة حيث يوجد العشرات من المولدات التزامنية في أماكن مختلفة مربوطة مع بعضها على التوازي لتغذية تلك المنطقة بما تحتاجه من القدرة الكهربائية.

إذن : لماذا يفضل ربط المولدات التزامنية مع بعضها على التوازي؟

هناك مميزات عديدة لتشغيل المولدات على التوازي أهمها ما يلي:

- ١ - المولدات المربوطة على التوازي تستطيع أن تغذى أحمال أكبر من الحمل الذي يغذيه مولد واحد.
- ٢ - وجود عدة مولدات مربوطة على التوازي يزيد موثوقية النظام ، لأنه في حالة تعطل أي مولد فإن المولدات الأخرى تقاسم حصة ذلك المولد.
- ٣ - وجود عدة مولدات مربوطة على التوازي يسمح بإجراء أعمال الصيانة لمولد أو أكثر دون قطع القدرة عن الأحمال.
- ٤ - وجود عدة مولدات صغيرة مربوطة على التوازي أكبر كفاءة من مولد وحيد مكافئ لها خصوصاً عندما تكون الأحمال صغيرة.

ومن أجل ربط المولدات على التوازي يجب أن يتحقق عدد من الشروط هي كما يلي:

- ١ - القيمة الفعالة (rms value) لجهد الأطراف في كل المولددين يجب أن تتساوي.
- ٢ - التردد يجب أن يكون متساوي في كل المولددين
- ٣ - تتابع الأطوار لكلا المولددين يجب أن يكون هو نفسه إما ABC أو ACB
- ٤ - يجب أن تكون الجهود في نفس الطور (زاوية الطور للوجه a متساوية في كل المولددين)

وعند تحقق هذه الشروط يمكن توصيل المولدين على التوازي بأمان ، أما عند توصيل المولدين عند عدم تحقق واحد أو أكثر من هذه الشروط فإن ذلك يؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة قد تؤدي إلى تلف ملفات المولد بسبب مرور تيار كبير فيها أو يؤدي إلى كسر العمود بسبب تحوله إلى محرك يدور باتجاه معاكس لدوران التوربينة.


توصيل المولدات التزامنية إلى قسبان لا نهاية

إن عملية توصيل المولد التزامني إلى قسبان لا نهاية Infinite bus bars تعتبر عملية مشابهة لتوصيل المولد التزامني على التوازي مع مولد آخر كبير جداً وذلك لأن القسبان اللانهائي يعتبر كأنه مولد ذو قدره غير محدودة ، ولإتمام هذه العملية يجب أن تتحقق الشروط السابقة قبل عملية التوصيل ، وللتتأكد من تحقق تلك الشروط تجرى عملية التزامن. وعملية التزامن هذه تجري بعدة طرق نذكر منها طريقتين:

١ - طريقة المصابيح المضيئة

في هذه الطريقة توصل ثلاثة لمبات بين الآلة والقسبان اللانهائي كما هو موضح في الشكل رقم (١٧) -
 ٢) بحيث توصل الأولى بين الخطين a' ، b' والثانية بين الخطين c' ، b' كما يوصل ثلاثة أجهزة فولتميتر: V_s بين الوجهين a' ، a و V_m لقياس جهد المولد و V_b لقياس جهد القسبان اللانهائي ، كذلك يتم توصيل جهازين لقياس تردد المولد والقسبان اللانهائي كما هو موضح في الشكل (١٧-٢) ، وبهذه الطريقة يمكن التأكد من تحقق شروط التزامن الأربع كما يلي:

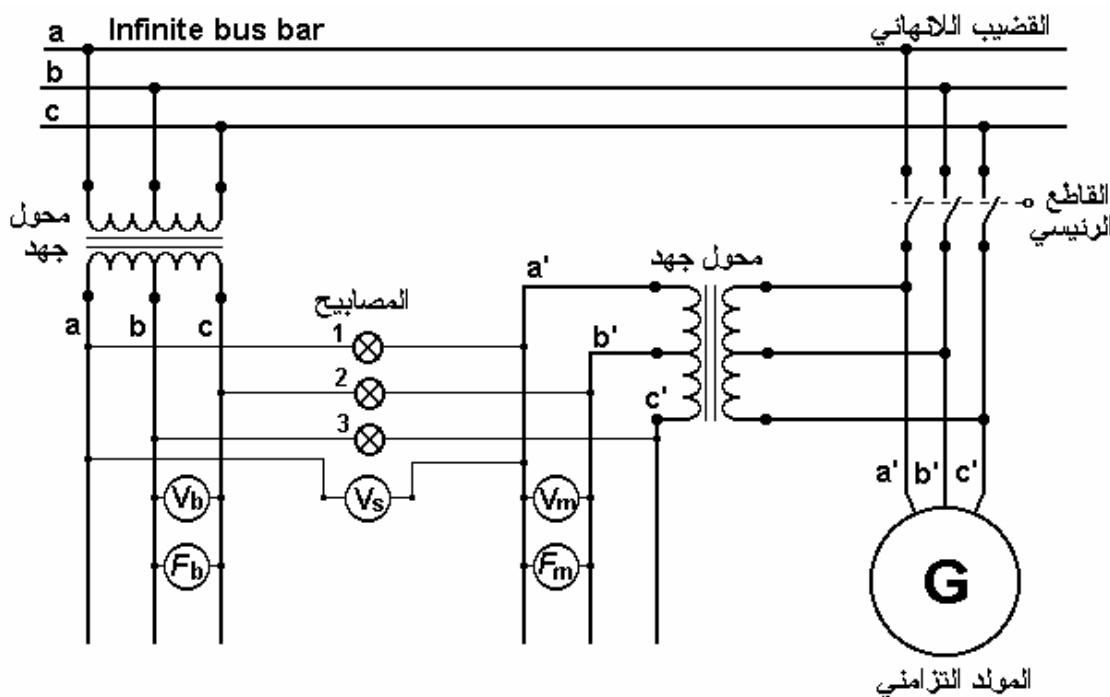- ١- لكي يتحقق الشرط الأول يجب أن تتساوى قراءة أجهزة قياس الجهد ($V_m = V_b$)
- ٢- لكي يتحقق الشرط الثاني يجب أن تتساوى قراءة أجهزة قياس التردد ($F_m = F_b$)
- ٣- الشرط الثالث يتحقق عندما يكون انطفاء واشتعال المصابيح بشكل منتظم
- ٤- الشرط الرابع يتحقق عندما يكون فرق الجهد بين وجهين متماثلين في الآلة والقضيب مساوياً للصفر ($V_s = 0$) .



شكل رقم ١٧ - ٢: عملية التزامن بطريقة المصايد المضيئة


أما عملية التزامن فيتم إجراؤها كما يلي:

- ١ - يرفع جهد أطراف المولد حتى يكون مساوياً لجهد القطب (Vm = Vb) وذلك بزيادة تيار المجال تدريجياً
- ٢ - يضبط تردد المولد بحيث يكون قريب من تردد القطب وذلك بزيادة سرعة الدوران
- ٣ - عند محاولة ضبط سرعة الدوران يحدث إحدى حالتين بالنسبة للمصايد، الحالة الأولى: جميع المصايد تضيء وتطفئ بشكل عشوائي وهذا يعني أن شرط تتبع الأطوار للمولد و القطبان مختلف وعندما يجب المبادلة بين أي طرفين من أطراف المولد من أجل عكس تتبع أطوار المولد وبعدها نلاحظ أن إضاءة المصايد أصبحت بشكل منتظم ومتتابع. الحالة الثانية: جميع المصايد تضيء وتطفئ بشكل منتظم ومتتابع وهذا يعني أن تتبع الأطوار للمولد والقطب اللانهائي متماثل.
- ٤ - إذا تحققت الحالة الثانية يتبقى ضبط التردد وذلك عن طريق التحكم بالسرعة التزامنية للالة، ويتبين ذلك في سرعة تتبع الإضاءة فإذا زادت سرعة تتبع إضاءة المصايد يلزم زيادة أو تقليل سرعة المولد بحيث يكون تتبع إضاءة المصايد بطيء قدر الإمكان وفي اللحظة التي يكون فيها (Vs = ٠) أو المصباح الأول منطفئ بينما الثنائي والثالث مضاء ان يكون الشرط الرابع قد تحقق ،

في هذه اللحظة تكون الآلة في لحظة تزامن مع القضيب اللانهائي وعندها يمكن إغلاق القاطع الرئيسي بأمان.

٢ - باستخدام جهاز التزامن

جهاز التزامن (Synchroscope) يستخدم للتأكد من أن جهد المولد في نفس الطور مع جهد القضبان اللانهائية وأن لهما نفس التردد، أي أنه يعتبر بديل للمصابيح في الشكل (٢-١٧)، وهو عبارة عن محرك حشبي يتعرض لمجالين مغناطيسيين الأول من القضبان اللانهائية والأخر من المولد التزامني وعضو الدوار مركب عليه مؤشر يتحرك باتجاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة يعتمد على تردد المولد التزامني هل هو أعلى أو أقل من تردد القضبان اللانهائية، وعندما يقف المؤشر بشكل عمودي (في مكان الساعة ١٢) فهذا يعني أن جهد المولد في نفس الطور مع جهد القضبان اللانهائي عند هذه الحالة يمكن توصيل المولد التزامني بالقضبان اللانهائية بأمان عن طريق القاطع الرئيسي.

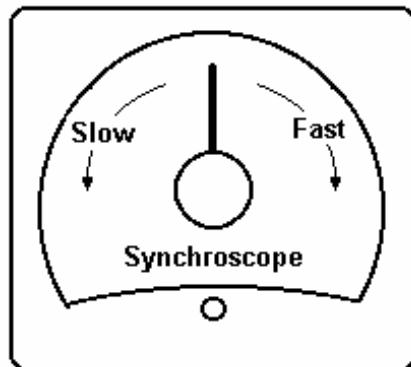


شكل رقم ١٨ - ٢: جهاز التزامن

أمثلة محلولة:

مثال (٢-١):

مولد تزامني ذو أربعة أقطاب ملفاته موصلة على شكل دلتا ، جهد الأطراف له $V = 480$ V والتردد $f = 60$ Hz منحنى الدائرة المفتوحة له موضح في الشكل(١٩-٢) ، المقاومة التزامنية له $R = 0.15$ Ω، ومقاومة ملفات المنتج $\Omega = 1200$ A، عند الحمل الكامل يعطي تياراً قدره $I_F = 0.8$ A عند معامل قدره $K = 40$ kw و المقادير الحديدية $W = 30$ kg عند الحمل الكامل فاحسب ما يلي:

- ما هي سرعة العضو الدوار
- كم يجب أن يكون تيار المجال لكي يكون جهد الأطراف $V = 480$ V بدون حمل
- إذا كان المولد يغذي حملاً بتيار قدره $I_F = 0.8$ A عند معامل قدره $K = 40$ kw متلاصف ، كم يجب أن يكون تيار المجال لكي يحافظ على جهد الأطراف عند $V = 480$ V
- احسب كفاءة المولد
- إذا فصل الحمل عن المولد فجأة ، ماذا سيحدث لجهد الأطراف؟
- افتراض أن المولد يغذي حملاً بتيار قدره $I_F = 0.8$ A عند معامل قدره $K = 40$ kw متقدم ، كم يجب أن يكون تيار المجال لكي يبقى جهد الأطراف عند $V = 480$ V

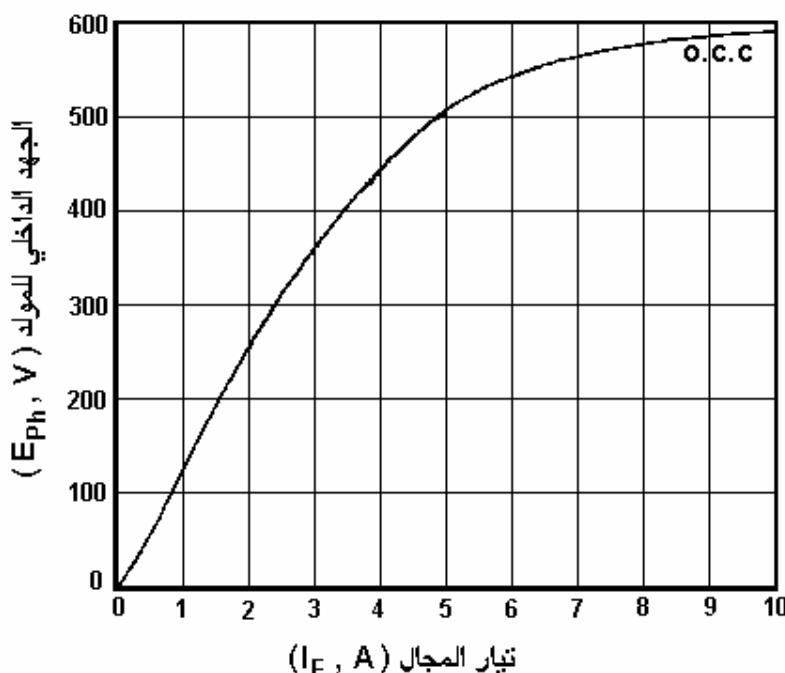

شكل رقم ١٩-٢: منحنى الدائرة المفتوحة للمولد(مثال ١-٢)

الحل:

بما أن ملفات المولد موصولة على شكل دلتا

$$V_{Ph} = V_{Line} \quad \& \quad I_{Ph} = \frac{I_{Line}}{\sqrt{3}}$$

إذن :

أ) من المعادلة رقم (١ - ٢)

$$n = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ rpm}$$

ب) عند عدم الحمل . $V_{Ph} = E_{Ph}$ وبالتالي فإن

وبعد الرجوع إلى منحنى الدائرة المفتوحة للمولد في الشكل (١٩ - ٢) نجد أن تيار المجال المقابل هو $A_{4,5}$

ج) عندما يكون المولد يغذي الحمل بتيار قدره A_{1200} عند معامل قدره 0.8 مختلف فهذا يعني أن :

$$I_{Ph} = \frac{1200}{\sqrt{3}} = 692.8 \text{ A}$$

ومختلف عن الجهد بزاوية طور هي:

$$\theta = \cos^{-1}(0.8) = 36.87^\circ$$

وبتطبيق المعادلة (٩ - ٢) يمكننا إيجاد الجهد الداخلي E_{Ph} كما يلي:

$$\begin{aligned} E_{Ph} &= V_{Ph} + R_A I_{Ph} + jX_S I_{Ph} \\ &= 480 \angle 0 + (0.015)(692.8 \angle -36.87) \\ &\quad + (j0.1)(692.8 \angle -36.87) \\ &= 480 \angle 0 + 10.39 \angle -36.87 + 69.28 \angle 53.13 \\ &= 529.9 + j49.2 = 532 \angle 5.3 \text{ V} \end{aligned}$$

إذن: لكي يبقى جهد الأطراف V_{Ph} عند 480 V يجب أن نضبط الجهد الداخلي E_{Ph} عند 529.9 V ولكي يتحقق ذلك يجب زيادة تيار المجال I_F إلى $A_{5.7}$ طبقاً لمنحنى الدائرة المفتوحة للمولد الموضح في الشكل رقم (١٩ - ٢)

د) لحساب الكفاءة يجب حساب القدرة الخارجة والداخلة والمفقودة كما يلي:

القدرة الخارجة من المولد:

$$\begin{aligned} P_{out} &= \sqrt{3} V_L I_L PF \\ &= \sqrt{3} \times 480 \times 1200 \times 0.8 = 798 \text{ kw} \end{aligned}$$

القدرة الداخلة إلى المولد:

$$P_{inp} = P_{out} + P_{Cu1} + P_{Core} + P_F$$

المفائق النحاسية في ملفات المنتج P_{Cu} تحسب كما يلي:

$$\begin{aligned} P_{Cu1} &= 3I_{Ph}^2 R_A \\ &= 3(692.8)^2 (0.015) = 21.6 \text{ kW} \end{aligned}$$

إذن:

$$P_{inp} = 798 + 21.6 + 30 + 40 = 889.6 \text{ kW}$$

إذن كفاءة المولد هي:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{inp}} \times 100 = \frac{798}{889.6} \times 100 = 89.7 \%$$

هـ) إذا فصل الحمل بشكل مفاجئ عن المولد فهذا يعني أن التيار سيصبح صفرًا وهذا يعني أن ($E_{Ph} = V_{Ph}$) طبقاً للمعادلة (٩ - ٢)، وإذا لم يعاد ضبط تيار المجال فإن جهد الأطراف سيرتفع إلى قيمة الجهد الداخلي أي أن ($V_{Ph} = ٥٣٢ \text{ V}$)

و) يعاد حساب E_{Ph} كما في الفقرة (ج) مع الأخذ بالاعتبار تغير إشارة زاوية التيار لأنه أصبح متقدماً على الجهد كما يلي:

$$\begin{aligned} E_{Ph} &= V_{Ph} + R_A I_{Ph} + jX_S I_{Ph} \\ &= 480 \angle 0 + (0.015)(692.8 \angle 36.87) \\ &\quad + (j0.1)(692.8 \angle 36.87) \\ &= 480 \angle 0 + 10.39 \angle 36.87 + 69.28 \angle 126.87 \\ &= 446.7 + j61.7 = 451 \angle 7.9 \text{ V} \end{aligned}$$

إذن: لكي يبقى جهد الأطراف V_{Ph} عند ٤٨٠ V عندما يكون معامل القدرة ٠.٨ متقدم يجب أن يضبط الجهد الداخلي E_{Ph} عند ٤٥١ V وذلك بضبط تيار المجال عند ٤.١ A

مثال (٢ - ٢):

مولد تزامني ذو ستة أقطاب ملفاته موصولة على شكل نجمة جهد الأطراف له ٧٤٠ V عند تردد ٦٠ Hz ، المقاولة التزامنية ١٥ Ω لكل وجه و مقاومة ملفات المنتج مهملة ، تيار الحمل الكامل له ٦٠ A عند معامل قدره ٠.٨ متخلص ، مفائق الاحتكاك ١.٥ kW والمفائق الحديدية ١ kW عند الحمل الكامل ، و

بما أن مقاومة ملفات المنتج مهملة افترض أن المفائق النحاسية في ملفات المنتج مهملة أيضا ، تيار المجال ضبط بحيث يكون جهد الأطراف $V = 480$ عند عدم الحمل. احسب ما يلي:

- ما هي سرعة دوران هذا المولد
- احسب جهد الأطراف عند الحمل الكامل في الحالات التالية:
 - معامل القدرة 0.8 مختلف
 - معامل القدرة 1.0
 - معامل القدرة 0.8 متقدم
- احسب كفاءة المحرك عند الحمل الكامل إذا كان معامل القدرة 0.8 مختلف
- احسب العزم الداخلي إلى المولد
- احسب معامل تنظيم الجهد في حالات التحميل الثلاث المذكورة في الفقرة (ب)

الحل:

أ) من المعادلة رقم (١-٢)

$$n = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200 \text{ rpm}$$

ب) لحساب جهد الأطراف عند تحميل المولد يستحسن استخدام المخطط الاتجاهي لذلك بدلاً من استخدام المعادلة (٩-٢) لأنها في هذه الحالة تحتوي على مجهولين هما زاوية الجهد الداخلي (δ) بالإضافة إلى جهد الأطراف V_{Ph} بما أن ملفات المولد موصولة على شكل نجمة

$$V_{Ph} = \frac{V_{Line}}{\sqrt{3}} \quad \& \quad I_{Ph} = I_{Line} \quad \text{اذن :}$$

عند عدم الحمل:

$$V_{Ph} = E_{Ph} = \frac{480}{\sqrt{3}} = 277 \text{ V}$$

الحالة (١) :

عند تحميل المولد بالحمل الكامل (A) عند معامل قدره 0.8 مختلف فإن المخطط الاتجاهي لهذه الحالة سيكون مشابه للمخطط الموضح في الشكل (٢٠-٢) الحالة (١)

بما أن معامل القدرة مختلف ، إذن التيار سيكون مختلف عن الجهد بزاوية θ

$$\theta = \cos^{-1}(0.8) = 36.87^\circ$$

في هذا المخطط الاتجاهي جهد الأطراف V_{Ph} مجهول و يساوي E_{Ph} V
بالرجوع إلى المخطط الاتجاهي وباعتبار المثلث القائم الزاوية oab يمكن حساب جهد الأطراف كما
يلي:

$$\begin{aligned} E_{Ph}^2 &= (V_{Ph} + X_S I_{Ph} \sin\theta)^2 + (X_S I_{Ph} \cos\theta)^2 \\ (277)^2 &= (V_{Ph} + 1.0 \times 60 \times \sin 36.87)^2 + (1.0 \times 60 \times \cos 36.87)^2 \\ 76729 &= (V_{Ph} + 36)^2 + 2304 \\ 74425 &= (V_{Ph} + 36)^2 \\ 272.8 &= V_{Ph} + 36 \\ V_{Ph} &= 236.8 \quad \text{V} \end{aligned}$$

وحيث أن ملفات المولد موصولة على شكل نجمة فإن:

$$V_{Line} = \sqrt{3} V_{Ph} = \sqrt{3} \times 236.8 = 410 \quad \text{V}$$

الحالة (٢) :

عند تحميل المولد بالحمل الكامل (A٦٠) عند معامل قدره واحد فإن المخطط الاتجاهي لهذه الحالة سيكون مشابه للمخطط الموضح في الشكل (٢٠ - ٢٠) الحالة (٢)
في هذه الحالة سيكون التيار في نفس الطور مع جهد الأطراف ، بالرجوع إلى المخطط الاتجاهي وباعتبار المثلث القائم الزاوية oab يمكن حساب جهد الأطراف كما يلي:

$$\begin{aligned} E_{Ph}^2 &= V_{Ph}^2 + (X_S I_{Ph})^2 \\ (277)^2 &= V_{Ph}^2 + (1.0 \times 60)^2 \\ 76729 &= V_{Ph}^2 + 3600 \\ V_{Ph}^2 &= 76729 - 3600 \\ V_{Ph} &= 270.4 \quad \text{V} \end{aligned}$$

وحيث أن ملفات المولد موصولة على شكل نجمة فإن:

$$V_{Line} = \sqrt{3} V_{Ph} = \sqrt{3} \times 270.4 = 468.4 \quad \text{V}$$

الحالة (٣) :

عند تحميل المولد بالحمل الكامل (A٦٠) عند معامل قدره ٠.٨ متقدم فإن المخطط الاتجاهي لهذه الحالة سيكون مشابه للمخطط الموضح في الشكل (٢٠-٢٠) الحالة (٣)

بما أن معامل القدرة متقدم ، إذن التيار سيكون متقدم عن الجهد بزاوية θ

$$\theta = \cos^{-1}(0.8) = 36^\circ$$

في هذا المخطط الاتجاهي جهد الأطراف V_{Ph} مجهول و E_{Ph} يساوي V
بالرجوع إلى المخطط الاتجاهي وباعتبار المثلث القائم الزاوية oab يمكن حساب جهد الأطراف كما يلي:

$$E_{Ph}^2 = (V_{Ph} - X_S I_{Ph} \sin \theta)^2 + (X_S I_{Ph} \cos \theta)^2$$

$$(277)^2 = (V_{Ph} - 1.0 \times 60 \times \sin 36.87)^2 + (1.0 \times 60 \times \cos 36.87)^2$$

$$76729 = (V_{Ph} - 36)^2 + 2304$$


$$74425 = (V_{Ph} - 36)^2$$

$$272.8 = V_{Ph} - 36$$

$$V_{Ph} = 308.8 \quad V$$

وحيث أن ملفات المولد موصولة على شكل نجمة فإن:
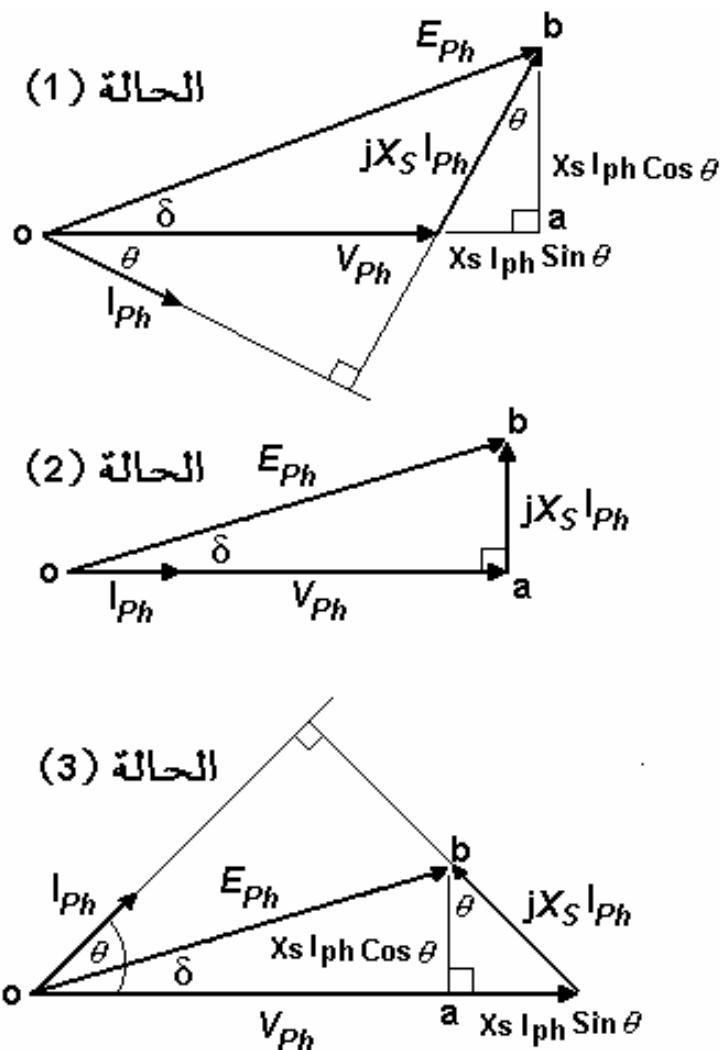
$$V_{Line} = \sqrt{3} V_{Ph} = \sqrt{3} \times 308.8 = 535 \quad V$$



شكل رقم ٢٠ : المخطط الاتجاهي للمولد التزامني في حالات تحميل مختلفة (المثال ٢ - ٢)

ج) لحساب الكفاءة يجب حساب القدرة الخارجية والداخلة والمفقودة كما يلي:

القدرة الخارجية من المولد عند الحمل الكامل (A_{60}) و معامل قدره ٠.٨ متختلف

$$\begin{aligned} P_{out} &= \sqrt{3} V_L I_L PF \\ &= \sqrt{3} \times 410 \times 60 \times 0.8 = 34.1 \text{ kw} \end{aligned}$$

القدرة الداخلية إلى المولد :

$$P_{inp} = P_{out} + P_{Cu1} + P_{Core} + P_F$$

المفاسيد النحاسية في ملفات المنتج P_{Cu} مهملاً بسبب إهمال مقاومة ملفات العضو الثابت

إذن:

$$P_{inp} = 34.1 + 0 + 1.0 + 1.5 = 36.6 \text{ kW}$$

إذن كفاءة المولد هي:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{inp}} \times 100 = \frac{34.1}{36.6} \times 100 = 93.2 \%$$

د) العزم الداخل إلى المولد يحسب كما يلي:

$$T_{inp} = \frac{P_{inp}}{\omega_m}$$

$$\omega_m = \frac{n \cdot 2\pi}{60} = \frac{1200 \times 2\pi}{60} = 125.7 \text{ rad/sec}$$

$$T_{inp} = \frac{36.6 \times 10^3}{125.7} = 191.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

هـ) معامل تنظيم الجهد للمولد يمكن حسابه باستخدام المعادلة (١٢) للحالات الثلاث كما يلي:

$$VR = \frac{E_{Ph} - V_{Ph}}{V_{Ph}} \times 100$$

الحالة (١) :

$$VR = \frac{480 - 410}{410} \times 100 = 17.1 \%$$

الحالة (٢) :

$$VR = \frac{480 - 468}{468} \times 100 = 2.6 \%$$

الحالة (٣) :

$$VR = \frac{480 - 535}{535} \times 100 = -10.3 \%$$

أسئلة وتمارين

- ١- لماذا يفضل ربط المولدات التزامنية على التوازي؟
- ٢- ما هي شروط ربط المولدات التزامنية على التوازي؟
- ٣- ما هي مخاطر توصيل المولد التزامني على التوازي مع عدم تحقق شرط أو أكثر من شروط التزامن؟
- ٤- ما المقصود بالقضيب اللانهائي؟
- ٥- بعد توصيل المولد بالقضيب اللانهائي ، هل يمكن التحكم بسرعة المولد؟
- ٦- بعد توصيل المولد بالقضيب اللانهائي ، هل القدرة تنتقل من المولد إلى القضيب أو العكس؟
- ٧- متى تفقد الآلة التزامن؟

- ٨- مولد تزامني ثلاثي الأوجه $MW = 10$ ملفاته موصولة على شكل نجمة ، جهد الأطراف له 11 kV والتردد $f = 60 \text{ Hz}$ ، المفاعة التزامنية له $\Omega_m = 0.66$ و مقاومة ملفات المنتج $\Omega_s = 0.1$ ، احسب الجهد الداخلي E_{ph} عند الحمل الكامل و معامل قدره 0.85 مختلف

- ٩- مولد تزامني ثلاثي الأوجه $kVA = 180$ ملفاته موصولة على شكل دلتا ، جهد الأطراف له 7 V والتردد $f = 50 \text{ Hz}$ ، المفاعة التزامنية له $\Omega_m = 0.07$ و مقاومة ملفات المنتج $\Omega_s = 0.016$ ، احسب الجهد الداخلي E_{ph} عند الحمل الكامل و معامل قدره :

 - (أ) متساوي للواحد
 - (ب) متقدم ، 0.72
 - (ج) متساوي ، 0.72

- ١٠- مولد تزامني ذو قطبين ملفاته موصولة على شكل نجمة ، جهد الأطراف له 7 V والتردد $f = 60 \text{ Hz}$ ، اختبار الدائرة المفتوحة له أعطى القراءات الموضحة في الجدول التالي:

E_{ph}	I_F

المفاعة التزامنية له $\Omega = 1,1$ و مقاومة ملفات المنتج $0,15 \Omega$ ، عند الحمل الكامل يعطي تياراً قدره $A = 20$ عند معامل قدره $0,8$ مختلف ، فإذا كانت مفائق الاحتكاك $kW = 24$ و المفائقين الحديدية $kW = 18$ عند الحمل الكامل ، احسب ما يلي:

- أ) ارسم منحنى الدائرة المفتوحة للمولد
- ب) كم يجب أن يكون تيار المجال لكي يكون جهد الأطراف $V = 2300$ بدون حمل
- ج) إذا كان المولد يغذي حملاً بتيار قدره $A = 20$ عند معامل قدره $0,85$ مختلف ، كم يجب أن يكون تيار المجال لكي يحافظ على جهد الأطراف عند $V = 2300$
- د) احسب القدرة الداخلة إلى المولد
- هـ) افترض أن المولد يغذي حملاً بتيار قدره $A = 20$ عند معامل قدره $0,8$ متقدم ، كم يجب أن يكون تيار المجال لكي يبقى جهد الأطراف عند $V = 2300$

١١- مولد تزامني ذو أربعة أقطاب ملفاته موصولة على شكل دلتا جهد الأطراف له $V = 280$ عند تردد $Hz = 60$ ، المفاعة التزامنية $\Omega = 1,05$ لكل وجه و مقاومة ملفات المنتج مهملة ، تيار الحمل الكامل له $A = 100$ عند معامل قدره $0,78$ مختلف ، مفائق الاحتكاك $kW = 1,75$ والمفائقين الحديدية $kW = 1,2$ عند الحمل الكامل ، تيار المجال ضبط بحيث يكون جهد الأطراف $V = 280$ عند عدم الحمل . احسب ما يلي:

- أ) ما هي سرعة دوران هذا المولد
- ب) احسب جهد الأطراف عند الحمل الكامل في الحالات التالية:
 - ١ - معامل القدرة $0,78$ مختلف
 - ٢ - معامل القدرة $1,0$
 - ٣ - معامل القدرة $0,78$ متقدم
- ج) احسب كفاءة المحرك عند الحمل الكامل إذا كان معامل القدرة $0,78$ مختلف
- د) احسب العزم الداخل إلى المولد
- هـ) احسب معامل تنظيم الجهد في حالات التحميل الثلاث المذكورة في الفقرة (ب)

الوحدات التدريبية في هذه الحقيبة

الوحدة الأولى: المحركات الحثية ثلاثة الأوجه

الوحدة الثانية: المولدات التزامنية ثلاثة الأوجه

الوحدة الثالثة: المحركات التزامنية ثلاثة الأوجه

الوحدة الرابعة: التجارب العملية



آلات التيار المتردد

الحركات التزامنية ثلاثية الأوجه

الجدارة: الإمام الشامل بكيفية تشغيل وأداء المحركات التزامنية ثلاثة الأوجه و تطبيقاتها

الأهداف: عندما يكمل المتدرب هذه الوحدة يكون قد تمكّن من تحقيق الأهداف والمهارات التالية:

١. الإمام بنظرية عمل المحركات التزامنية.
٢. الإمام بطرق بدء حركة المحركات التزامنية.
٣. فهم كيفية التحكم في معمل القدرة ومنحنيات (V) للمحرك التزامني
٤. الإمام بكيفية استخدام المحرك التزامني كمكثف تزامني
٥. إجراء الحسابات الفنية المتعلقة بتشغيل المحركات التزامنية ثلاثة الأوجه.
٦. حساب القدرة والعزم والكفاءة للمحركات التزامنية.
٧. فهم كيفية سلوك المحرك التزامني عند تغير الحمل أو تيار المجال
٨. رسم المخطط الاتجاهي وكيفية استخدامه للتحكم في هذه المحركات.

الوقت المتوقع للتدريب: ٤ ساعات

الوسائل المساعدة: التجربة العملية رقم ١٠ في الوحدة التدريبية الرابعة من هذه الحقيبة

متطلبات الجدارة: يجب أن يكون المتدرب قد أتم دراسة الوحدة التدريبية الثانية في هذه الحقيبة (المولدات التزامنية ثلاثة الأوجه)

هذه الوحدة تحتوي على فصل وحيد يشمل كل ما يحتاج المتدرب معرفته عن المحركات التزامنية ثلاثة الأوجه وفي نهايتهاً أدرج عدد من الأمثلة الحسابية المحلولة حالاً مفصلاً بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة والتمارين التي تم اختيارها بعناية لتكون بمثابة قياس لفهم واستيعاب المتدرب لهذه الوحدة.


المحركات التزامنية ثلاثية الأوجه

التركيب

الآلية التزامنية يمكن تشغيلها كمحرك تزامني Synchronous Motor وذلك بتغذية العضو الثابت من مصدر جهد ثلاثي الأوجه وتغذية ملفات المجال بتيار مستمر كالمعتاد وعند ذلك ينتج مجالان مغناطيسيان أحدهما يدور بالسرعة التزامنية حسب تردد مصدر الجهد وهو المجال الناتج من العضو الثابت ولآخر يدور حسب سرعة العضو الدوار وعندما تصل سرعة العضو الدوار إلى سرعة المجال الناتج من ملفات العضو الثابت تستقر سرعة المحرك عند هذه السرعة ولا تتغير مهما تغير حمل المحرك مادام أنه ضمن الحمل المقنن له. الشكل (١٦ - ٢) يبين أنه عندما تكون زاوية العزم (δ) سالبة فإن الآلة التزامنية تتحول إلى محرك وعندها تكون القدرة الكهربائية داخلة إلى الآلة.

جميع العلاقات الرياضية الخاصة بالمولد التزامني تطبق تماماً على المحرك التزامني مع الأخذ بالاعتبار تغير اتجاه القدرة وبالتالي يتغير اتجاه التيار في العضو الثابت ، وعلى هذا الأساس تصبح الدائرة المكافئة للمotor التزامني كما هو موضح في الشكل رقم (١ - ٣) مع إهمال مقاومة ملفات العضو الثابت للتبسيط وبالتالي يمكن إيجاد قيمة الجهد الداخلي من المعادلة التالية:

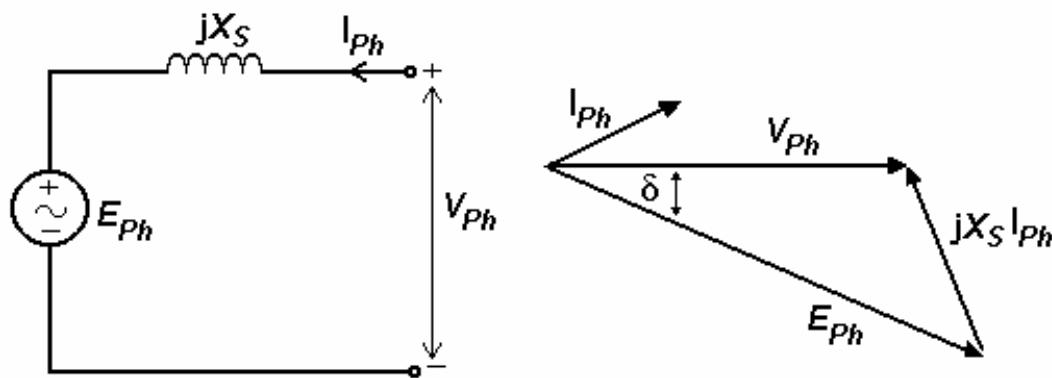
$$E_{Ph} = V_{Ph} - jX_S I_{Ph} \quad (1 - 3)$$



شكل رقم ١ - ٣: الدائرة المكافئة والمخطط الاتجاهي المصاحب للمotor التزامني

كيفية عمل المحرك التزامني

لكي نفهم كيف يعمل المحرك التزامني ، انظر الشكل (٢ - ٣) حيث يوضح محرك تزامني ذي قطبين. عندما تغذى ملفات المجال بالتيار المستمر سيتولد مجالاً مغناطيسياً ثابتاً في العضو الدوار ، أما العضو الثابت فعندما يوصل في مصدر الجهد سيمرن فيه تيارات ثلاثية الأوجه والتي بدورها ستولد مجالاً مغناطيسياً دواراً منتظماً وبالتالي سيتوارد داخل الآلة مجالين مغناطيسيين هما B_R و B_S ، كما في الشكل (٢ - ٣). مجال العضو الدوار B_R سيحاول أن يكون متوازماً مع مجال العضو الثابت B_S تماماً كما يحدث عندما يوضع قطعتان من المغناطيس قرب بعضهما - وحيث أن مجال العضو الثابت يدور فإن مجال العضو الدوار سيحاول اللحاق به (ومعه العضو الدوار نفسه) ولكن لن يتمكن من ذلك بسبب اتساع الزاوية بينهما ، وهكذا يعيد الكرة في كل دورة دون أن يتمكن من البدء وبالتالي لابد من أيجاد وسيلة تجعل العضو الدوار يحافظ على الزاوية بين مجاله ومجال العضو الثابت ، لكي يتحقق ذلك يجب أن يدار العضو الدوار بالسرعة التزامنية أو قريب منها قبل توصيل التيار المستمر في ملفاته وعند التوصيل ستكون الزاوية بين المجالين صغيرة وسيستمر مجال العضو الدوار (ومعه العضو الدوار نفسه) باللحاق بمجال العضو الثابت وسيدور بنفس سرعته (السرعة التزامنية) ولا تتغير مهما تغير حمل المحرك مادام أنه ضمن الحمل المقمن له ، وفي حالة زيادة الحمل عن العزم الأقصى للمحرك (أي أن $\delta < 90^\circ$) فإن العضو الدوار سيفقد التزامن ويبدأ بالتباطؤ التدريجي حتى يتوقف.

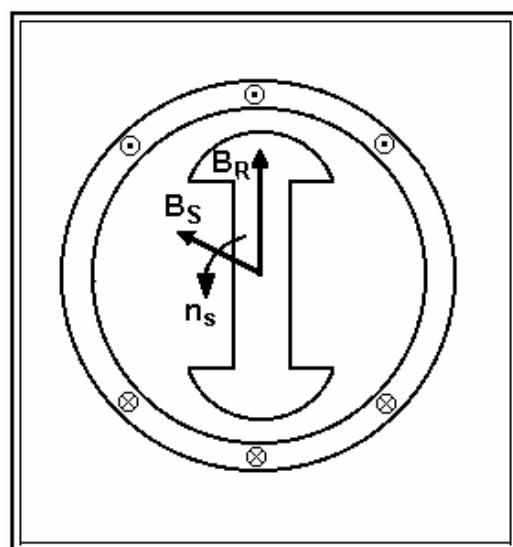

شكل رقم ٢ - ٣: المجالات المغناطيسية في المحرك التزامني

طرق بدء حركة المحرك التزامني

١ - باستخدام محرك خارجي

بحيث يدار المحرك التزامني بواسطة محرك يركب على نفس العمود حتى تصل السرعة التزامنية وعندها تغذى ملفات المجال بالتيار المستمر ويفصل محرك البدء وعندها ينبع عزم ذو اتجاه واحد يجعل المحرك يحافظ على السرعة التزامنية مهما تغير الحمل ضمن المقدن ما لم يفقد التزامن.

٢ - باستخدام قضبان تخميد

وذلك بتركيب مجموعة من القضبان في أحذية الأقطاب ثم تقصر هذه القضبان بحلقات نحاسية من الجهتين بحيث تكون ما يشبه القفص السنجافي في المحركات الحثية، وفي هذه الحالة عند توصيل التيار الكهربائي يبدأ المحرك بالدوران على أساس أنه محرك حثي وعندما تصل السرعة إلى قرب السرعة التزامنية تغذى ملفات المجال بالتيار المستمر وعندها يتكون مجال مغناطيسي دوار آخر يؤدي وجوده مع المجال الناتج من العضو الثابت إلى نقل المحرك إلى السرعة التزامنية وعندها يتلاشى تأثير قضبان التخميد لأن التيارات المارة بها عند السرعة التزامنية تساوي صفر، ويكون العزم الناتج في هذه الحالة هو عزم المحرك التزامني وليس الحثي، ويحافظ المحرك على سرعته عند السرعة التزامنية مهما تغير الحمل ما لم يفقد التزامن .

٣ - باستخدام ظاهرة التيارات الدوامية

وجد حديثاً محركات تزامنية ذات عضو دوار مصمت وبدون قضبان تخميد تبدأ حركتها على هذا الأساس بحيث تكون التيارات الدوامية المتولدة في العضو الدوار المصمت عزم مشابه لعزم المحرك الحثي ، وعندما يتسارع العضو الدوار وتصل سرعته قرب السرعة التزامنية سيعلق بال المجال المغناطيسي الدوار الناتج من العضو الثابت وسيدور معه بنفس السرعة وعندئذ ستلاشى التيارات الدوامية. هذه الطريقة مناسبة للمحركات التزامنية الصغيرة.

٤ - باستخدام مصدر جهد متغير التردد


يمكن بدء دوران المحرك التزامني بسهولة إذا كان يغذي من مصدر جهد متغير التردد والذي بدأ ينتشر في السنوات الأخيرة بفضل التقدم في تقنية إلكترونيات القدرة وذلك بخفض التردد إلى أن تصبح سرعة المجال المغناطيسي الدور قليلة جداً بحيث يمكن العضو الدوار من أن يعلق به ، وعندما يبدأ العضو

الدوار بالدوران يرفع التردد تدريجياً حتى يصل المحرك إلى السرعة المطلوبة. وسيستمر العضو الدوار بالدوران بنفس سرعة المجال المغناطيسي ما لم يفقد التزامن.

ويلاحظ في جميع الطرق السابقة أنه أثناء عملية البدء وقبل توصيل التيار المستمر إلى ملفات المجال يجب أن تكون ملفات المجال مقصورة عبر مقاومة ، لأن تعرضها للمجال المغناطيسي الدوار الناتج من العضو الثابت سيؤدي إلى تولد جهد عالي على أطراف ملفات المجال قد يؤدي إلى انهيار العازل أو حدوث شرارة بين حلقات الانزلاق.

منحنيات (V) للمotor التزامني


هي منحنيات تحدد خواص تشغيل المحرك التزامني وترتبط بين تيار المجال I_F وتيار المنتج I_{Ph} انظر الشكل (٣-٢)، وكل منحنى يمثل مستوى محدد من القدرة الفعالة P ، في كل منحنى أقل قيمة لتيار المنتج تحدث عندما يكون معامل القدرة مساوي للواحد وعند هذه القيمة لتيار المجال يكون مستهلك للقدرة الفعالة P فقط ، وعند أي قيمة أقل من هذه القيمة لتيار المجال يكون المحرك مستهلك للقدرة غير الفعالة Q بالإضافة إلى القدرة الفعالة P ويكون معامل القدرة مختلف ، بينما عندما يكون تيار المجال أكبر من هذه القيمة يكون المحرك معطى للقدرة غير الفعالة Q بالإضافة إلى استهلاكه للقدرة الفعالة P ويكون معامل القدرة متقدم في هذه الحالة. وهذا يعني أنه يمكننا بالتحكم في تيار المجال بحيث يجعل المحرك التزامني أما مستهلك للقدرة غير الفعالة أو مزود للشبكة بالقدرة غير الفعالة أي أن المحرك التزامني يمكن أن يعمل كأنه ملف أو مكثف.

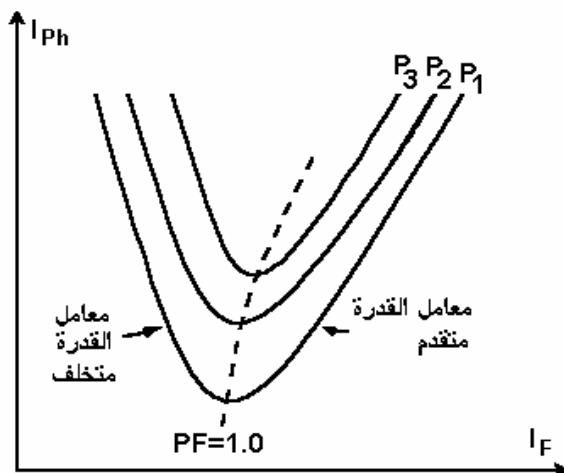

شكل رقم ٣-٣: منحنيات V للمotor التزامني

منحنى العزم / السرعة للmotor التزامني

المotor التزامني عادةً يدبر أحـمال تتطلب سـرعة ثـابتـة وغالـباً يتم تـغـذـيـتـه من مصدر كـهـرـيـائـي ضـخمـ بحيث يـظـهـرـ بالـنـسـبـةـ لـلـمـوـرـكـ كـأـنـهـ قـضـيـبـ لـاـ نـهـائـيـ ،ـ هـذـاـ يـعـنـيـ أـنـ جـهـدـ الـأـطـرافـ لـلـمـوـرـكـ وـتـرـدـدـ المـصـدـرـ لـاـ يـمـكـنـ أـنـ يـتـغـيـرـ مـهـمـاـ تـغـيـرـ الـقـدـرـةـ الـمـسـحـوـبةـ مـنـ المـصـدـرـ بـوـاسـطـةـ الـمـوـرـكـ ،ـ وـبـمـاـنـ سـرـعـةـ الـمـوـرـكـ مـرـتـبـطـةـ بـتـرـدـدـ المـصـدـرـ فـهـذـاـ يـعـنـيـ أـنـ سـرـعـةـ الـمـوـرـكـ لـنـ تـغـيـرـ مـهـمـاـ تـغـيـرـ الـحـمـلـ الـمـسـلـطـ عـلـيـهـ مـاـ دـامـ أـنـهـ ضـمـنـ الـحـمـلـ الـمـقـنـنـ لـلـمـوـرـكـ ،ـ وـعـلـيـهـ فـإـنـ عـزـمـ الـمـوـرـكـ سـيـبـقـيـ ثـابـتـاـ عـنـدـ سـرـعـةـ التـزـامـنـيـ مـهـمـاـ تـغـيـرـ الـحـمـلـ مـاـ دـامـ أـنـهـ ضـمـنـ الـحـمـلـ الـمـقـنـنـ لـلـمـوـرـكـ كـمـاـ هـوـ مـوـضـحـ فـيـ الشـكـلـ التـالـيـ:

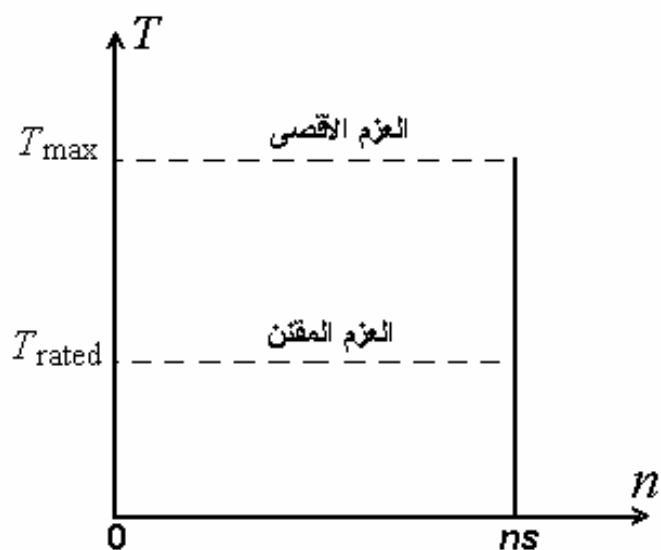

شكل رقم ٤ - ٣: منحنى العزم / السرعة للmotor التزامني


استخدامات المحرك التزامني

يستخدم المحرك التزامني على نطاق ضيق وذلك في التطبيقات التي يكون فيها ثبات السرعة مطلباً أساسياً ، وفي حالة كون ثبات السرعة ليس مطلباً أساسياً فيستغني عن المحرك التزامني بغيرة نظراً لارتفاع شمنه حيث أنه يحتاج إلى نظام إثارة Excitation System ونظام بدء حركة ، ومن أشهر

تطبيقاته استخدامه كمكثف تزامني Synchronous Condenser

المكثف التزامني

من التطبيقات الهامة للمotor التزامني استخدامه كمكثف تزامني وذلك من أجل تحسين معامل القدرة، ولهذا الغرض يصنع المحرك التزامني بدون عمود خارج منه وذلك لأنّه يعمل بدون حمل، من أجل ذلك يزيد تيار المجال إلى قيمة معينة بحيث يتقدم تيار المنتج على جهد الأطراف بزاوية قريبة من ٩٠ درجة وهذا يجعله يظهر على الشبكة كأنّه مكثف. الشكل (٥ - ٣) يبين منحنى V للمotor التزامني عندما يعمل كمكثف تزامني. وما زال المكثف التزامني يوجد منه أعداد كبيرة تحت الخدمة في الأنظمة الكهربائية القديمة ، أما في الوقت الحاضر فقد بدأ يقل استخدامه لهذا الغرض ويستخدم بدلاً منه المكثفات الساكنة static capacitors التي احتلت مكانه سريعاً وذلك لقلة ثمنها وقلة متطلبات الصيانة.

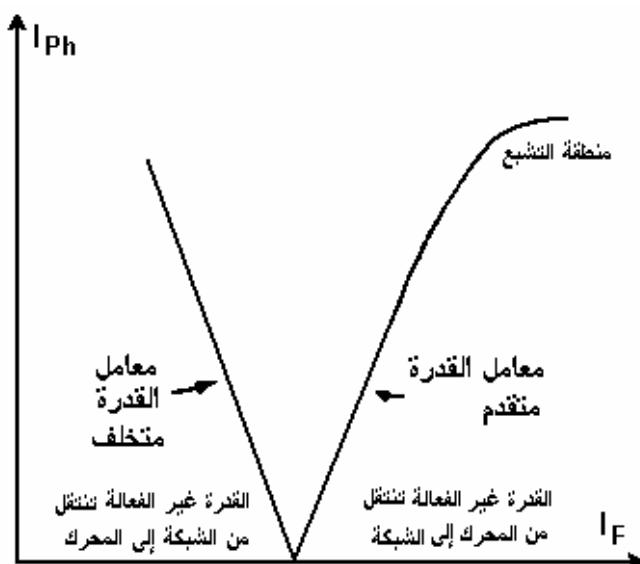


شكل رقم ٥ - ٣: منحنى V للمكثف التزامني

سلوك المحرك التزامني في حالة تغيير الحمل مع ثبات تيار المجال:

عندما يدار حمل ما بمحرك تزامني فإن المحرك سوف ينتج ما يكفي من العزم لكي يحافظ على سرعة دورانه عند السرعة التزامنية ، ولكن ماذا يحدث عندما يتغير الحمل؟

لكي نفهم ما يحدث عند تغيير الحمل ، افترض أن المحرك يعمل عند معامل قدره متقدم كما هو موضح في الشكل (٦ - ٣)أ ، فإذا ازداد الحمل على العمود فإن سرعة المحرك ستقل ونتيجة لذلك زاوية العزم (δ) سوف تزداد وبالتالي سوف يزداد العزم المولى طبقاً للمعادلة (٦ - ٢) والذي بدوره سيزيد من سرعة العضو الدوار إلى أن يصل إلى السرعة التزامنية مرة أخرى ولكن عند زاوية عزم (δ) أكبر ، مما يعني استهلاك قدره أكبر ، وهكذا كلما ازداد الحمل على المحرك كما هو واضح من المخطط الاتجاهي في الشكل (٦ - ٣) ب ، ويحدث العكس تماماً عندما يقل الحمل على المحرك ، مع ملاحظة أن قيمة E_{ph} تبقى ثابتة دائماً بسبب عدم تغير قيمة تيار المجال وفي المخطط الاتجاهي يتحرك متجهاً راسماً دائرة هو يمثل نصف قطرها ، والمثال التالي يوضح هذا السلوك للمotor التزامني.

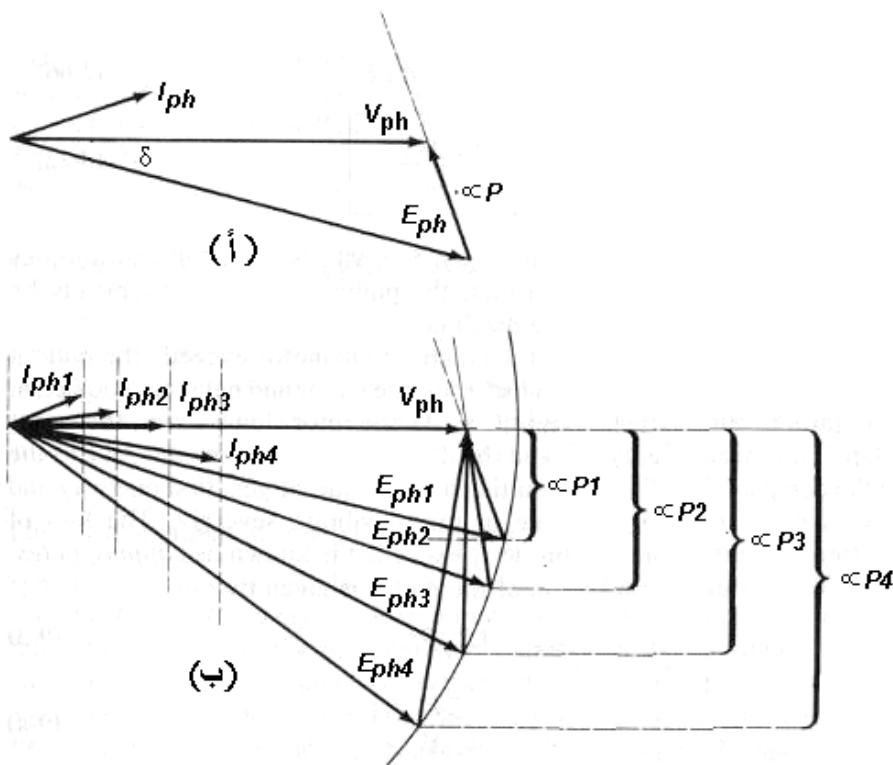

شكل رقم ٦ - ٣: تأثير التغير في الحمل على سلوك المحرك التزامني

مثال (٣-١) :

محرك تزامني ملفاته موصولة على شكل دلتا ، جهد المصدر 208 V والتردد 60 Hz ، الممانعة التزامنية له $\Omega = 2.5$ ومقاومة ملفات المنتج مهملة ، المفائقid الحديدية $\text{kW} = 1.0$ و مفائقid الاحتكاك $\text{kW} = 1.5$ ، يدبر حملاً

قدره 15 hp عند معامل قدره 0.8 متقدم ، أوجد ما يلي:

أ) ارسم المخطط الاتجاهي للmotor

ب) أوجد قيم I_{Line} ، I_{Ph} ، E_{Ph}

ج) عندما يزداد الحمل إلى 30 hp وضح سلوك المحرك باستخدام المخطط الاتجاهي

د) أوجد قيم I_{Line} ، I_{Ph} ، E_{Ph} بعد زيادة الحمل

ه) احسب معامل القدرة بعد زيادة الحمل

الحل:

أ) المخطط الاتجاهي موضح في الشكل (٣-٧)

ب) القدرة الميكانيكية الخارجة من المحرك بالكيلو وات هي:

$$P_{out} = 15 \text{ hp} \times 0.746 \text{ kw/hp} = 11.19 \text{ kw}$$

أما القدرة الكهربائية الداخلة إلى المحرك فهي:

$$P_{inp} = P_{out} + P_{Cu1} + P_{Core} + P_F$$

$$P_{inp} = 11.19 + 0 + 1.0 + 1.5 = 13.69 \text{ kw}$$

وبالتالي يمكن حساب تيار الخط كما يلي:

$$\begin{aligned} I_{Line} &= \frac{P_{inp}}{\sqrt{3} V_{Ph} \cos \theta} \\ &= \frac{13.69 \times 10^3}{\sqrt{3}(208)(0.8)} = 47.5 \text{ A} \end{aligned}$$

و بما أن ملفات المحرك موصولة على شكل دلتا فإن تيار الوجه يحسب كما يلي:

$$I_{Ph} = \frac{I_{Line}}{\sqrt{3}} = \frac{47.5}{\sqrt{3}} = 27.4 \text{ A}$$



و بما أن المحرك يعمل عند معامل قدره متقدم فإن زاوية تيار الوجه تصبح كما يلي:

$$I_{Ph} = 27.4 \angle 36.87^\circ \text{ A}$$

أما E_{Ph} فيمكن حسابه مباشرة بتطبيق المعادلة (١ - ٣) كما يلي:

$$\begin{aligned} E_{Ph} &= V_{Ph} - jX_S I_{Ph} \\ &= 208 \angle 0^\circ - (j2.5)(27.4 \angle 36.87^\circ) \\ &= 208 \angle 0^\circ - 68.5 \angle 126.87^\circ \\ &= 249.1 - j54.8 = 255 \angle -12.4^\circ \end{aligned}$$

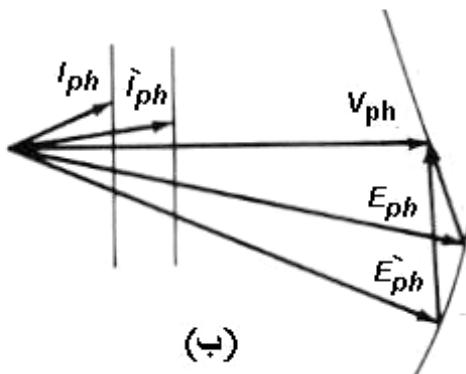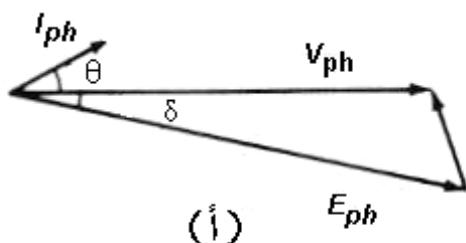ج) عند زيادة الحمل إلى $hp ٣٠$ فإن العضو الدوار سيتباطن قليلاً وعندما تزداد الزاوية (δ) بين المجالين مما يعني ازدياد عزم المحرك لكي تصل سرعته إلى وضعها السابق وهذا يعني انفراج الزاوية بين V_{Ph} و E_{Ph} كما هو موضح في المخطط الاتجاهي في الشكل (٧ - ٣)ب.



شكل رقم (٧ - ٣) المخطط الاتجاهي للمحرك التزامني في حالات تحميل مختلفة (المثال ٣ - ١)

د) بعد زيادة الحمل تصبح القدرة الكهربائية الدالة إلى المحرك كما يلي:

$$P_{inp} = P_{out} + P_{Cu1} + P_{Core} + P_F$$

$$P_{inp} = 30(0.746) + 0 + 1.0 + 1.5 = 24.88 \text{ kW}$$

بعد زيادة الحمل قيمة E_{Ph} لم تتغير وإنما ازدادت الزاوية (δ) بينها وبين V_{Ph} هذه الزاوية الجديدة يمكن إيجادها بتطبيق المعادلة (١٤ - ٢) كما يلي:

$$\begin{aligned} \delta &= \sin^{-1}\left(\frac{X_S P}{3V_{Ph} E_{Ph}}\right) \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{2.5 \times 24.88 \times 10^3}{3 \times 208 \times 255}\right) \\ &= \sin^{-1}(0.391) \\ &= 23^\circ \end{aligned}$$

إذن: الجهد الداخلي E_{Ph} يصبح كما يلي:

$$E_{Ph} = 255 \angle -23^\circ$$

وبالتالي يمكن إيجاد تيار المنتج I_{Ph} من المعادلة (١ - ٣) كما يلي:

$$\begin{aligned} I_{Ph} &= \frac{V_{Ph} - E_{Ph}}{jX_S} \\ &= \frac{208 \angle 0^\circ - 255 \angle -23^\circ}{j2.5} \\ &= \frac{103.1 \angle 105^\circ}{j2.5} = 41.2 \angle 15^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

وبالتالي يكون تيار الخط كما يلي:

$$I_{Line} = \sqrt{3} I_{Ph} = \sqrt{3} \times 41.2 = 71.4 \text{ A}$$


هـ) معامل القدرة بعد زيادة الحمل هو:

$$PF = \cos(15^\circ) = 0.966$$

سلوك المحرك التزامني في حالة تغيير تيار المجال:

لكي يتضح تأثير التغير في تيار المجال على سلوك المحرك التزامني. افترض أن محركاً تزامنياً يعمل عند معامل قدره مختلف كما هو موضح في الشكل (٨ - ٣ - أ) ، عند زيادة تيار المجال I_F فإن E_{Ph} سيزداد أما سرعة الدوران و عزم المحرك فلن يتغير ، هذا يعني أنه كلما زادت قيمة I_F فإن E_{Ph} سيزداد مع ثبات القدرة الخارجية من المحرك، و عليه فإن زيادة E_{Ph} تعني النقص في قيمة I_{Ph} أولاً ثم يزداد بعد ذلك كما هو موضح في الشكل (٨ - ٣ - ب).

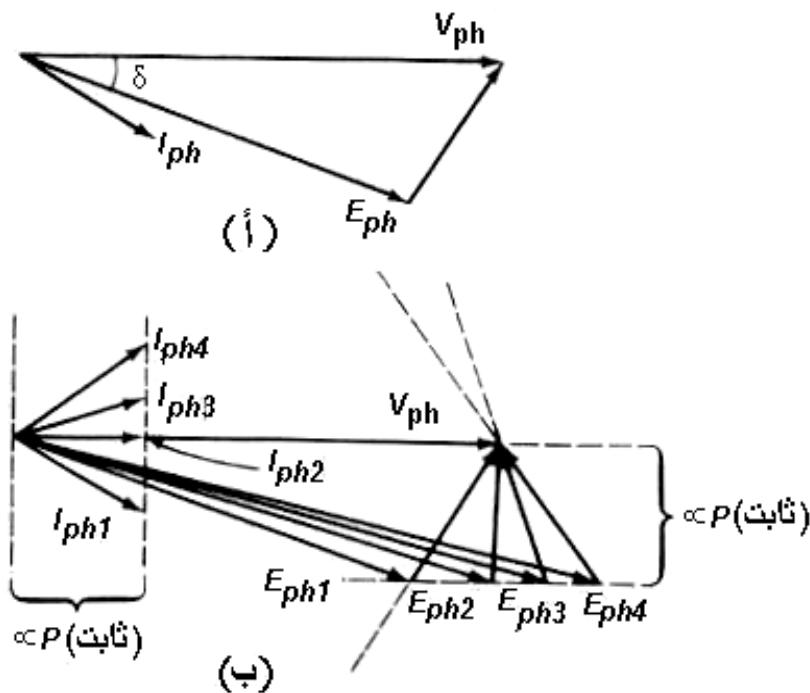ويلاحظ أنه عند القيم المنخفضة للجهد الداخلي E_{Ph} تيار المنتج سيكون مختلف وبالتالي نجد أن المحرك يعمل كأنه حمل حي Inductive Load بينما عند القيم المرتفعة للجهد الداخلي E_{Ph} تيار المنتج سيكون متقدم وبالتالي نجد أن المحرك يعمل كأنه حمل سعوي Capacitive Load ، هذا السلوك للمotor التزامني موضح في المثال (٢ - ٣).



شكل رقم (٨ - ٣) تأثير التغير في تيار المجال على سلوك المحرك التزامني

مثال (٢-٣) :

افترض أن المحرك التزامني في المثال السابق يدير حملاً قدره ١٥ hp عند معامل قدره ٠.٨٥ متخلص ،
أوجد ما يلي:

- أ) ارسم المخطط الاتجاهي للمحرك
- ب) أوجد قيم I_{Line} ، I_{Ph} ، E_{Ph}
- ج) إذا زيد تيار المجال بنسبة ٢٥ % وضح سلوك المحرك باستخدام المخطط الاتجاهي ثم أوجد قيم E_{Ph} ، I_{Line} ، I_{Ph}
- د) احسب معامل القدرة بعد زيادة تيار المجال

الحل:

- أ) المخطط الاتجاهي موضح في الشكل (٩-٣)
- ب) من المثال السابق القدرة الكهربائية الداخلة kW ١٣.٦٩ و بما أن المحرك يعمل عند معامل قدره ٠.٨٥ متخلص ، إذن يمكن إيجاد تيار الخط كما يلي:

$$I_{Line} = \frac{P_{inp}}{\sqrt{3} V_{Ph} \cos \theta}$$

$$= \frac{13.69 \times 10^3}{\sqrt{3}(208)(0.85)} = 44.7 \text{ A}$$

و بما أن ملفات المحرك موصولة على شكل دلتا فإن تيار الوجه يحسب كما يلي:

$$I_{Ph} = \frac{I_{Line}}{\sqrt{3}} = \frac{44.7}{\sqrt{3}} = 25.8 \text{ A}$$

و بما أن المحرك يعمل عند معامل قدره متخلص فإن زاوية تيار الوجه تصبح كما يلي:

$$I_{Ph} = 25.8 \angle -31.8^\circ \text{ A}$$

أما E_{Ph} فيمكن حسابه مباشرة بتطبيق المعادلة (١ - ٣) كما يلي:

$$\begin{aligned}
 E_{Ph} &= V_{Ph} - jX_S I_{Ph} \\
 &= 208\angle 0^\circ - (j2.5)(25.8\angle -31.8^\circ) \\
 &= 208\angle 0^\circ - 64.5\angle 58.2^\circ \\
 &= 174 - j54.8 = 182\angle -17.5^\circ
 \end{aligned}$$

ج) إذا ازداد تيار المجال I_f بنسبة ٢٥٪ فإن الفيصل المغناطيسي سيزداد بنفس النسبة وبالتالي الجهد الداخلي E_{Ph} سيزداد بنفس النسبة كما يلي:

$$\begin{aligned}
 E'_{Ph} &= 1.25 E_{Ph} \\
 &= 1.25 (182) = 227.5 \text{ V}
 \end{aligned}$$

ومع زيادة E_{Ph} إلا أن القدرة الخارجة من المحرك تبقى ثابتة وتناسب مع طول ($E_{Ph} \sin \delta$) كما هو موضح في الشكل (٩ - ٣).
بما أن طول ($E_{Ph} \sin \delta$) يبقى ثابت قبل زيادة تيار المجال وبعد ذلك ، لذا يمكننا حساب زاوية العزم الجديدة كما يلي:

$$\begin{aligned}
 E_{Ph} \sin \delta &= E'_{Ph} \sin \delta' \\
 \delta' &= \sin^{-1} \left(\frac{E_{Ph}}{E'_{Ph}} \sin \delta \right) \\
 &= \sin^{-1} \left(\frac{182}{227.5} \sin (-17.5^\circ) \right) \\
 &= \sin^{-1} (-0.24) = -13.9^\circ
 \end{aligned}$$

وبالتالي يمكن إيجاد تيار المنتج I_{Ph} من المعادلة (١ - ٣) كما يلي:


$$\begin{aligned} I_{Ph} &= \frac{V_{Ph} - E_{Ph}}{jX_S} \\ &= \frac{208\angle 0^\circ - 227.5\angle -13.9^\circ}{j2.5} \\ &= \frac{56.2\angle 103.2^\circ}{j2.5} = 22.5\angle 13.2^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

وبالتالي يكون تيار الخط كما يلي:

$$I_{Line} = \sqrt{3} I_{Ph} = \sqrt{3} \times 22.5 = 38.97 \text{ A}$$

د) معامل القدرة بعد زيادة تيار المجال هو:

$$PF = \cos(13.2^\circ) = 0.974$$

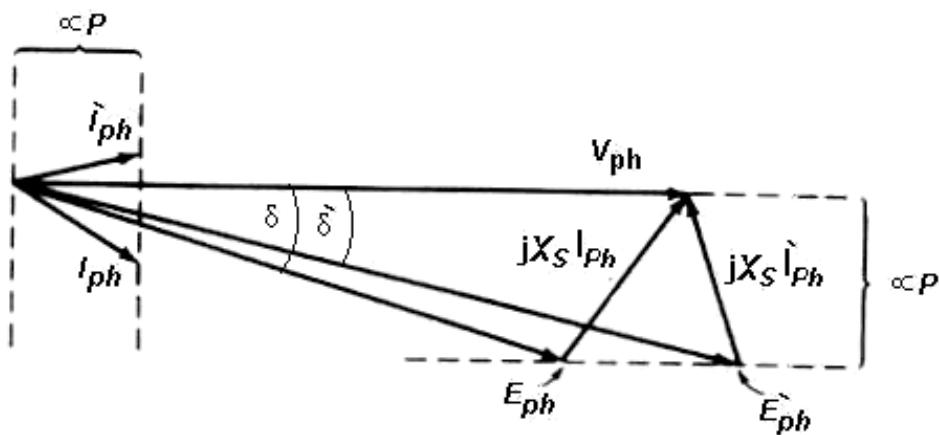

شكل رقم ٩ - ٣: المخطط الاتجاهي للمحرك التزامني في حالة تغير تيار المجال (المثال ٢ - ٣)

أسئلة وتمارين

- ١- كيف يعمل المحرك التزامني؟
- ٢- لماذا المحرك التزامني لا يستطيع البدء من تلقاء نفسه؟
- ٣- قارن بين طرق بدء المحرك التزامني من حيث: سهولة الاستخدام - التكلفة
- ٤- لماذا يجب قصر ملفات المجال أثناء عملية البدء؟
- ٥- اشرح كيف يمكن تغيير معامل القدرة للمotor التزامني من متقدم إلى مختلف أو العكس دون حدوث تغير في القدرة الخارجية منه
- ٦- متى يفضل استخدام المحرك التزامني على الحثي؟
- ٧- ماذا يعني فقد التزامن بالنسبة للمotor التزامني؟
- ٨- قارن بين المحرك الحثي والتزامني من حيث : التكلفة - طرق البدء - السرعة - العزم
- ٩- محرك تزامني ملفاته موصلة على شكل نجمة ، جهد الخط للمصدر $V = 360$ V والتردد $f = 50$ Hz الممانعة التزامنية له $R = 2.1 \Omega$ ومقاومة ملفات المنتج مهملة ، المقايد الحديدية $W_{Fe} = 960$ و مقايد الاحتكاك $W_{Fr} = 1420$ W، يدبر حملاً قدره $P = 11$ kW عند معامل قدره $\lambda = 0.8$ متقدم ، أوجد ما يلي:
 - أ) ارسم المخطط الاتجاهي للمotor
 - ب) أوجد قيم I_{Line} ، I_{Ph} ، E_{Ph}
 - ج) عندما يزداد الحمل إلى $P = 18$ kW وضح سلوك المحرك باستخدام المخطط الاتجاهي
 - د) أوجد قيم I_{Line} ، I_{Ph} ، E_{Ph} بعد زيادة الحمل
 - هـ) احسب معامل القدرة بعد زيادة الحمل
- ١٠- محرك تزامني ملفاته موصلة على شكل دلتا ، يغذي من مصدر جهد $V = 480$ V ، الممانعة التزامنية له $R = 1 \Omega$ ومقاومة ملفات المنتج مهملة ، المقايد الحديدية و مقايد الاحتكاك مهملة أيضا. أوجد ما يلي:
 - أ) إذا كان يدبر حملاً قدره $P = 400$ hp عند معامل قدره $\lambda = 0.85$ متقدم ، أوجد قيمة وزاوية كل من I_{Ph} ، E_{Ph}
 - ب) إذا زيد تيار المجال بنسبة ١٠٪ وضح سلوك المحرك باستخدام المخطط الاتجاهي ثم أوجد قيمة I_{Ph} ، E_{Ph} وكذلك معامل القدرة الجديد.

الوحدات التدريبية في هذه الحقيبة

الوحدة الأولى: المحركات الحشية ثلاثة الأوجه

الوحدة الثانية: المولدات التزامنية ثلاثة الأوجه

الوحدة الثالثة: المحركات التزامنية ثلاثة الأوجه

الوحدة الرابعة: التجارب العملية



آلات التيار المتردد

التجارب العملية

أنباب العملية

٤

المقدمة

هذه الوحدة خاصة بالتجارب العملية المصاحبة لمقرر آلات التيار المتردد، ولا تعتبر وحدة تدريبية مستقلة بذاتها وإنما هي لدعم ومساندة المقرر النظري في الوحدات الثلاث السابقة، فالهدف الرئيسي لهذه الوحدة هو ترسیخ المفاهيم التي تعلمها المتدرس نظرياً، فكل تجربة من التجارب العشر التي ستقدم في هذه الوحدة تهدف إلى إيصال فكرة معينة إلى ذهن المتدرس أو التأكيد على مفهوم معين، وقد نص على الهدف من كل تجربة في مقدمتها، لذلك نؤكد على أهمية أن لا يمكن المتدرس من إجراء التجربة إلا بعد دراسة الأساس النظري لها لأن ذلك يؤدي إلى عدم تحقق الفائدة المرجوة منها.

ولقد صممت هذه التجارب بطريقة إجمالية دون الدخول في تفاصيل التجربة الدقيقة وذلك مراعاة لاختلاف بين معامل الآلات الكهربائية في الكليات المختلفة من حيث الأدوات والتجهيزات المتاحة في كل معمل بحيث يسهل إجراء التجربة في أي معمل آلات كهربائية يحتوي على الأدوات والتجهيزات الأساسية، أما اختيار الأجهزة والأدوات المستخدمة وكيفية ضبطها وتحديد ظروف التشغيل فيبقى على مدرس المعمل. ولقد أدرج في نهاية كل تجربة عدد من الأسئلة تهدف من خلال الإجابة عليها إلى ترسیخ مفهوم معين أو إيصال فكرة معينة إلى ذهن المتدرس كما أنها تعتبر مقياس لفهم واستيعاب المتدرس للتجربة والهدف منها.

إلى الطالب: لكي يحصل المتدرس على الفائدة المرجوة من التجربة ويحدث التكامل بين ما يدرس في الفصل وما ينفذ في المعمل ينصح المتدرس بإتباع ما يلي:

- ١ - على المتدرس أن يطلع على الأساس النظري للتجربة في مقرر الفصل قبل تفزيذها لكي يسهل عليه فهمها و إدراك المغزى منها.
- ٢ - لكي يتتجنب المتدرس إعادة التجربة مرة أخرى بسبب نسيان أو إهمال بعض القراءات أو حدوث بعض الأخطاء عليه أن يقوم بقراءة التجربة كاملة مع الأسئلة الواردة في آخرها قبل البدء بتنفيذها.
- ٣ - على المتدرس أن يجيب على الأسئلة الواردة في آخر كل تجربة بنفسه من واقع نتائج التجربة أو من المقرر النظري ولا بأس أن يستعين بزميل أو مدرس إن لم يتمكن من الحصول على الإجابة الصحيحة بنفسه.

٤- على المتدرب أن يقدم تقرير إلى مدرس المعمل في الحصة القادمة عن التجربة التي قام بتنفيذها.

ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي:

- اسم ورقم التجربة
- الهدف من التجربة
- مخطط توصيل التجربة
- نتائج التجربة وإذا كان هناك منحنيات ترسم على ورقة مربعات.
- الإجابة الكاملة على الأسئلة الواردة في نهاية كل تجربة.
- إذا كان هناك أي إضافات من مدرس المعمل على التجربة مثل تبديل بعض الأجهزة أو تعليمات بخصوص كيفية الضبط أو تحديد ظروف التشغيل أو غير ذلك تضاف إلى التقرير تحت عنوان مستقل مثل (تعديلات أو تعليمات أو غير ذلك). هذا الجزء من التقرير سيكون مفيداً للطالب عند مراجعته للتجربة من أجل الامتحان العملي.

إلى الدرج:

- ١- ينصح أن تعطى أول تجربة للطلاب بعد مضي أسبوعين من بدء محاضرات المقرر النظري وذلك لتفادي تقديم ما يدرس في المعمل على ما يدرس في الفصل وبالتالي تتعدم الفائدة المرجوة من هذه التجارب.
- ٢- ينصح أن يقوم للمدرب بإجراء التجربة بنفسه لأول مرة قبل تقديمها للمتدرب وذلك لتلافي المفاجآت والصعوبات التي عادةً ما تحدث عند إجراء التجربة لأول مرة.
- ٣- على للمدرب أن يضيف ما يراه مناسباً أو ضرورياً أو ما يتلاءم مع ظروف معمله إلى التجربة (مثل تبديل بعض الأجهزة أو تعليمات بخصوص ضبط الأجهزة أو تحديد ظروف التشغيل)
- ٤- على مدرس المعمل أن يوليعناية خاصة بإجابات المتدربين التي في نهاية كل تجربة لما لها من أهمية في ترسیخ هدف التجربة في ذهن المتدرب
- ٥- يلاحظ أن وقت تنفيذ التجربة لا يتعدى ٥٠ دقيقة في أطول التجارب بينما الوقت المخصص للمعمل هو ١٠٠ دقيقة، لذا يجب حث المتدرب استغلال باقي وقت المعمل في البدء بكتابه تقرير التجربة ومناقشة النتائج.

التجربة رقم (١١)

تركيب المحرك الحثي ثلاثي الأوجه^(١)

الهدف من التجربة:

- ١ - التعرف عن قرب على تركيب المحرك الحثي ثلاثي الأوجه
- ٢ - توصيل المحرك وتشغيله

أدوات التجربة :

محرك حثي ثلاثي الأوجه ذو قفص سنجابي أو ذو عضو دوار ملفوف - جهاز فولتميتر

أولاً: التعرف على تركيب المحرك

خطوات العمل :


- ١ - يقوم المتدرب بفك المحرك و إخراج العضو الدوار أو يمكن من الإطلاع على محرك مفكوك في المعمل
- ٢ - تعرف على تركيب المحرك عن قرب (العضو الثابت - العضو الدوار) من حيث (التركيب عدد المجاري - طريقة اللف - حلقات الانزلاق - الفرش الكربونية)
- ٣ - قم بقراءة لوحه بيانات الآلة التي تحت يدك و سجل البيانات التالية (قدره الآلة، عدد الأقطاب، الجهد المقنن، السرعة المقننة، التيار المقنن، التردد)

ثانياً: توصيل المحرك وتشغيله


خطوات العمل :

- ١ - أحضر محرك حثي ثلاثي الأوجه ذو قفص سنجابي أو ذو حلقات انزلاق
- ٢ - باستخدام جهاز أوميتر قم بتحديد أطراف الملفات الثلاثة في العضو الثابت كما في الشكل التالي:

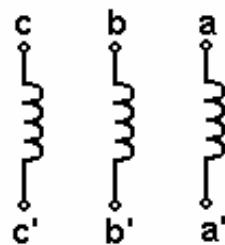^(١) راجع الأساس النظري لهذه التجربة في الصفحة رقم ٣




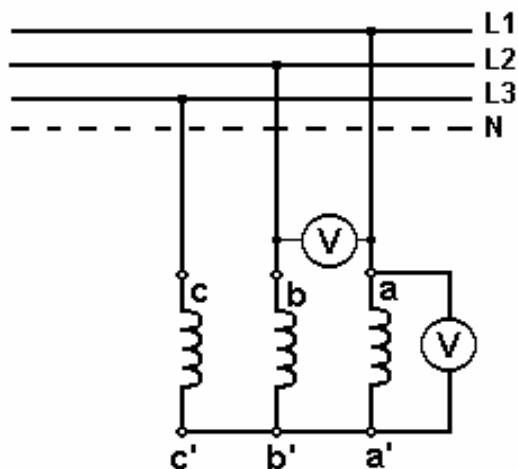- ٣- إذا كان المحرك ذو حلقات انزلاق قم بقصر أطراف العضو الدوار مع بعضها
 ٤- قم بتوصيل الملفات على شكل نجمة ومن ثم قم بتوصيلها إلى مصدر الجهد المناسب لمحرك
 كما في الشكل التالي:



- ٥- قم بتسجيل قراءتي جهد الوجه وجهد الخط

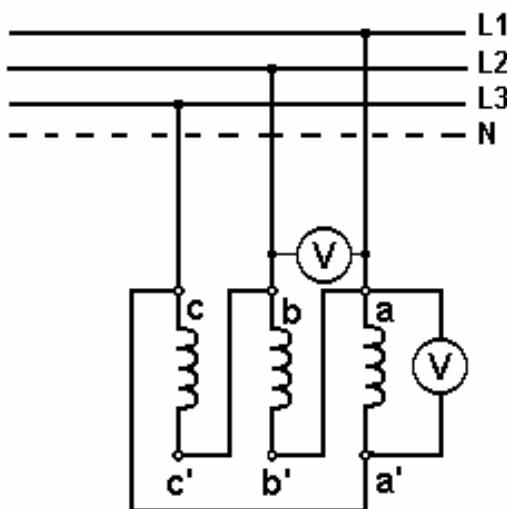- ٦- قم بتوصيل الملفات على شكل دلتا ومن ثم قم بتوصيلها إلى مصدر الجهد المناسب للمحرك كما في الشكل التالي:



- ٧- قم بتسجيل قراءتي جهد الوجه وجهد الخط

أجب عن الأسئلة التالية:

- ١- كم عدد المجاري في العضو الثابت؟
- ٢- كم عدد أقطاب الآلة؟ وما نصيب كل قطب من مجاري العضو الثابت؟
- ٣- كم نصيب كل وجه من مجاري العضو الثابت؟
- ٤- لماذا يصنع العضو الثابت أو العضو الدوار من شرائط حديدية؟
- ٥- ما هي فائدة حلقات الانزلاق؟
- ٦- احسب السرعة التزامنية للآلة التي قمت باختبارها.
- ٧- هل تختلف السرعة التزامنية عن السرعة المسجلة على لوحة بيانات الآلة؟ ، إذا كانت تختلف لماذا؟
- ٨- احسب العلاقة بين جهد الوجه وجهد الخط في حالة التشغيل على شكل Y ثم Δ
- ٩- استنتج العلاقة بين تيار الوجه وتيار الخط في حالة التشغيل على شكل Y ثم Δ



التجربة رقم (٢)

دراسة سلوك المحرك الحثي ثلاثي الأوجه

الهدف من التجربة:


فهم خصائص و سلوك المحرك الحثي ثلاثي الأوجه عند حالات تشغيل مختلفة

أدوات التجربة:

محرك حثي ثلاثي الأوجه ذو قفص سنجابي أو ذو عضو دوار ملفوف - جهاز أميتر - جهاز فولتميتر - جهاز قياس معامل القدرة - فرملة مغناطيسية

خطوات العمل:

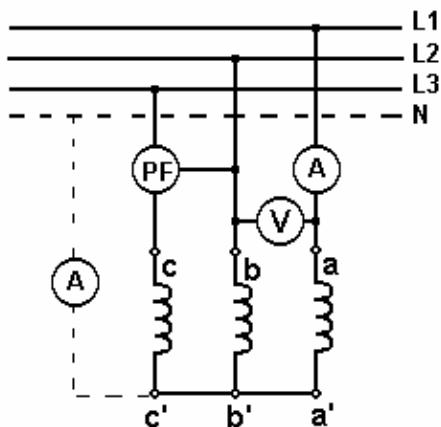- قم بتوصيل ملفات المحرك على شكل نجمة ثم قم بتوصيله إلى مصدر جهد مناسب كما هو موضح في الشكل التالي:



- قم بربط فرملة مغناطيسية بعمود المحرك
- شغل المحرك بدون حمل وسجل السرعة والتيار ومعامل القدرة
- قم بتحميل المحرك تدريجياً حتى تصبح السرعة مساوية للسرعة المسجلة في لوحة بيانات المحرك
- سجل قيمة التيار والسرعة ومعامل القدرة
- قم بإطفاء المحرك ثم أفصل الفرملة عن عموده
- ركب جهاز أميتر لقراءة التيار المار في المحايد
- قم بتشغيل المحرك وسجل قيمة التيار المار في المحايد
- اصل أحد الأوجه والمحرك شغال ، سجل مشاهداتك

١٠- سجل قيمة التيار المار في المحايد

١١- أفصل المحرك ثم أعد تشغيله وأحد الأوجه مفصول بالإضافة إلى المحايد، سجل مشاهداتك

١٢- أعد توصيل المحرك إلى الوضع الطبيعي

١٣- قم بالتبديل بين وجهين ثم أعد تشغيل المحرك، سجل مشاهداتك

أجب عن الأسئلة التالية:

١- صف كيف يتغير كل مما يلي قبل تحميل المحرك وبعد تحميله:

٢- التيار - السرعة - معامل القدرة

٣- صف تغير قيمة التيار المار في المحايد قبل وبعد فصل أحد الأوجه، وما سبب الاختلاف؟

٤- هل المحرك يستطيع البدء والمحايد مفصول، ولماذا؟

٥- هل المحرك يستطيع البدء وأحد الأوجه مفصول ، ولماذا؟

٦- ما هو سبب انعكاس دوران المحرك بعد التبديل بين أي وجهين من أوجه المحرك؟

٧- هل اختلاف العضو الدوار يؤثر في سلوك المحرك في الحالات التي قمت بتنفيذها؟

التجربة رقم (٣)

إجراء قياسات في دائرة العضو الدوار^(١)

الهدف من التجربة :

معرفة كيفية تغير الجهد والتيار والتردد في دائرة العضو الدوار عند التغير في سرعة الدوران


أدوات التجربة :

- محرك حتى ثلاثي الأوجه ذو عضو دوار ملفوف - جهاز أميتر - جهاز فولتميتر - جهاز قياس التردد
- فرمولة مغناطيسية - مقاومة صغيرة (١ أوم تقريباً)

خطوات العمل :

- ١- بتوصيل قم بتوصيل ملفات المحرك على شكل نجمة مع ربطه بالفرملة المغناطيسية.
- ٢- أضبط الفرمولة المغناطيسية على الحمل (صفر)
- ٣- قم جهاز فولتميتر بين أي طرفين من أطراف العضو الدوار مع ترك الثالث مفتوح كما في الشكل

التالي:

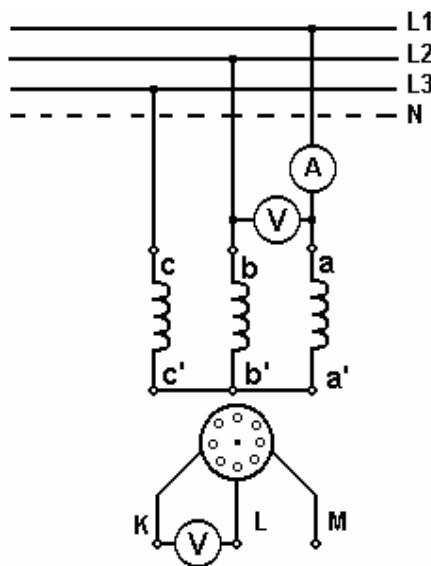


^(١) راجع الأساس النظري لهذه التجربة في الصفحة رقم ١٣

٤- قم بتوصيل المحرك بمصدر الجهد المناسب وسجل ملاحظاتك وقراءات الأجهزة

٥- أعد الخطوتين (٣ و ٤) مع استبدال جهاز قياس الجهد بجهاز قياس التردد

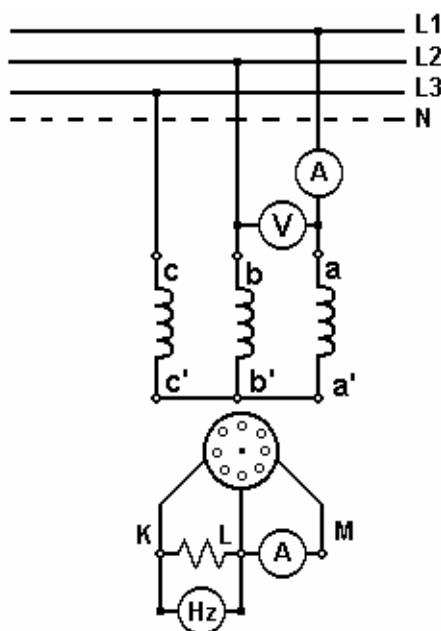٦- قم بقصر أطراف العضو الدوار عبر جهاز الأميتر والمقاومة كما في الشكل التالي:



٧- أضبط الفرملة على الحمل صفر ثم قم بتشغيل المحرك

٨- قم بتسجيل التيار في العضو الدوار والتعدد والسرعة عند حالات تحميل مختلفة حتى تصل إلى الحمل المقنن للمotor أو السرعة المقننة طبقاً للجدول التالي:

								.	العزم (T)
									السرعة (n)
									التيار (I)
									التردد (f)

أجب عن الأسئلة التالية:

- ١- لماذا المحرك لا يستطيع البدء عندما تكون أطراف العضو الدوار مفتوحة
- ٢- كم نسبة عدد لفات العضو الثابت إلى عدد لفات العضو الدوار؟
- ٣- كم تردد الجهد في العضو الدوار عند السكون ؟ ولماذا؟
- ٤- افرض أن المحرك يدور عند السرعة التزامنية ، كم تتوقع أن يكون التردد في العضو الدوار؟
- ٥- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:
 - أ - عند زيادة السرعة تردد التيار في العضو الدوار (يقل / يزداد)
 - ب - عند زيادة الحمل تردد تيار في العضو الدوار (يقل / يزداد)
 - ج - عند زيادة السرعة جهد العضو الدوار (يقل / يزداد)

التجربة رقم (٤)

تحديد عناصر الدائرة المكافئة^(١)

الهدف من التجربة :

تحديد قيم عناصر الدائرة المكافئة للمحرك الحثي ثلاثي الأوجه عن طريق تجربتي عدم الحمل وعدم الحركة و اختبار التيار المستمر


أدوات التجربة :

محرك حثي ثلاثي الأوجه ذو قفص سنجابي أو ذو عضو دوار ملفوف - ٣ جهاز أميتر - جهاز فولتميتر - ٢ جهاز قياس القدرة - فرمولة مغناطيسية

خطوات العمل :

أولاً: اختبار عدم الحمل

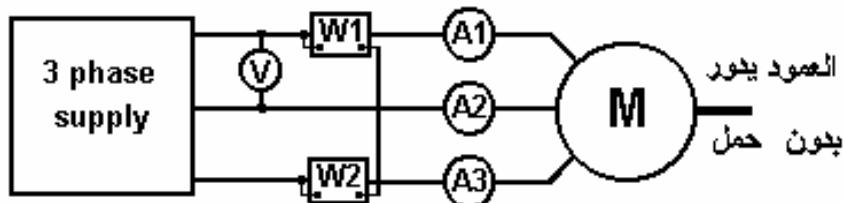١ - قم بتوصيل ملفات المحرك على شكل نجمة أو دلتا ثم قم بتوصيله إلى مصدر جهد مناسب كما هو موضح في الشكل التالي:




٢ - شغل المحرك عند الجهد المناسب لطريقة توصيل الملفات (نجمة أو دلتا) ثم قم بتسجيل قراءات الأجهزة

٣ - من القيم المسجلة قم بحساب X_m و R_c كما في المثال (٤ - ١) أو المثال (٥ - ١) حسب طريقة توصيل الملفات التي اتبعت (نجمة أو دلتا)

^(١) راجع الأساس النظري لهذه التجربة في الصفحة رقم ٢٠

ثانياً: اختبار عدم الحركة

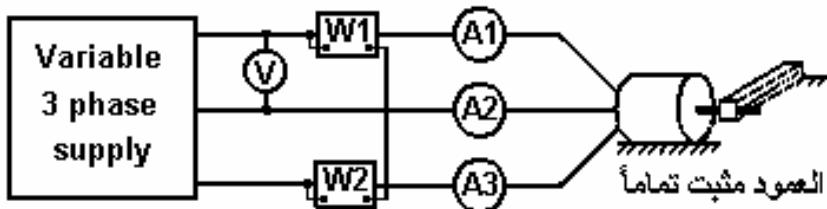
- ١ - قم بربط الفرملة بالمحرك وضبطها على أقصى قيمة بحيث لا يمكن المحرك من الدوران
- ٢ - قم بتوصيل أجهزة القياس بالمحرك مع مصدر جهد قابل للتحكم كما هو موضح في الشكل التالي:



- ٣ - قم بزيادة الجهد تدريجياً حتى يصل تيار الخط إلى القيمة المقننة للمotor
- ٤ - عند هذه النقطة سجل قراءات الأجهزة
- ٥ - من القيم المسجلة قم بحساب X_{eq} و Req كما في المثال (أ) أو المثال (ب) حسب طريقة توصيل الملفات التي اتبعت (نجمة أو دلتا)

ثالثاً: اختبار التيار المستمر

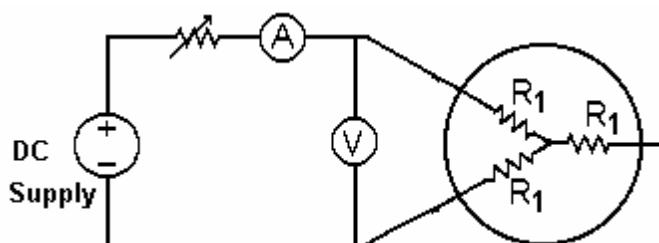- ١ - قم بتوصيل أطراف المحرك بمصدر تيار مستمر كما هو موضح في الشكل التالي:



- ٢ - قم بزيادة الجهد تدريجياً حتى يصل التيار إلى القيمة المقننة للمotor
- ٣ - سجل قراءات الجهد والتيار.
- ٤ - قم بحساب قيمة R_1 طبقاً للمعادلة (١٦ - ١)

أجب عن الأسئلة التالية:

- ١ - أرسم الدائرة المكافئة موضحاً عليها القيم التي قمت بحسابها
- ٢ - لماذا اختبار عدم الحمل يسمى أحياناً اختبار الدائرة المفتوحة؟
- ٣ - لماذا اختبار عدم الحركة يسمى أحياناً اختبار القصر؟
- ٤ - في اختبار عدم الحركة الجهد يزداد تدريجياً ولا يطبق فجاءة على المحرك لماذا؟
- ٥ - قيمة المقاومة المحسوبة من اختبار التيار المستمر هل تعتبر صحيحة ٩٨٪؟

التجربة رقم (٥)

تسجيل منحنيات خواص المحرك الحثي ثلاثي الأوجه

الهدف من التجربة:


تسجيل منحنيات التيار ، معامل القدرة ، القدرة الداخلة ، القدرة الخارجة ، الانزلاق ، الكفاءة والسرعة كدالة في العزم

أدوات التجربة :

محرك حثي ثلاثي الأوجه ذو قفص سنجابي أو ذو عضو دوار ملفوف - جهاز أميتر - جهاز فولتميتر -
جهاز قياس معامل القدرة - ٢ جهاز قياس القدرة - فرملة مغناطيسية

خطوات العمل:

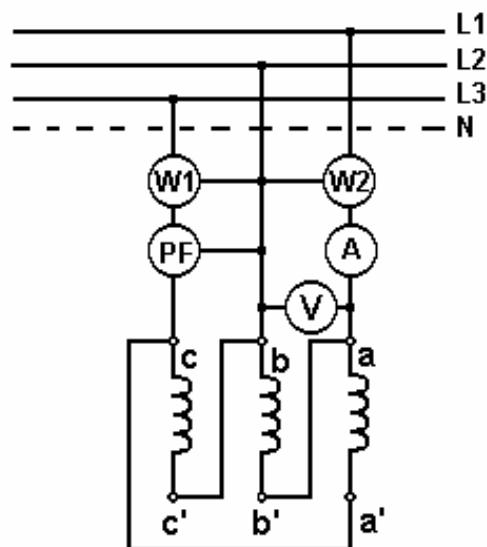١ - قم بتوصيل ملفات المحرك على شكل دلتا ثم قم بتوصيله إلى مصدر جهد مناسب بعد توصيل أجهزة القياس كما هو موضح في الشكل التالي:



- ٢ - قم بربط فرملة مغناطيسية بعمود المحرك
- ٣ - شغل المحرك وقم بتحميله تدريجياً ابتداءً من عدم الحمل إلى الحمل المقصن (أي حتى تصبح سرعته متساوية للسرعة المسجلة في لوحة بيانات المحرك) مع تسجيل القراءات في الجدول التالي:

							.	العزم (T)
								السرعة (n)
								التيار (I)
								معامل القدرة (PF)
								القدرة الداخلية (P_i)
								القدرة الخارجية (P_o)
								الكفاءة (η)
								الانزلاق (S)

٤ - احسب القدرة الخارجية عند كل نقطة من المعادلة التالية:

$$P_o = \frac{T \times n}{9.55}$$

٥ - احسب الكفاءة والانزلاق عند كل نقطة ثم دون القيم المحسوبة في الجدول أعلاه

أجب عن الأسئلة التالية :

- ١ - قم برسم جميع القيم المدونة في الجدول مع العزم
- ٢ - صرف كيفية تغير كل مما يلي مع التغير في العزم
التيار - السرعة - معامل القدرة - الانزلاق - الكفاءة
- ٣ - عند توصيل ملفات المحرك على شكل نجمة هل ستتغير القراءات أم لا؟ ولماذا؟

التجربة رقم (٦)

طرق بدء حركة المحرك الحثي ثلاثي الأوجه^(١)

الهدف من التجربة:

دراسة تأثير استخدام محول ذاتي أو مفتاح تحويل (Y/Δ) على تيار البدء للمotor الحثي ثلاثي الأوجه

أدوات التجربة:

محرك حثي ثلاثي الأوجه ذو قفص سنجابي أو ذو عضو دوار ملفوف - جهاز أميتر - جهاز فولتميتر -


فرملة مغناطيسية - محول ذاتي ثلاثي الأوجه - مفتاح تبديل ثلاثي الأوجه - مفتاح تحويل (Y/Δ)

أولاً: البدء باستخدام محول ذاتي

خطوات العمل:

١- قم بتوصيل ملفات المحرك على شكل نجمة ومن ثم توصيلها إلى أطراف المحول الذاتي عن طريق

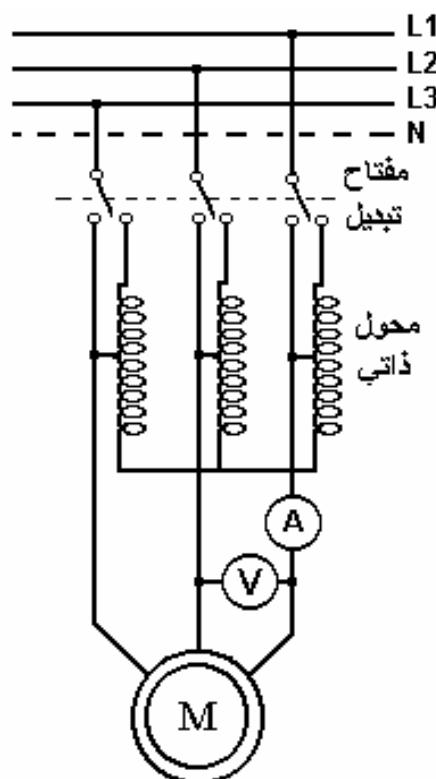مفتاح التبديل كما هو موضح في الشكل التالي:




^(١) راجع الأساس النظري لهذه التجربة في الصفحة رقم ٤٦

- ٢ - قم بربط فرملة مغناطيسية بعمود المحرك واضبطها على نصف الحمل المقمن للمحرك
- ٣ - اضبط المحول الذاتي بحيث يعطي نصف الجهد تقريرًا
- ٤ - قم بتوصيل القاطع الرئيسي ولاحظ قيمة التيار لحظة البدء ثم بعد تسارع المحرك استخدم مفتاح التبديل لعزل المحول الذاتي وتوصيل المحرك مباشرة إلى مصدر الجهد
- ٥ - كرر عملية البدء أكثر من مرة عن طريق المحول الذاتي ولاحظ قيمة تيار البدء وكذلك العزم
- ٦ - كرر عملية البدء بدون المحول الذاتي ولاحظ قيمة تيار البدء وكذلك العزم
- ٧ - سجل مشاهداتك في كل حالة

ثانيًا: البدء باستخدام مفتاح تحويل (Y / Δ)

خطوات العمل:

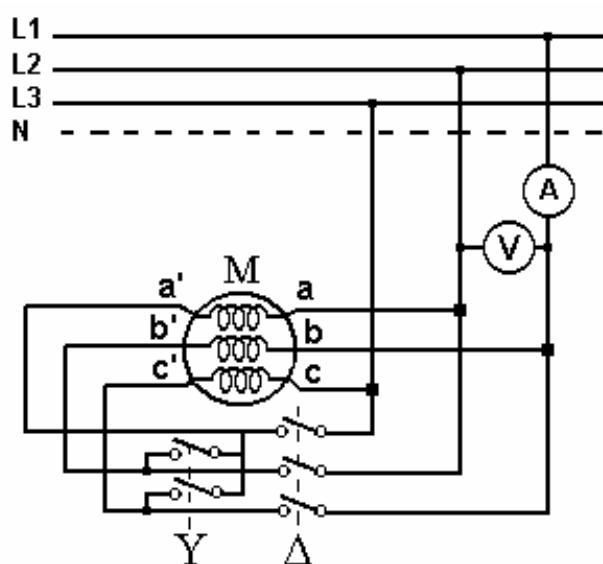- ١ - قم بتوصيل الأطراف الستة للفات المحرك إلى مفتاح التحويل (Y / Δ) كما هو موضح في الشكل التالي:



٢ - قم بربط فرملة مغناطيسية بعمود المحرك واضبطها على نصف الحمل المقنن للمحرك

٣ - اضبط مفتاح التحويل على الوضع Δ ثم قم بتوصيل القاطع الرئيسي ولاحظ قيمة التيار لحظة

البدء ثم بعد تسارع المحرك حول مفتاح التبديل إلى الوضع Δ

٤ - كرر عملية البدء أكثر من مرة ولاحظ قيمة تيار البدء وكذلك العزم

٥ - كرر عملية البدء بالتوصيل مباشرةً على الوضع Δ ولاحظ قيمة تيار البدء وكذلك العزم

٦ - سجل مشاهداتك في كل حالة

أجب عن الأسئلة التالية :

١ - كم نسبة انخفاض الجهد في حالة استخدام طريقة (Y/Δ)

٢ - كم نسبة انخفاض التيار في حالة استخدام طريقة (Y/Δ)

٣ - إذا أردنا تحفيض تيار البدء إلى الربع ، كم يجب أن يكون الجهد على أطراف المحول؟

٤ - محرك حي ملفاته موصولة على شكل نجمة من قبل المصنع ، أي الطريقتين تصلح لتقليل
تيار البدء لديه؟

٥ - محرك حي يمكن توصيل ملفاته على شكل Y عندما يكون جهد المصدر V_{280} أو على

شكل Δ عندما يكون جهد المصدر V_{220} ، أي الطريقتين تصلح لتقليل تيار البدء لديه ؟ ولماذا؟

التجربة رقم (٢)**تأثير تغيير مقاومة العضو الدوار على أداء المحرك الحثي^(١)****الهدف من التجربة:**

دراسة تأثير إضافة مقاومات إلى دائرة العضو الدوار على العزم والسرعة والتيار للمotor الحثي ثلاثي الأوجه ذي العضو الدوار الملفوف.

أدوات التجربة:

محرك حثي ثلاثي الأوجه ذو عضو دوار ملفوف - جهاز أميتر - جهاز فولتميتر - فرملة مغناطيسية - مقاومات بداء حركة

خطوات العمل:

١- قم بتوصيل ملفات المحرك على شكل نجمة ثم قم بتوصيله إلى مصدر جهد مناسب بعد توصيل أجهزة القياس

٢- وصل مقاومات البداء بأطراف العضو الدوار كما هو موضح في الشكل التالي:

٣- قم بربط فرملة مغناطيسية بعمود المحرك مع ضبطها على وظيفة قياس العزم


٤- اضبط مقاومة بداء الحركة على القيمة صفر ثم شغل المحرك دون قراءات العزم والسرعة والتيار

٥- أطفئ المحرك ثم كرر ذلك عند قيم مختلفة لمقاييس البداء ثم دون القراءات في الجدول التالي:

مقاييس البداء (Ω)	العزم (T)	السرعة (n)	التيار (I)	.			

٦- قم برسم القراءات التي حصلت عليها مع التغير في قيمة مقاومة البداء

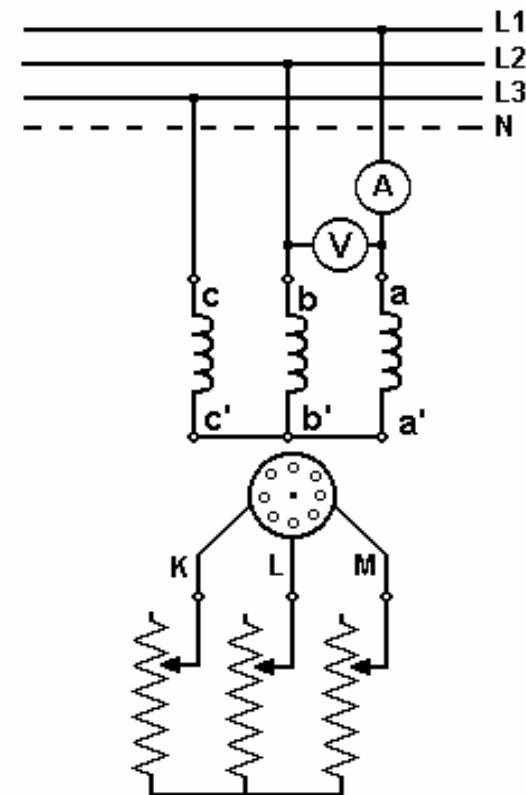^(١) راجع الأساس النظري لهذه التجربة في الصفحة رقم ٥٠ و ٥٢



أجب عن الأسئلة التالية:

- ١ - لماذا التيار يقل عند زيادة مقاومة العضو الدوار؟
- ٢ - هل منحنى العزم للمحرك يتغير عند زيادة مقاومة العضو الدوار؟ إذا كانت الإجابة بنعم صف كيف يتغير؟
- ٣ - هل عزم البداء يتغير بزيادة مقاومة العضو الدوار؟ إذا كانت الإجابة بنعم صف كيف يتغير؟
- ٤ - لماذا تتحفظ السرعة مع زيادة مقاومة العضو الدوار؟
- ٥ - من المعلوم أن زيادة مقاومة العضو الدوار تقلل من كفاءة المحرك ، كيف ذلك؟

التجربة رقم (٨)

تسجيل المنحنيات المميزة للألة التزامنية^(١)

الهدف من التجربة:

إجراء اختباري عدم الحمل والقصر للألة التزامنية ثم رسم منحنى الدائرة المفتوحة ومنحنى القصر وكذلك حساب المفاعلة التزامنية للألة من تلك النتائج


أدوات التجربة:

آلية تزامنية ثلاثية الأوجه - محرك تيار مستمر - جهاز فولتميتر - جهاز قياس السرعة

أولاً: اختبار عدم الحمل

خطوات العمل:

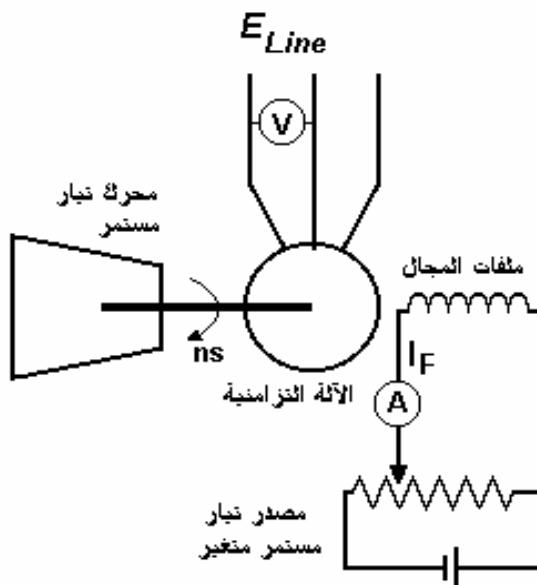- ١- قم بربط محرك التيار المستمر بالآلية التزامنية ثم قم بتوصيله إلى مصدر تيار مستمر مناسب
- ٢- وصل التيار المستمر إلى ملفات المجال للألة التزامنية عن طريق جهاز أميتر
- ٣- وصل ملفات المنتج على شكل نجمة ثم اترك أطرافه مفتوحة بعد توصيل جهاز فولتميتر بين أي طرفين كما هو موضح في الشكل التالي:



- ٤- قم بتشغيل محرك التيار المستمر حتى تصل سرعته إلى السرعة التزامنية للمولد

^(١) راجع الأساس النظري لهذه التجربة في الصفحة رقم ٧٠


- ٥- اضبط قيمة تيار المجال على الصفر ثم سجل قيمة الجهد المتولد على أطراف الآلة
- ٦- كرر هذه العملية عدة مرات مع زيادة تيار المجال في كل مرة إلى أن يصبح الجهد على أطراف الآلة ثابتاً تقريراً
- ٧- دون القراءات في الجدول التالي ثم ارسم العلاقة بين تيار المجال I_F وجهد الأطراف E_{Ph}

									جهد الأطراف (E_{Ph})
							.		تيار المجال (I_F)

ثانياً: اختبار القصر

خطوات العمل :

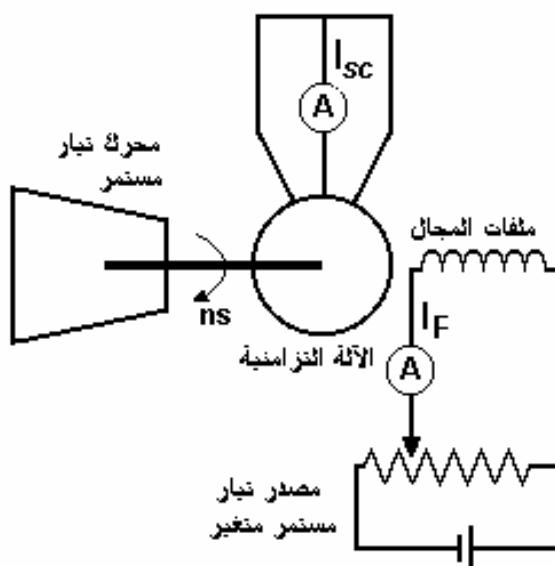- قم بربط محرك التيار المستمر بالآلة التزامنية ثم قم بتوصيله إلى مصدر تيار مستمر مناسب
- وصل التيار المستمر إلى ملفات المجال للآلة التزامنية عن طريق جهاز أميتر
- وصل ملفات المنتج على شكل نجمة ثم قم بقصر أطرافه مع بعضها عن طريق جهاز أميتر كما هو موضح في الشكل التالي:



٤ - قم بتشغيل محرك التيار المستمر حتى تصل سرعته إلى السرعة التزامنية للمولد

٥ - اضبط قيمة تيار المجال على الصفر ثم سجل قيمة التيار المار في المنتج I_{SC}

٦ - كرر هذه العملية عدة مرات مع زيادة تيار المجال في كل مرة إلى أن يصبح التيار المار في المنتج مساوياً للتيار المقنن للآلية التزامنية ، مع ملاحظة أن السرعة تقل مع زيادة تيار المجال وبالتالي يجب ضبط السرعة دائماً عند السرعة التزامنية في كل مرة

٧ - دون القراءات في الجدول التالي ثم ارسم العلاقة بين تيار المجال I_F وتيار المنتج I_{SC}

									تيار المنتج (I_{SC})
								.	تيار المجال (I_F)

٨ - من نتائج اختباري عدم الحمل والقصر أوجد المفاجلة التزامنية للآلية ثم ارسم العلاقة بينها وبين تيار المجال بعد قياس مقاومة ملفات المنتج R_A باستخدام جهاز الأوميتر

أجب عن الأسئلة التالية :

- ١ - هل دائماً E_{Ph} يساوي V_{Ph} وما هي العلاقة التي تربطهما؟
- ٢ - لقد تبين من اختبار الدائرة المفتوحة أن زيادة تيار المجال تؤدي إلى زيادة الجهد على أطراف الآلة ، هل هناك عامل آخر يؤدي إلى زيادة الجهد على أطراف الآلة أيضاً؟
- ٣ - حدد منطقة التشبع على منحنى الدائرة المفتوحة وماذا يقصد بالتشبع المغناطيسي؟
- ٤ - في اختبار القصر تيار القصر I_{SC} لا يزيد عن قيمة التيار المقنن للآلية ، لماذا؟
- ٥ - لماذا كلما ازداد تيار المجال في اختبار القصر قلت سرعة الآلة بينما لا يحدث هذا في اختبار الدائرة المفتوحة؟

التجربة رقم (٩)

توصيل المولد التزامني بالشبكة العامة^(١)

الهدف من التجربة :


إجراء عملية التزامن باستخدام طريقة المصابيح من أجل ربط المولد التزامني بقضيب لا نهائي (الشبكة العامة) بعد التأكد من تحقق شروط التزامن الأربع.

أدوات التجربة :

آلية تزامنية ثلاثة الأوجه - محرك تيار مستمر - ٣ أجهزة فولتميتر - جهاز قياس السرعة - ٢ جهاز قياس التردد - ٣ مصايب

خطوات العمل :

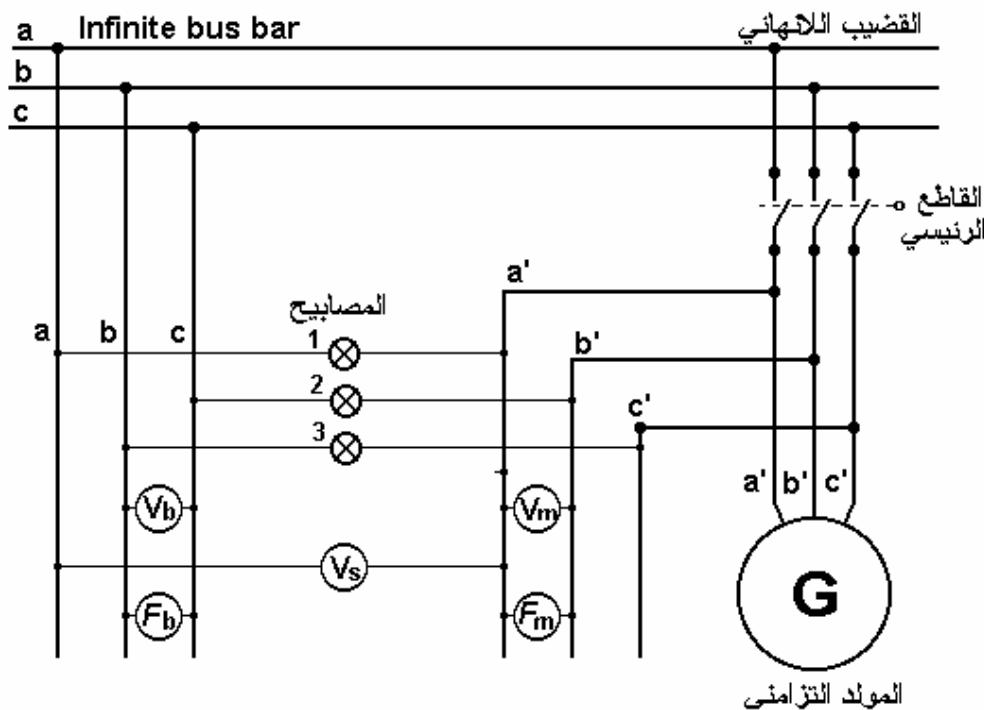- ١ - قم بربط محرك التيار المستمر بالآلية التزامنية ثم قم بتوصيله إلى مصدر تيار مستمر مناسب
- ٢ - وصل التيار المستمر إلى ملفات المجال للآلية التزامنية



^(١) راجع الأساس النظري لهذه التجربة في الصفحة رقم ٧٨

٣- وصل ملفات المنتج على شكل نجمة أو دلتا بحيث يكون جهد الخط مساوٍ لجهد الخط للقضيب اللانهائي

٤- قم بتوصيل أجهزة القياس والمصابيح كما هو موضح في الشكل أعلاه

٥- قم بتشغيل محرك التيار المستمر إلى أن تصل سرعته إلى قرب السرعة التزامنية

٦- أرفع جهد المولد حتى يكون مساوياً لجهد القضيب ($V_m = V_b$) وذلك بزيادة تيار المجال

٧- اضبط تردد المولد بحيث يكون قريب من تردد القضيب وذلك بزيادة سرعة الدوران عند محاولة ضبط سرعة الدوران يحدث إحدى حالتين بالنسبة للمصابيح :

الحالة الأولى : جميع المصابيح تضاء وتتطفل بشكل عشوائي وهذا يعني أن شرط تتبع الأطوار للمولد والقضيب مختلف وعندما يجب المبادلة بين أي طرفين من أطراف المولد لكي ينعكس تتبع أطوار المولد وبعدها نلاحظ أن إضاءة المصابيح أصبحت بشكل منتظم ومتابع.

الحالة الثانية : جميع المصابيح تضيء وتتطفىء بشكل منتظم ومتابع وهذا يعني أن تتبع الأطوار للمولد والقضيب اللانهائي متماثل.

إذا تحققت الحالة الثانية يتبقى ضبط التردد وذلك عن طريق التحكم بالسرعة التزامنية لآلية، ويتبين ذلك في سرعة تتبع الإضاءة فإذا زادت سرعة تتبع إضاءة المصابيح يلزم زيادة أو تقليل سرعة المولد بحيث يكون تتبع إضاءة المصابيح بطيء قدر الإمكان وفي اللحظة التي يكون فيها ($V_s = 0$) أو المصباح الأول منطفئ بينما الثاني والثالث مضاءين يكون الشرط الرابع قد تحقق أي أن الجهود أصبحت في نفس الطور ، في هذه اللحظة تكون الآلة في لحظة تزامن مع القضيب اللانهائي وعندما قم بإغلاق القاطع الرئيسي.

٨- بعد إتمام ربط المولد قم بزيادة سرعة المحرك أو إنقاذه وسجل ملاحظاتك بالنسبة للسرعة

أجب عن الأسئلة التالية:

١- بعد إغلاق القاطع الرئيسي هل القدرة منتقلة من المولد إلى الشبكة أو العكس؟

٢- لماذا لم تتغير سرعة المولد عند محاولة زيتها أو إنقاذه؟

٣- إذا كان ($V_m = V_b$) لكن ($V_s \neq 0$) فماذا يعني ذلك؟

٤- ما هي خطورة إغلاق القاطع الرئيسي بشكل عشوائي؟

٥- أحياناً قد تنتقل القدرة من الشبكة إلى الآلة (أي أن المولد قد تحول إلى محرك) متى يحدث ذلك؟

التجربة رقم (١٠)**المotor التزامني ثلاثي الأوجه^(١)****الهدف من التجربة :**

بدء حركة المотор التزامني كمحرك حتى ثم تحميله بالحمل المقنن مع التحكم في معامل القدرة

أدوات التجربة :

محرك حتى ثلاثي الأوجه ذو عضو دوار ملفوف - فرملة مغناطيسية - جهاز قياس معامل القدرة
- جهاز أميتر - جهاز قياس السرعة

خطوات العمل :**أولاً : البدء كمحرك حتى**

في هذه الطريقة المotor حتى ثلاثي الأوجه ذي العضو الدوار الملفوف سيستخدم كآلية تزامنية وذلك بتغذية العضو الدوار بتيار مستمر كما يلي:

١- قم بتوصيل ملفات المنتج لآلية التزامنية (المotor حتى ثلاثي الأوجه ذو العضو الدوار الملفوف)
على شكل نجمة أو دلتا بحيث يكون جهد الخط متساوٍ لجهد المصدر


٢- قم بقصر أطراف العضو الدوار مع بعضها بواسطة مفتاح تبديل

٣- وصل أطراف المنتج بمصدر الجهد لكي تشتعل الآلة كمحرك حتى

٤- بعد أن تستقر سرعة المmotor قم بتغذية ملفات العضو الدوار بتيار مستمر بواسطة مفتاح التبديل بحيث يتم تغذية التيار المستمر خلال طرفين بينما يبقى الثالث مفتوحاً كما هو موضح في الشكل

التالي:

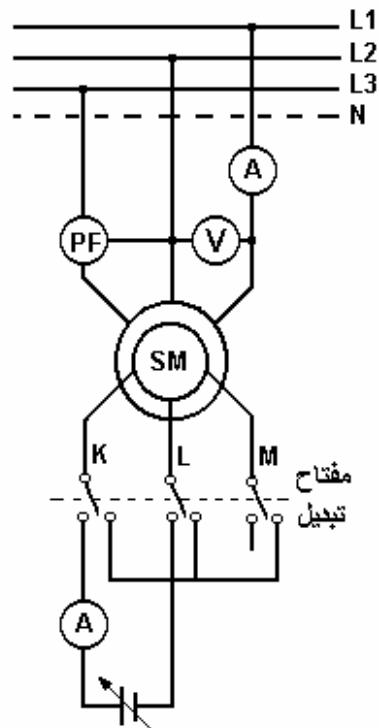^(١) راجع الأساس النظري لهذه التجربة في الصفحة رقم ٩٨ - ١٠٠



- ٥- قم بـتكرار إطفاء وتشغيل المحرك وسجل مشاهداتك بالنسبة لـتغير سرعة المحرك قبل التغذية بالتيار المستمر وبعد ذلك.

ثانياً: تحميل المحرك

- ١- قم بـبريط الفرمولة المغناطيسية بالمحرك
- ٢- قم بـتشغيل المحرك بنفس الطريقة السابقة وبعد أن يصل إلى سرعته التزامنية قم بـتحميله تدريجياً إلى الحمل المقنن له (التيار المقنن) مع مراقبة السرعة هل تتغير أم لا؟
- ٣- كرر ذلك عدة مرات وسجل مشاهداتك

ثالثاً : التحكم في معامل القدرة

- ١- قم بتشغيل المحرك بنفس الطريقة السابقة وبعد أن يصل إلى سرعته التزامنية قم بتحميله إلى نصف الحمل المقصن تقريباً
- ٢- قم بتغيير تيار المجال بالزيادة أو النقص وراقب جهاز قياس معامل القدرة
- ٣- سجل قيمة تيار المجال في حالة كون معامل القدرة (1 ، 0.85 ، 0.85 متعدد)

أجب عن الأسئلة التالية:

- ١- لماذا المحرك التزامني لا يستطيع البدء تلقائياً؟
- ٢- متى يفضل استخدام المحرك التزامني على المحرك الحثي؟
- ٣- قم بحساب سرعة المحرك من المعادلة $(1 - 2)$ ثم قارنها بالسرعة التي قمت بقياسها
- ٤- ما هو تأثير زيادة أو نقص تيار المجال على المحرك؟
- ٥- إلى أي مدى يضل المحرك التزامني محافظاً على سرعته عند زيادة تحميله تدريجياً؟

الوحدات التدريبية في هذه الحقيبة

الوحدة الأولى: المحركات الحشية ثلاثية الأوجه

الوحدة الثانية: المولدات التزامنية ثلاثية الأوجه

الوحدة الثالثة: المحركات التزامنية ثلاثية الأوجه

الوحدة الرابعة: التجارب العملية

المراجع والمصادر

- Electric Machinery Fundamentals, Stephen J . Chapman, McGRAW-Hill, ١٩٩١.
- An Introduction to Electrical Machines and Transformers, George McPherson, John Wiley & Sons, ١٩٨١.
- Electric Machines, M . S . Sarma, West Publishing Company, ١٩٩٤.
- Electrical Technology, B . L . Theraja and A . K . Theraja, Nirja Construction & Development, ١٩٨٩.

الفهرس

١	الوحدة الأولى : المحركات الحثية ثلاثية الأوجه
٣	الفصل الأول تركيب المحركات الحثية
٨	المجال المغناطيسي الدوار
١٠	كيفية عمل المحركات الحثية ثلاثية الأوجه
١٢	مفهوم الانزلاق
١٣	تردد الجهد والتيار في العضو الدوار
١٤	أمثلة محلولة
١٦	أسئلة وتمارين
١٧	الفصل الثاني الدائرة المكافئة للمحرك الحثي ثلاثي الأوجه
١٧	تعيين ثوابت الدائرة المكافئة التقريبية
٢٠	اختبار عدم الحمل
٢٢	اختبار عدم الحركة
٢٣	اختبار التيار المستمر
٢٤	أمثلة محلولة
٢٩	أسئلة وتمارين
٣٠	الفصل الثالث القدرة في المحرك الحثي ثلاثي الأوجه
٣٠	أمثلة محلولة
٣٤	العزم في المحرك الحثي ثلاثي الأوجه
٣٦	التحكم في موضع العزم الأقصى
٣٨	

٤٠	حساب عزم البدء
٤٠	أمثلة محلولة
٤٣	أسئلة وتمارين
٤٦	الفصل الرابع
٤٦	طرق بدء الحركة
٥٢	التحكم في السرعة
٥٥	أسئلة وتمارين
٥٦	الوحدة الثانية: المولدات التزامنية ثلاثية الأوجه
٥٨	الفصل الأول
٥٨	تركيب الآلة التزامنية ثلاثية الأوجه
٦١	كيفية عمل المولد التزامني
٦٢	الدائرة المكافئة لآلية التزامنية
٦٦	المخطط الاتجاهي لآلية التزامنية
٦٧	اختبارات الآلة التزامنية
٦٧	اختبار عدم الحمل
٦٩	اختبار القصر
٧٠	حساب المفاعة التزامنية
٧١	معامل تنظيم الجهد
٧٢	أسئلة وتمارين
٧٢	الفصل الثاني
٧٣	القدرة والعزم في الآلة التزامنية
٧٥	تشغيل المولدات التزامنية على التوازي
٧٦	توصيل المولدات التزامنية إلى قطبان لا نهائية

٧٩	أمثلة محلولة
٨٧	أسئلة وتمارين
٩٠	الوحدة الثالثة: المحركات التزامنية ثلاثية الأوجه
٩١	تركيب المحرك التزامني ثلاثي الأوجه
٩٢	كيفية عمل المحرك التزامني
٩٣	طرق بدء حركة المحرك التزامني
٩٤	منحنيات (V) للمحرك التزامني
٩٥	منحني العزم / السرعة للمحرك التزامني
٩٦	استخدامات المحرك التزامني
٩٧	سلوك المحرك التزامني في حالة تغيير الحمل
٩٨	مثال (١ - ٣)
١٠١	سلوك المحرك التزامني في حالة تغيير تيار المجال
١٠٢	مثال (٢ - ٣)
١٠٥	أسئلة وتمارين
١٠٧	الوحدة الرابعة: التجارب العملية
١٠٩	تجربة رقم (١)
١١٢	تجربة رقم (٢)
١١٤	تجربة رقم (٣)
١١٧	تجربة رقم (٤)
١٢٠	تجربة رقم (٥)

١٢٢	تجربة رقم (٦)
١٢٥	تجربة رقم (٧)
١٢٧	تجربة رقم (٨)
١٣٠	تجربة رقم (٩)
١٣٢	تجربة رقم (١٠)
١٣٦	المصادر والمراجع

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه إيه سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

