

## قياس الجهد بالأميتر

جهاز القياس المستخدم في قياس التيار ، عادة له مقاومة منخفضة ويتم توصيله دائمًا على التوالي مع عنصر الدائرة الذي تريده قياس التيار خالله.

أما جهاز القياس المستخدم في قياس الجهد فيكون له مقاومة عالية ، كما يكون دائمًا موصلاً على التوازي مع عنصر الدائرة الذي المراد قياس قيمة جهدده.

وحيث أن الفرق الابتدائي بين جهاز قياس الجهد (الفولتميتر Volt-meter) وجهاز قياس التيار (الأميتر Ampere-meter) هو أن الفولتميتر له مقاومة عالية موصله على التوالي مع الملف المتحرك ، فيمكن توصيل مقاومات محسوبة بدقة على التوالي مع الأميتر يمكننا استخدامه لقياس الجهد ، وخصوصاً عبر جميع الأجهزة المنزلية والمحركات وفحص جهود المذابع ... الخ.

### مثال

- إذا كان لدينا جهاز قياس تيار (ملي أميتر) يقيس تيار مقداره (5 mA) والمطلوب تحويله إلى جهاز قياس جهد (فولتميتر) يقيس حتى 50 فولت. ما هي قيمة المقاومة التي يجب توصيلها على التوالي مع جهاز قياس التيار؟.

الحل:

- نظراً لأن أجهزة قياس التيار تتصل على التوالي في الدائرة فيجب أن تكون المقاومة الداخلية لها صغيرة جداً ، حتى لا يحدث انخفاض في جهد باقي الدائرة. فإن فرق الجهد بين طرفيها يكون صغيراً هو الآخر. وعلى ذلك ، إذا أردنا قياس فرق الجهد تكون قيمة مقاومة التوالي عالية جداً حتى ينخفض التيار المار خلال الجهاز. وبذلك يمكن إهمال مقاومة الأميتر الداخلية بالنسبة إلى مقاومة التوالي ، أي أن

$$R = \frac{V}{I}$$

حيث أن :

$R$  = مقاومة التوالي المراد حسابها.

$I$  = تيار جهاز القياس.

$V$  = فرق الجهد المراد قياسه.

$$R = \frac{V}{I} = \frac{50 \text{ V}}{5 \text{ mA}} = 10 \text{ k}\Omega$$

### مثال

- بفرض أن هناك جهاز قياس مبلي أمبير بملف متحرك ، تم استخدامه لقياس جهد قيمته (110 V) عند انحراف كامل للتدريج ، مع سريان تيار مسموح به حتى (1 mA) احسب قيمة المقاومة على التوالي؟.

الحل:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{110 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 110 \text{ k}\Omega$$